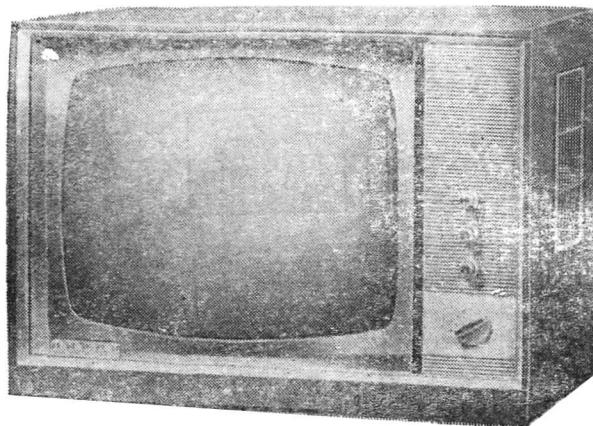


„ПИРИН“, „ВАРНА“, „ПЛИСКА“, „СОФИЯ 53“, „СОФИЯ 59“, „СРЕДЕЦ“, „ВИХРЕН“, „БУЗЛУДЖА“, „РОДИНА“, „ШИПКА“, „ТРАКИЯ“, „ЛЮЛИН“ и др.

3.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ, КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ

Телевизионният приемник „Пирин“ е първият български телевизор с печатен монтаж. На базата на използванието при него схемни решения са разработени моделите „Варна“, „Плиска“, „София 53“, „София 59“, „Средец“,



Фиг. 3-1. Телевизионен приемник „Пирин“

„Вихрен“, „Бузлуджа“, „Родина“, „Шипка“, „Тракия“, „Люлин“ и др. Те се различават предимно по размерите на кинескопа и по външното си оформление. Малки различия в схемните решения има при „София 53“ и при последните серии от посочените разновидности, като те са описани подробно по-нататък.

Телевизионният приемник „Пирин“ е по-местен в дървена кутия (фиг. 3-1). Кинескопът е разположен асиметрично в предната лява част. Пред него е монтирано филтрово стъкло, което прави възможно наблюдаването на изображението при дневна свеглина и предпазва зрителите от евентуална имплозия на кинескопа. При последните серии се използват взрывобезопасни кинескопи и необходимостта от предпазно стъкло отпада.

В дясната предна част е разположена пластмасова декоративна решетка. В горната ѝ част са направени прорези, зад които е монтиран високотоновият говорител. Под него има три двойки регулатори, външните от които (при изреждане отгоре надолу) са регулатори за сила на звука, за фино настройване на хетеродина и за яркост, а вътрешните — за регулиране на тембъра на звука, за регулиране на честотата на редовете и за регулиране на

контраста. Под тях се намира оста на каналния превключвател.

На дясната страна е монтирана декоративна пластмасова решетка, зад която се намира широколентовият високоговорител.

Отзад са изведени две двойки букси за симетричен антенен кабел, за слаб сигнал и за силен сигнал.

Първите телевизори „Пирин“ нямат изведени регулатори на задния капак. В по-новите серии е изведен регулаторът за честота на кадрите, а при последните — и регулаторът за вертикален размер.

Монтажът е печатен, изпълнен е на две платки. На лявата печатна платка са монтирани елементите от общия канал и от канала за звук, а на дясната — елементите от схемите за синхронизация, за вертикално отклонение (без изходния трансформатор за кадри) и задаващият сигнусов генератор за хоризонтално отклонение с част от елементите на крайното стъпало. На шасито са монтирани всички останали елементи. Каналният превключвател е монтиран отделно към долната част на кутията.

Предвидена е възможност при ремонт шасито да се завърта на 45 или 90° около нормалното си положение. За тази цел трябва да се освободи намиращата се в долната лява част пружинена ключалка.

3.2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА „ПИРИН“

- Честотен обхват: 12 телевизионни канала от I и III телевизионен обхват (IV канал е резервен).
- Чувствителност — по-добра от 150 μV .
- Избирателност:
 - по междинна честота — по-добра от 35 dB;
 - по съседен канал — по-добра от 35 dB.
- Междинни честоти:
 - междинна честота за изображението — 38 MHz;
 - първа междинна честота за звука — 31,5 MHz;
 - втора междинна честота за звука — 6,5 MHz.
- Антенен вход — симетричен 240Ω .
- Нелинейни изкривявания:
 - в хоризонтално направление — по-малки от 12%;
 - във вертикално направление — по-малки от 10%.



7. Геометрични изкривявания — по-малки от 3%.
8. Разделителна способност:
- в хоризонтално направление — в центъра — по-добра от 450 линии; в краищата — по-добра от 350 линии;
 - във вертикално направление — в центъра — по-добра от 450 линии; в краищата — по-добра от 350 линии.
9. Размери на изображението — 305×384 mm.
10. Ъгъл на отклонение на лъча — 110° (по диагонала на екрана).
11. Кинескоп — типовете им са дадени в табл. 3.1.
12. Високо напрежение за кинескопа — 15 kV.
13. Изходна звукова мощност — 1,5 W при $K=7\%$.
14. Фон — по-малък от 36 dB.
15. Пропускана честотна лента на звуковия канал — $100 \text{ Hz} \div 10 \text{ kHz}$.
16. Високоговорители:
- широколентов — 1 бр. 3 W;
 - високочестотен — 1 бр. 1 W.
17. Радиолампи — 16 броя, изпълняват 25 функции.
18. Полупроводникови диоди — 7 бр.
19. Отопление на лампите — безтрансформаторно, 300 mA.
20. Захранващо мрежово напрежение: 220 V ($+5\% - 10\%$), $50 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$.
21. Консумирана мощност — 160 VA.
22. Габарити — $570 \times 400 \times 330$ mm.
23. Маса — 22,5 kg.

3.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАДИОЛАМПИТЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

- L_{101} PCC88 — високочестотен усилвател.
- L_{102} PCF82 — смесител и хетеродин.
- L_{201} EF183 — I стъпало на междинночестотния усилвател за изображението.
- L_{202} EF183 — II стъпало на междинночестотния усилвател за изображението.
- L_{203} EF80 — III стъпало на междинночестотния усилвател за изображението.
- L_{204} PCL84 — видеоусилвател и лампа за АРУ.
- L_{205} PCF82 — I стъпало на междинночестотния усилвател за звука и лампа за регулиране на контраста.
- L_{206} EF80 — II стъпало (усилвателно-ограничително) на междинночестотния усилвател за звука.
- L_{207} PCL86 — нисковолнов предуслитвател и крайна лампа за звука.
- L_{301} ECH81 — амплитуден отделител и усилвател-ограничител на синхронимпулсите.
- L_{302} ECH81 — реактивна лампа, синусов ге-

- нератор и формираща лампа.
- L_{303} ECC83 — усилвател на кадровите синхронимпулси и лампа за гасене на светлото петно.
- L_{304} PCL85 — блокинг-генератор и крайна лампа за вертикално отклонение.
- L_{401} PL500 — крайна лампа за хоризонтално отклонение.
- L_{402} PY88 — демпферен диод.
- L_{501} DY86 — високоволтов изправител.
- L_{502} по табл. 3.1 — кинескоп.
- D_{101} OA180 — диод за фина настройка на честотата на хетеродина.
- D_{201} SFD104 — видеодетектор.
- D_{202} SFD115p — дробен детектор — специално подбрани.
- D_{203} SFD108 — за фазово сравняване — специално подбрани.
- D_{302} SFD108 — линеализиращ диод за гасене на обратния ход на лъча.
- D_{401} E250C400 — селенов токоизправител.

Местата на радиолампите са показани на фиг. 3-2.

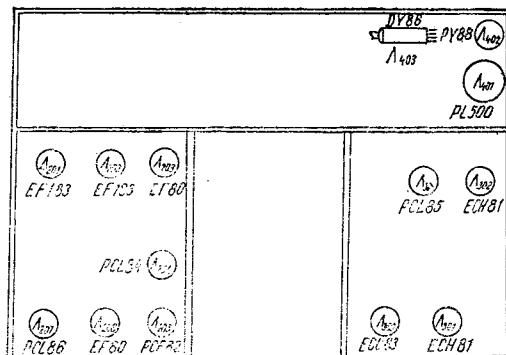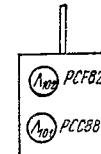

Фиг. 3.2. Разположение на радиолампите при „Пирин“

Таблица 3-1

Употребявани кинескопи



Диагонал, см	ГДР	Европейски	ЧССР	СССР
47	B47G1	AW47—90	47QQ44	47ЛК2Б
53	B53G1	AW53—88	—	—
59	B59G1	AW59—90, AW59—91	59QQ44	59ЛК2Б
50	—	—	—	50ЛК1Б
61	—	—	—	61ЛК1Б

3.4. БЛОКОВА СХЕМА (фиг. 3-3)

Характерно за блоковата схема е наличието на лампа за регулиране на контраста и на лампа за гасене на светлото петно.

3.5. ВХОДНО УСТРОЙСТВО, ВИСОКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ, СМЕСИТЕЛ И ХЕТЕРОДИН (фиг. 3-4)


Оформени са в каналния превключвател, който се свързва към останалата част от схема-

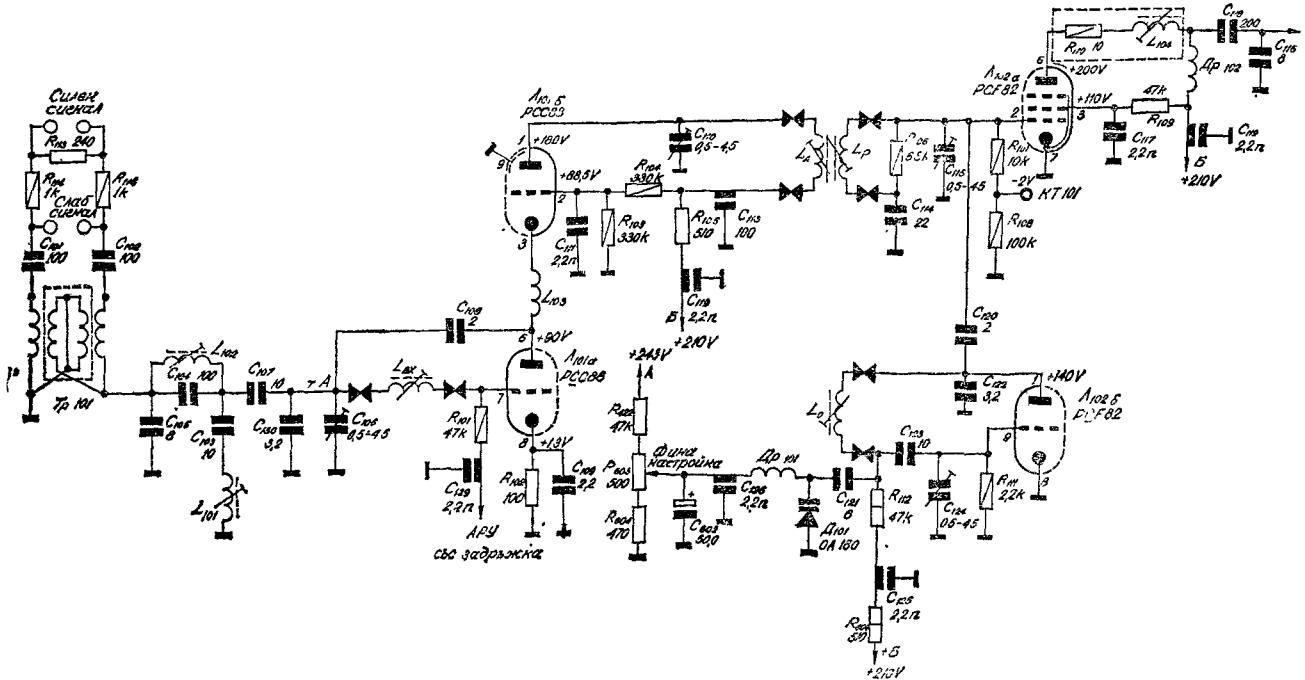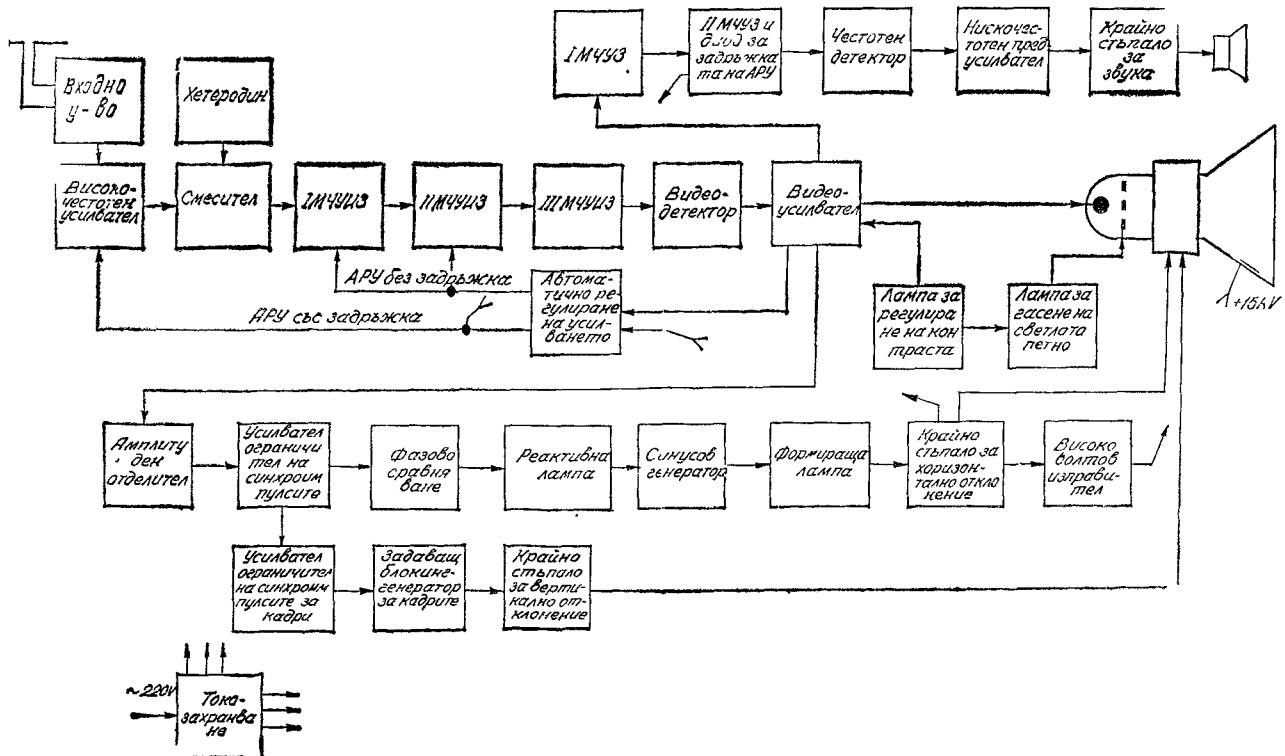

Фиг. 3-4. Входно устройство, високочестотен усилвател, смесител и хетеродин при „Пирин“

мата с показания на фиг. 3-5 съединител.

Входът на телевизора е симетричен. Предвиден е делител от R_{113} , R_{114} и R_{115} със затихване 10 пъти (20 dB), който се използва при много силно поле на предавателя.

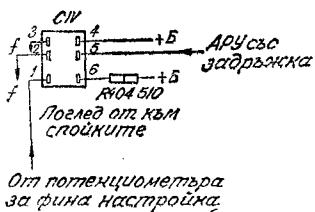

Фиг. 3-5. Свързване на съединителя за каналния превключвател при първите серии на „Пирин“

Посредством разделителните кондензатори C_{101} и C_{102} входният сигнал се подава към трансформатора T_{p101} , който съгласува симетричния (240Ω) вход на телевизора с несиметричния (60Ω) вход на високочестотния усилвател.

От изхода на T_{p101} сигналът се подава към входа на високочестотния усилвател със съгласуващ Π -образен филтър, съставен от кондензаторите C_{105} , C_{130} , C_{106} , C_{bx} на усилвателя и входната бобина L_{bx} . C_{107} е разделителен кондензатор.

Във входната верига са свързани и двата режекторни кръга L_{102} , C_{104} и L_{101} , C_{103} , настроени на междинната честота за изображението.

Високочестотният усилвател е каскоден. Той използва двата триода на лампата L_{101} (PCC88), свързани последователно по усилване и по захранване. Триодът L_{101a} работи като усилвател със заземен катод, а триодът L_{101b} — като усилвател със заземена решетка.

Недостатък на усилвателя със заземен катод е склонността му към самовъзбуждане поради наличието на проходния капацитет C_{ap} на триодната лампа. Този недостатък се избегва с помощта на кондензатора C_{108} , обра-

зващ заедно с паразитните капацитети C_{ap} , C_{pk} и кондензаторите $C_{130} + C_{106}$ показаната на фиг. 3-6 мостова схема за неутраланизация.

Преднапрежението на L_{101a} се получава автоматично от групата R_{102} , C_{109} в катода. Освен това на решетката на лампата се подава посредством R_{101} и филтърния кондензатор C_{120} напрежението, изработено от групата за автоматично регулиране на усилването.

За товар на лампата със заземен катод се използва входното съпротивление на лампата със заземена решетка L_{101c} .

Ролята на L_{103} е да компенсира намалението на усилването на стъпалото при високочестотните канали.

Катодът на лампата със заземена решетка е свързан галванически към анода на лампата със заземен катод. Преднапрежението на решетката на L_{101b} се получава от делителя R_{104} , R_{103} , а C_{111} заземява решетката по променлив ток.

Основното предимство на стъпалото със заземена решетка е голямото му усилване без опасност от самовъзбуждане. За негов товар се използва лентовият филтър със силна връзка между кръговете, съставен от L_A , C_{110} и L_p , C_{11} , C_{115} . С помощта на C_{110} и C_{115} се изравняват капацитетите на схемата.


Анодното захранване на каскодната схема се подава с гасящия резистор R_{105} . Кондензаторите C_{119} и C_{113} са за филтриране.

Вторичната намотка на лентовия филтър прехвърля високочестотния сигнал на дадения канал към управляващата решетка на смесителната лампа.

За смесител се използва пентодната част на L_{102a} (PCF82) в режим на събирателно смесване. На управляващата му решетка се подават двата сигнала — усиленият високочестотен сигнал се прехвърля чрез лентовия филтър, а сигналът от собствения хетеродин се подава с помощта на кондензатор с малък капацитет (C_{120}). Преднапрежението, необходимо за осигуряване на правилен режим на смесване, се получава от противоположните решетъчни токове, които зареждат C_{114} отрицателно спрямо шаси. R_{101} и R_{108} са утечни резистори. От общата им точка е изведена контролната точка $KT101$, на която при нормална работа на смесителя и хетеродина се мери отрицателно напрежение ($-2V$) спрямо шаси.

Хетеродинът е изпълнен по триточкова схема с капацитетна обратна връзка и заземен катод, известна като схема на Колпитц. Кондензаторите C_{123} и C_{124} участват в схемата за обратна връзка. C_{124} е кондензатор с полу-променлив капацитет. С негова помощ се удавява монтажният капацитет на отделните телевизори при настройката, с което се постига една и съща амплитуда на осцилаторното напрежение.

Третият кръг на хетеродина е образуван от бобината L_0 , кондензаторите C_{122} , C_{123} , C_{124} , C_{121} и капацитета на диода D_{101} . От тях C_{122} и C_{123} са с обратен температурен коефициент,

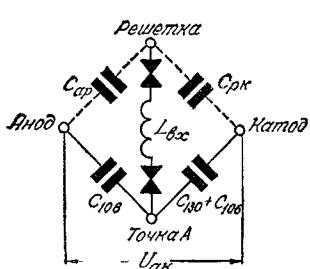

Фиг. 3-6. Мостова схема за неутраланизация на високочестотния усилвател

зиващ заедно с паразитните капацитети C_{ap} , C_{pk} и кондензаторите $C_{130} + C_{106}$ показаната на фиг. 3-6 мостова схема за неутраланизация.

което стабилизира температурно честотата на хетеродина.

Фината настройка на честотата на хетеродина се постига с полупроводниковия диод D_{101} . Чрез потенциометъра за фина настройка на честотата на хетеродина P_{603} към диода се подава запушващо напрежение от +2,5 до +5,2 V, което изменя собствения му капацитет в известни граници. Кондензаторът C_{121} свързва капацитета на диода към трептящия кръг на хетеродина. Дроселът D_{101} не позволява проникването на напрежението на хетеродина във веригите за захранване на телевизора.

Резисторите R_{422} , R_{404} и P_{603} са свързани в делител на напрежението. R_{111} е утечен резистор за лампата на хетеродина.

Анодното захранване на хетеродина се получава чрез R_{112} и R_{404} ; кондензаторът C_{123} е филтриращ.

Честотата на хетеродина е по-голяма от носещата честота на изображението за дадения канал с междинната честота. В анодната верига на смесителната лампа се получават комбинационни на двете честоти, от които с помощта на лентовия филтър, съставен от L_{10} , C_{118} и паразитните капацитети, се отделя междинночестотният сигнал и се подава чрез C_{118} към междинночестотния усилвател за изображението и първата междинна честота на звука.

Анодното захранване на смесителя се получава през D_{102} . Захранването на втората решетка на лампата се получава от гасящия резистор R_{109} . Кондензаторът C_{11} шунтира втората решетка по променлив ток, а с C_{119} филтрира.


В произвежданите телевизори „Пирин“, „София 59“, „Варна“, „Плиска“ и „София 53“ се използват и канални превключватели от телевизионния приемник „Кристал“. Разликата е само в дължината на осите. Схемата им е дадена на фиг. 2-5.

3.6. МЕЖДИННОЧЕСТОТОЕН УСИЛВАТЕЛ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ПЪРВАТА МЕЖДИННА ЧЕСТОТА НА ЗВУКА (фиг. 3-7)

Междинночестотният усилвател за изображението и първата междинна честота на звука е тристъпален. Първите две стъпала са обхванати от веригата за автоматично регулиране на усилването. Междинните честоти са 38 MHz за изображението и 31,5 MHz за първата междинна честота на звука.

Първото стъпало е реализирано с A_{201} (EF183). Групата в катода R_{203} и C_{205} изработва първоначалното преднапрежение. Резисторът R_{202} не е шунтиран с кондензатор и служи за получаване на напрежението за отрицателна обратна връзка, което за сметка на усилването на стъпалото стабилизира неговите параметри. За същата цел служи и резисторът в катода на втората лампа R_{211} .

Междинночестотният сигнал се прехранва от

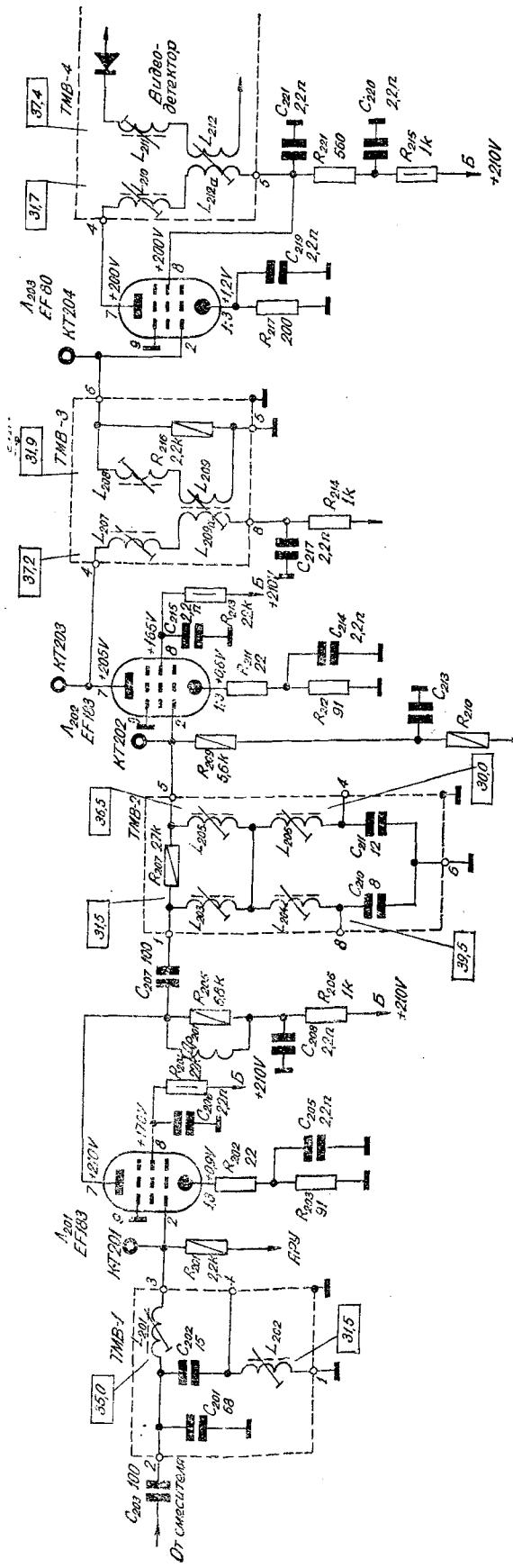

Фиг. 3-7. Междинночестотен усилвател за изображението и първата междинна честота на звука при „Пирин“

анодната верига на смесителната лампа чрез разделятелния кондензатор C_{203} . Бобините L_{104} (в каналния превключвател) и L_{201} (на входа на междинночестотния усилвател) образуват заедно с монтажните капацитети и кондензаторите C_{118} и C_{201} лентов филтър, настроен на междинната честота. Към него е свързан режекторният кръг L_{202} , C_{202} , настроен на първата междинна честота на звука 31,5 MHz. Предназначението му е да оформи звуковото прагче в амплитудно-честотната характеристика на междинночестотния усилвател, като внесе затихване за първата междинна честота на звука от порядъка на $22 \div 28$ dB.

Втората решетка на лампата се захранва от гасящия резистор R_{204} . Кондензаторът C_{206} е шунтиращ за високите честоти.

За товар на L_{201} се използва резисторът R_{205} . За повишаване на усилването на стъпалото паралелно на R_{205} е свързан дроселът D_{201} , който има голямо съпротивление за междинната честота. По този начин товар на лампата за междинната честота е R_{205} , а постотното напрежение за захранване на анода ѝ се подава през D_{201} . Анодно захранване лампата получава от групата R_{206} , C_{208} .

Междинночестотният сигнал се прехвърля от анода на първата лампа към управляващата решетка на втората лампа L_{202} (EF183) с разделятелния кондензатор C_{207} и m -филтъра, съставен от L_{203} и L_{205} . Към филтъра са включени и два режекторни кръга. Първият от тях (L_{204} , C_{210}) е настроен на междинната честота за звука на съседния канал (39,5 MHz), а вторият (L_{206} , C_{211}) — на междинната честота за изображението на другия съседен канал (30 MHz). Двета режекторни кръга осигуряват избирателност по съседен канал около 35 dB.

Резисторът R_{207} служи за фазова компенсация.

В решетъчната верига на L_{202} се подава и напрежението за автоматично регулиране на усилването с резисторите R_{210} , R_{209} и филтърният кондензатор C_{215} . R_{212} и C_{214} са група за преднапрежение. Втората решетка на лампата се захранва през гасящия резистор R_{213} ; кондензаторът C_{215} е филтърен.

В анодната верига на второто стъпало е включен лентовият филтър L_{207} , L_{208} . Връзката между двете бобини се изменя с въртене на ядрото на свързаните към тях бифилиарно навити бобини L_{203} и L_{209a} . Това води до изменение на широчината на пропусканата лента. Резисторът R_{216} служи също за разширяване на лентата на пропускане.

Третото стъпало за усилване е реализирано с лампата L_{203} (EF80). Преднапрежението ѝ се осигурява автоматично от групата в кадода R_{217} , C_{219} . В анода е свързан лентовият филтър, L_{210} и L_{211} . Връзката между тях се осъществява с бифилиарно навитите L_{212} и L_{212a} . Чрез въртене на техните ядра се изменя връзката

между двета кръга и оттам ширината на пропусканата лента.

Втората решетка и анодът на L_{203} се захранват чрез R_{215} , R_{221} . C_{220} и C_{221} са филтърни кондензатори.

3.7. ВИДЕОДЕТЕКТОР, ВИДЕОУСИЛВАТЕЛ, АРУ, РЕГУЛИРАНЕ НА КОНТРАСТА И ЯРКОСТТА, ГАСЕНЕ НА СВЕТЛОТО ПЕТНО, ГАСЕНЕ НА ОБРАТНИЯ ХОД НА ЛЪЧА И ВЕРИГИ НА КИНЕСКОПА (фиг. 3-8)

Видеодетекторът е реализиран с диода D_{201} (SFD104). Напрежението с междинна честота се подава към него от вторичния кръг на лентовия филтър L_{211} , L_{212} и C_{224} . Паралелно на този кръг е свързан R_{222} , за да се разшири лентата на пропускане.

Видеодетекторът детектира напрежение с отрицателна полярност. Непосредствено след него е свързан филтърът C_{225} , D_{202} и C_{270} . Предназначението му е да не пропуска към видеосилвателя останалите след детектирането сигнали с междинната честота и техните хармонични.

R_{224} е товарен резистор на видеодетектора.

Видеосилвателят е реализиран с пентодната част на лампата L_{204a} (PCL84). Преднапрежението ѝ се получава от групата в катода R_{259} , C_{264} . От последователно свързаната група R_{228} , C_{265} се взема видеосигнал за лампата за автоматичното регулиране на усилването L_{204b} . Кондензаторите C_{265} и C_{230} пропускат към маса високочестотните съставни на видеосигнала.

От анода на видеосилвателя видеосигналът се прехвърля към катода на кинескопа. Връзката между тях е галванична, с което се осигурява доброто възпроизвеждане на ниските честоти на видеосигнала и се запазва постоянно-токовата му съставна.


Необходимата честотна лента на видеосилвателя се получава благодарение на приложена сложна последователно-паралелна високочестотна корекция, която увеличава усилването на видеосилвателя в областта на високите видеочестоти. Последователната корекция е осъществена с D_{205} , шунтиран за избягване на трептящи процеси с R_{229} .

Паралелната корекция се осъществява с помощта на жичния товарен резистор на видеосилвателя R_{230} , който има собствена индуктивност 150 μ H.

Режекторният трептящ кръг L_{216} , C_{234} е настроен на втората междинна честота за звука (6,5 MHz). Той не позволява проникването на сигнали с такава честота към катода на кинескопа, което би довело до смущения в изображението.

R_{402} и C_{434} образуват катодната група на кинескопа. Тя го предпазва от протичане на голям ток.

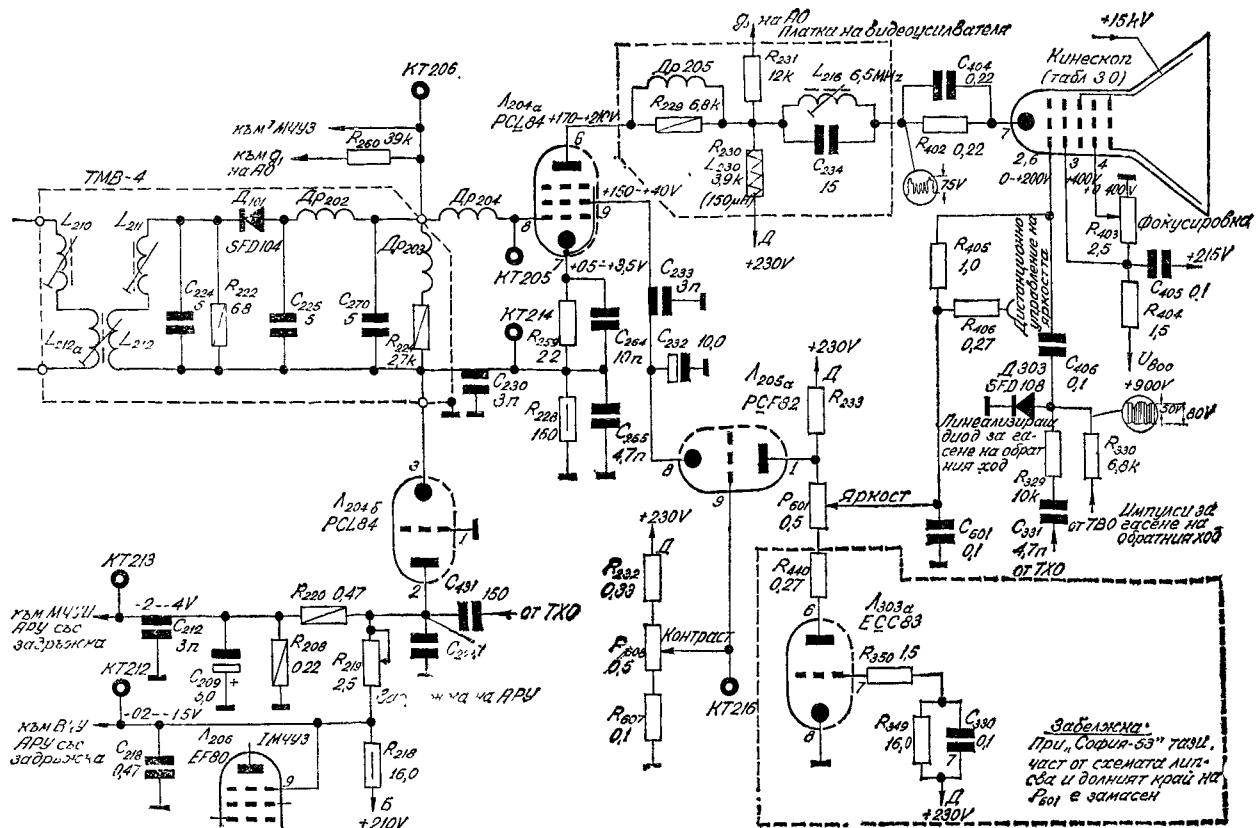Ръчното регулиране на контрастта се осъществява с промяна на напрежението на екран-



Фиг. 3-8. Видеодегектор, видеоусилвател, автоматично регулиране на усилването, регулiranе на контраст и яркостта, гасене на светлото петно, гасене на обратния ход на лъча и вериги на кинескопа при „Пирин“

ната решетка на видеоусилвателната лампа L_{204a} в границите от +40 до +150 V. На по-ниското екранно напрежение отговаря по-слаб контраст на изображението, защото при понижаването на това напрежение видеоусилвателната лампа се запушва и потенциалът на нейния катод намалява. Това води до отпушване на лампата за автоматично регулиране на усилването L_{204b} ; тя изработва по-високо отрицателно регулиращо напрежение, което намалява усилването на общия канал на телевизора. Екранното напрежение би могло да се променя с потенциометър, но поради значителния екранен ток на лампата разсейната мощност на потенциометъра трябва да бъде около 2–3 W. Използването на потенциометър с такава мощност е технологически неоправдано, затова регулирането на контраст се извършва с помощта на един обикновен маломощен потенциометър P_{608} и триодната част на лампата L_{205a} (PCF82), свързана последователно във веригата на захранването на екранната решетка.

Потенциометърът за ръчно регулиране на контраст е свързан в делител на напрежението заедно с R_{232} и R_{607} . С него се изменя положителното напрежение на управляващата решетка на лампата L_{205a} . По този начин се изменя вътрешното съпротивление на лампата, а оттам и напрежението на екранната решетка на видеоусилвателя.

Екранната решетка на видеоусилвателя е свързана към шаси с електролитния кондензатор C_{232} . Той е избран с голям капацитет, за да се премахне отрицателната обратна връзка през втората решетка за ниските честоти на видеосигнала. Електролитният кондензатор представлява навит на руло алуминиев лист и има собствена индуктивност, която не може да се пренебрегне за високите честоти на видеосигнала. За да се избегне нейното влияние, паралелно е свързан безиндуктивният керамичен кондензатор C_{233} .

Схемата за ръчно регулиране на контраст има един много съществен недостатък.

Анодното напрежение се изменя в границите от +170 V (максимален контраст) до +210 V (минимален контраст). Понеже анодът на видеоусилвателя е свързан галванично с катода при ръчното изменение на контраст, ще се изменя и потенциалът на катода на кинескопа. Ако при това потенциалът на венелтовия цилиндър на кинескопа остава постоянен, ще се наблюдава изменение на яркостта в зависимост от положението на потенциометъра за регулиране на контрастта. Това явление е нежелателно и се избягва посредством схемата за автоматично поддържане на яркостта в зависимост от контрастта. При тази схема захранването на венелтовия цилиндър на кинескопа се извършва от точка, чието напрежение се променя при промяната на контрастта в

същата посока, в която се променя и напрежението на катода на кинескопа. По този начин потенциалната разлика между катода на кинескопа и венелтовия цилиндър ще се запазва една и съща при различните положения на регулятора „контраст“ и ще се променя само от регулятора за яркостта. Такава точка е анодът на лампата за регулиране на контраста L_{205a} . Протичащият през нея ток създава такова падение на напрежението в R_{233} , че при увеличаване на контраста напрежението на анода на лампата намалява. Част от това напрежение се подава от плъзгача на потенциометъра за регулиране на яркостта P_{601} и R_{405} към кинескопа. Кондензаторът C_{601} е шунтиращ.

В схемата е предвидено и дистанционно регулиране на яркостта посредством R_{406} и потенциометър, намиращ се в приставката за дистанционно управление.


Последователно с потенциометъра за регулиране на яркостта (P_{601}) са свързани R_{440} и лампата L_{303a} (ECC83), която служи за гасене на светлото петно.

Принципът на действие е следният.

По време на работата на телевизионния приемник лампата е отпушена от приложеното на управляващата ѝ решетка напрежение +1 V. То се подава от захранващия източник с помощта на високоомния резистор R_{349} . Кондензаторът C_{330} се зарежда с положителна полярност спрямо токоизточника. При изключването на телевизора анодното напрежение в точката D (+230 V) намалява постепенно. Кондензаторът C_{330} започва да се разрежда бавно през R_{349} . На решетката на L_{303a} се подава голямо отрицателно напрежение, лампата се запушва и напрежението на анода ѝ бързо нараства до напрежението на токоизточника в точката +D. Това напрежение се подава към управляващата решетка на кинескопа (венелтовия му цилиндър) през R_{440} , P_{601} и R_{405} , като създава достатъчен по големина положителен потенциал на венелтовия цилиндър на кинескопа спрямо шаси и той изпълнява ролята на анод, като привлича всички излъчени от катода на кинескопа електрони.

При „София 53“ гасенето на светлото петно се извършва с помощта на два нелинейни резистора (варистора). Те образуват показания на фиг. 3-9 делител на бестерното напрежение. Когато телевизорът е включен в общата точка на резисторите R_{351} и R_{349} , се получава напрежение +400 V, което се подава към първия анод на кинескопа. При това кондензаторът C_{330} се зарежда отрицателно спрямо общата точка на двата варистора през резистора R_{350} . При изключване на телевизора от мрежата спира работата на генератора за хоризонтално отклонение, което води до бързото изчезване на бестерното напрежение. Кондензаторът C_{330} започва да се разрежда бавно през R_{350} и двата варистора R_{351} и R_{349} , съпротивлението на които става много голямо поради

приложеното им ниско напрежение. По този начин кондензаторът C_{330} създава едно отрицателно напрежение, което се подава към първия анод на кинескопа и го запушва до изстисването на неговия катод.

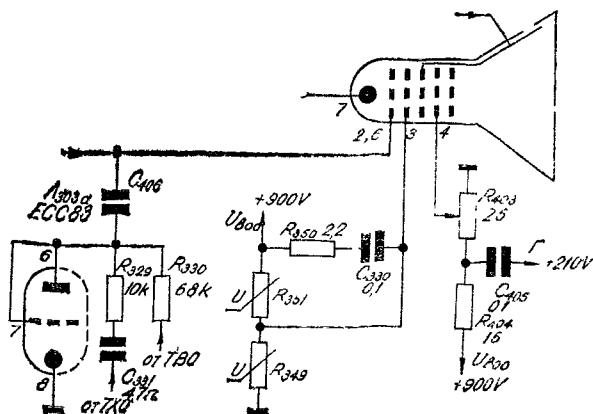

Фиг. 3-9. Гасене на светлото петно и обратния ход при „София 53“

Фокусировката на лъча се регулира с потенциометъра R_{403} , свързан в делител на напрежението с R_{404} . Кондензаторът C_{405} е филтриращ.


В телевизора е предвидена схема за гасене на обратния ход на лъча по редове и кадри. За тази цел се вземат отрицателни импулси от допълнителната намотка на трансформатора за хоризонтално отклонение, диференцират се от групата C_{331} , R_{329} и се прехвърлят към първата решетка на кинескопа посредством C_{406} . След диференциращата верига е поставен линеализиращият полупроводников диод D_{303} .

За гасене на обратния ход на лъча по кадри се вземат отрицателни импулси от вторичната намотка на изходния трансформатор за вертикално отклонение с помощта на R_{330} и се подават към линеализиращия диод.

В „София 53“ за линеализиращ диод се използва лампата L_{303a} в диодно свързване (фиг. 3-9).

При последните серии телевизори схемата за гасене на обратния ход на лъча и светлото петно е изменена според фиг. 3-10. Диодът за линеализиране е премахнат, като гасенето на обратния ход на лъча по редове се извършва с подаване на отрицателните импулси към първия анод на кинескопа. Те се вземат от извода 4 на трансформатора за хоризонтално отклонение T_{p501} посредством разделителния кондензатор C_{405} . Гасенето на обратния ход на лъча на кадри се извършва чрез подаването на отрицателните импулси към венелтовия цилиндър на кинескопа. Те се получават от вторичната намотка на трансформатора за вертикално отклонение T_{p401} , формират се посредством диференциращата група C_{331} , R_{330} и се прехвърлят от разделителния кондензатор C_{406} .

В последните модели телевизори вертикалното отклонение е реализирано по схемата на задаващ мултивибратор, поради което едната триодна част на радиолампата L_{103} става из-

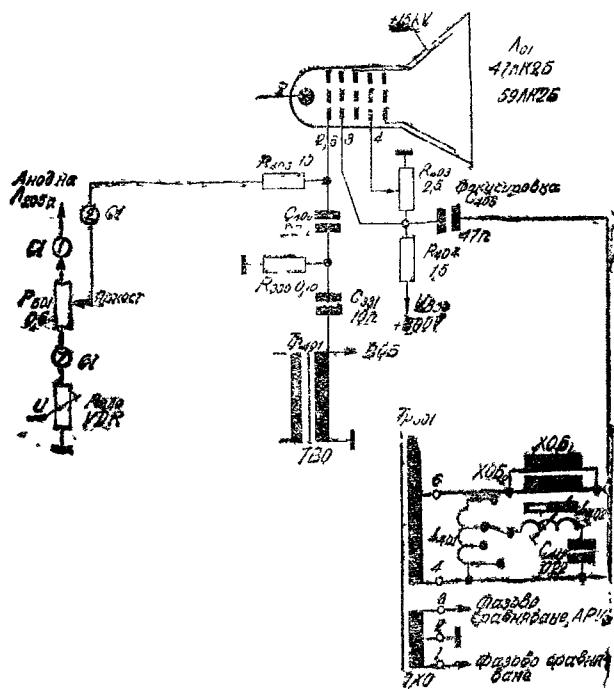

Фиг. 13-10. Гасене на светлото петно и обратния ход при последните серии на телевизорите от типа „Пирин“

лишна (стъпалото за усилване и ограничаване на синхроимпулсите за кадри L_{303}). За да се премахне радиолампата L_{303} , ролята на другата ѝ триодна част за гасене на светлото петно е поета от вариостора R_{440} , свързан между седмо краче на съединителя Cl и шаси. Схемата действува по следния начин. Когато телевизорът е включен към мрежата, напрежението, което е приложено към вариостора R_{440} , е голямо и вътрешното съпротивление на вариостора става малко. Следователно долният извод на потенциометъра за регулиране на яркостта P_{601} е почти заземен (точка 7). След изключването на телевизора от мрежата приложеното към вариостора R_{440} напрежение бързо спада и вътрешното му съпротивление рязко нараства. Получава се положителен импулс, който се подава от плъзгача на потенциометъра за регулиране на яркостта P_{601} и R_{405} към венелтовия цилиндър на кинескопа. Последният изпълнява ролята на анод и привлича излъчените от катода на кинескопа електрони, които не попадат на екрана му. Това става в идеалния случай. На практика тази схема не изпълнява предназначението си и при много от телевизорите от последните серии след изключването им от мрежата се наблюдава наличието на светеща точка в центъра на екрана. Може да се извърши следната промяна в схемата на телевизионните приемници за подобряване на гасенето на светлото петно: пре-

махва се варисторът R_{440} , замасява се 7 крачени на съединителя CI и се свързва венелтовият цилиндър на кинескопа през резистор със съпротивление $2,7 \text{ M}\Omega$ и мощност $0,5 \text{ W}$ към кондензатора C_{353} . Ако след описаната промяна се наблюдава увеличение на яркостта, съпротивлението на R_{333} , което захранва анода на лампата за автоматично регулиране на яркостта, трябва да се увеличи от 12 на $22 \text{ k}\Omega$.

При описаното свързване се използува побявното разреждане на кондензатора C_{353} . Полученото от него положително напрежение се подава към венелтовия цилиндър на кинескопа и той започва да изпълнява ролята на анод.

Изработваното от групата за автоматично регулиране на усилвателното напрежение трябва да бъде пропорционално на амплитудата на синхроимпулсите във видеосигнала, защото те не зависят от характера на предаваното изображение. Това се постига с използването на „ключово“ автоматично регулиране на усилвателното напрежение. Схемата е реализирана с L_{204} . Към анода на лампата се подават положителни импулси от допълнителната намотка на трансформатора за хоризонтално отклонение и през капацитивния делител C_{21}, C_{22} . Тези импулси изпълняват ролята на анодно напрежение за лампата и съвпадат по време със синхроимпулсите за редове във видеосигнала.

Към катода на лампата се подава видео-сигнал с отрицателна полярност. Протичащият през нея импулсен ток е пропорционален на амплитудата на синхроимпулсите за редове. Този ток зарежда кондензатора C_{31} отрицателно спрямо анода на L_{2045} . C_{491} се разрежда през делителя R_{220} и R_{208} . Полученото върху R_{208} отрицателно напрежение се филтрира от електролитния кондензатор C_{209} и безиндуктивният керамичен кондензатор C_{212} , след което се подава към управляващите решетки на първата и втората лампа на междинночестотния усилвател (L_{201} и L_{202}).

Усиливането на високочестотния усилвател се регулира също от групата за АРУ. За да се запази добро отношение сигнал/шум при ниски нива на входния сигнал, регулиращото напрежение се подава към L_{101a} , след като входното високочестотно напрежение надвиши едно предварително определено ниво. За целта се използва т. нар. „задържано АРУ“. То действува по следния начин:

С помощта на високоомния резистор R_{218} (16 M Ω) към диода за задръжка, образуван от пространството трета решетка — катод на втората лампа за усиливане и ограничаване на втората междинна честота на звука L_{206} , се подава определено положително напрежение. Диодът е отпушен и вътрешното му съпротивление е малко. Той отвежда към шаси подаденото през P_{219} отрицателно напрежение, изработвано от групата за АРУ. Когато отрицателното напрежение стане по-голямо от приложеното към диода за задръжка положително напрежение, последният се запушва, вътреш-

ното му съпротивление става много голяма и изработваното от групата за АРУ отрицателно напрежение се подава към управляващата решетка на високочестотния усилвател. С потенциометъра P_{219} се определя прагът на задържане. Кондензаторът C_{218} е филтриращ.

Данните за дроселите са показани в табл. 3-2.

Таблица 3-2

Данни за дроселите на телевизора „Пирин“

Дросел	Брой на навивките	Проводник	Индуктивност, μH
		тип и диаметър	
D_{p201}	145	ПЕЛКЕ 0,13	35
D_{p202}	155	ПЕЛКЕ 0,13	40
D_{p203}	260	ПЕЛКЕ 0,13	150
D_{p204}	185	ПЕЛКЕ 0,13	60
D_{p205}	205	ПЕЛКЕ 0,13	85

3.8. УСИЛВАТЕЛ ЗА ВТОРАТА МЕЖДИННА ЧЕСТОТА НА ЗВУКА И ЧЕСТОТЕН ДЕТЕКТОР (фиг. 3-11)

Усиливателят за втората междинна честота на звука се състои от едно стъпало за усилване и едно стъпало за усилване и ограничаване на втората междинна честота на звука.


Сигналът на втората междинна честота на звука се отделя с настроения на 6,5 MHz трептящ кръг, съставен от бобината L_{21} и нейния собствен капацитет. За разширяване на честотната лента на кръга служи паралелно свързаният резистор R_{286} . Връзката на този кръг с видеодетектора се осъществява с кондензатора с малък капацитет C_{235} , за да не се шунтира видеодетекторът от входния капацитет на междинночестотния усилвател за звука.

Отделеният сигнал се подава чрез C_{288} към управляващата решетка на първата лампа L_{2055} . Резисторът R_{237} е утечен. Преднапрежението на лампата се получава автоматично от групата в катода R_{238} , C_{287} .

За товар на L_{2056} служи лентовият филтър с надkritична връзка $TM3-2$, настроен на $6,5 \text{ MHz}$. Той осигурява лента на пропускане от порядък на 200 kHz . Състои се от двета кръга L_{218}, C_{241} и L_{219}, C_{242} . Спадането в средната част на честотната му характеристика, което се дължи на надkritичната връзка между кръговете, се компенсира от честотната характеристика на единичния трептящ кръг в $KM3-1$.


Опасността от самовъзбуждане на първото стъпало се намалява посредством групата за анодно-екранна неутрализация, в която основен паразитните капацитети на лампата и монтажа участват и кондензаторите C_{289} и C_{288} . Мостовата схема е показана на фиг. 3-12.

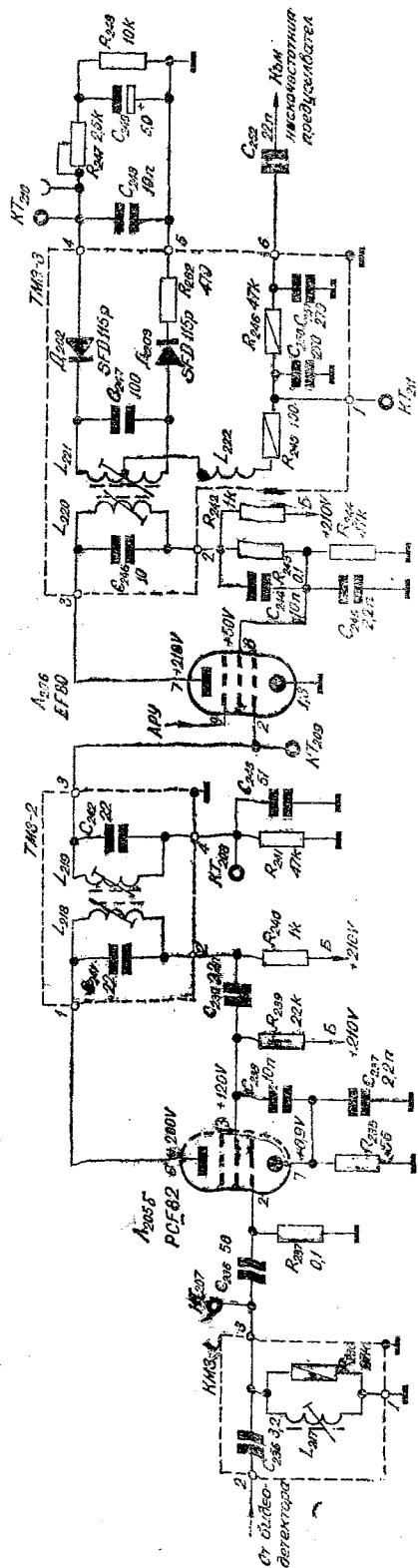Второто стъпало усилва и ограничава междинноочестотния сигнал на звуковия съпровод.



Усиликател за втората меклизна честота на звука и честотен детектор при "Пирита"

Изпълнено е с L_{206} (EF80). Ограничаването на сигнала потиска задоволително паразитната амплитудна модулация, с което се избягват смущенията в звуковия съпровод.

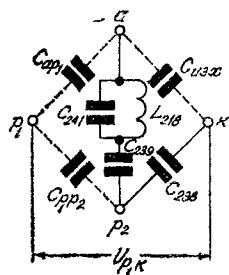

Фиг. 3-12. Схема на анодно-екранната мостова неутрализация на L_{205}

Ограничаването е двустранно. За да работи лампата в подходящ режим, на управляващата ѝ решетка трябва да има значително отрицателно напрежение, което да мени автоматично стойността си в зависимост от амплитудата на междиночестотния сигнал на звуковия съпровод. Това се постига с решетъчните токове, които зареждат C_{243} отрицателно спрямо шаси. Последният се разрежда през R_{241} . Освен това на екранната решетка на лампата трябва да се подаде ниско напрежение (+50 V), което се взема от делителя R_{243} , R_{244} и филтърните кондензатори C_{244} и C_{245} . Анодното напрежение се получава през гасящия резистор R_{242} .

За изправността на ограничителното стъпало се съди по наличието на отрицателно напрежение на първата решетка на L_{206} (KT209) при подаден сигнал на входа.

От анода на ограничителното стъпало междиночестотният сигнал на звуковия съпровод се прехвърля към честотния детектор чрез индуктивно свързаните трептящи кръгове L_{220} , C_{246} и L_{221} , C_{247} .

Честотният детектор е изпълнен по схема на несиметричен дробен детектор. За детектиране се използват диодите D_{202} и D_{203} (SFD115p). Важно условие за качествен звуков съпровод е еднаквостта на параметрите на двета диода. Предвидена е възможност за компенсиране на евентуална несиметричност с променливия резистор R_{247} . С това се постига максимална линейност на детекторната характеристика и най-добро подтискане на паразитната амплитудна модулация.

Междиночестотният сигнал се снема от настроения на 6,5 MHz трептящ кръг L_{221} , C_{247} .

Към всеки един от двета диода се подава за детектиране геометричната сума от две междиночестотни напрежения: първото от тях се снема от L_{222} , индуктивно свързана с първичния трептящ кръг на ТМЗ-3; второто се ин-

дукира в съответната за дадения диод половина на L_{221} .

Напрежението, индукирано в L_{222} , е дефазирано спрямо напрежението в краищата на L_{220} на 90° независимо от честотата на междиночестотния сигнал.

Напрежението, индукирано в краищата на L_{221} , е дефазирано на 90° само когато честотата му е 6,5 MHz (т. е. когато липсва честотна модулация и се предава само носещата честота за звука). За всички честоти около носещата ѝ гълът на дефазирането му е различен от 90° . Освен това напреженията на двете половини на L_{221} са дефазирани едно спрямо друго на 180° .

По този начин диодите изправят напрежения, които зависят от отклонението на честотата спрямо носещата 6,5 MHz. Токовете на двета диода се затварят през кондензатора C_{250} , като създават между краищата му напрежение със звукова честота. По този начин се осъществява честотната демодулация. В същата верига участват C_{248} , C_{249} и R_{248} .

Нискочестотният сигнал се получава от C_{256} посредством групата R_{246} , C_{251} . Тя намалява нивото на високите звукови честоти в телевизионния приемник.


Детектирианият нискочестотен сигнал се подава към нискочестотния усилвател чрез прехвърлящия кондензатор C_{252} .

3.9. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ (фиг. 3-13)

Нискочестотният усилвател е двустъплен. Работи с комбинираната лампа L_{207} (PCL86). Триодната част служи за предусилване, а пентодната — за краен усилвател на мощност.


Нискочестотният сигнал се прехвърля от разделителния кондензатор C_{252} към активния край на потенциометъра за регулиране на силата на звука P_{608} . Той има четвърти извод, към който е свързана групата за честотна корекция C_{604} , R_{609} . Предназначението ѝ е да повиши нивото на ниските тонове при долно положение на плъзгача на потенциометъра, отговарящо на слаб звук.

Сигналът се прехвърля с C_{603} от плъзгача на потенциометъра към управляващата решетка на предусилвателната лампа L_{207a} . Резисторът R_{248} е утечен. Характерно за предусилвателната лампа е, че анодното си напрежение тя получава от делителя на бестерното напрежение, съставен от R_{413} и варистора R_{342} , паралелно на който е свързан филтриращият кондензатор C_{253} . По този начин се избягват смущенията в звуковия канал, които се предизвикват при включване на телевизора в мрежата (блокът за хоризонтално отклонение заработва последен поради големата топлинна инертност на катода на крайната лампа за хоризонтално отклонение; последна ще заработи и схемата за автоматично регулиране на усилването). Това значи, че непосредствено след включването на телевизора и за-

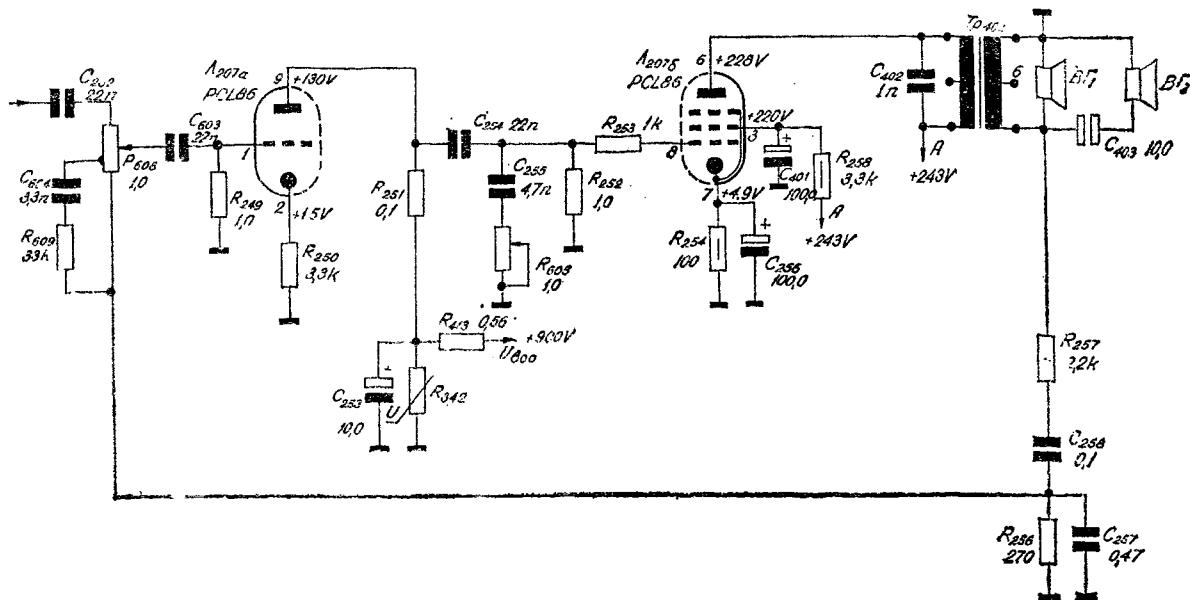

Фиг. 3-13. Нискочестотен усилвател при „Пирин“

гряването на лампите от общия канал те ще се претоварят от входния сигнал, докато схемата за автоматично регулиране на усилвателното не изработи отрицателно напрежение. Това претоварване се проявява като приемане на

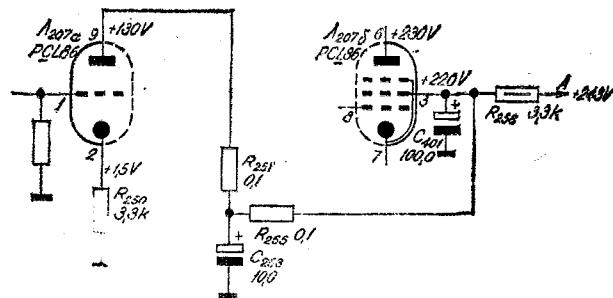

Фиг. 3-14. Изменения в захранването на L_{207}

силен и с големи изкривявания и смущения звуков съпровод. Това се избягва с използваната в телевизора схема, при която предусилвателната лампа за звука получава анодното си захранване след заработка на крайното стъпало за хоризонтално отклонение.

При първите образци „Пирин“ предусилвателното стъпало се захранва от анодния токоизправител на телевизора (фиг. 3-14).

Към катода на предусилвателната лампа е свързан резистор за отрицателна обратна връзка R_{250} .

Усиленият нискочестотен сигнал се прехвърля от C_{254} към управляващата решетка на крайната лампа за усилване по мощност (L_{207d}). Непосредствено след него е свързана и групата за регулиране на тембъра, съставена от кондензатора C_{255} и променливия резистор R_{205} . В зависимост от положението на плъзгача му

се изменя и степента на отвеждането на високочестотните съставни от сигнала, които преминават през C_{255} и R_{205} към шаси. Резисторът R_{252} е утечен, а R_{253} предпазва крайното стъпало от самовъзбуждане.

Товар на крайната лампа за звука е изходният трансформатор за звука T_{p402} . Първичната му намотка е шунтирана с C_{402} , който отвежда високочестотните съставни и предпазва лампата и трансформатора от самовъзбуждане и повреда при прекъсване на веригата на високоговорителите. При някои телевизори този кондензатор липсва.

Втората решетка на лампата се захранва през гасящия резистор R_{258} и шунтиращия кондензатор C_{401} , а преднапрежението се получава автоматично от групата в катода R_{254} , C_{256} .

Към вторичната намотка на изходния трансформатор за звука са свързани двата високоговорителя BG_1 и BG_2 . Единият от тях (BG_1) е широколентов и е свързан направо, а BG_2 е високоговорител за високите честоти, които се подават към него посредством безполюсния електролитен кондензатор C_{403} .

Единият край на вторичната намотка на изходния трансформатор за звука е заземен, а от другия се взема напрежение за отрицателна обратна връзка.

Таблица 3-3

Изходен трансформатор на звука T_{p402}

Намотка	Брой на навивките	Проводник, диаметър
1-2	1650	ПЕЛ-1 0,15
3-4	1650	ПЕЛ-1 0,15
5-6	90	ПЕЛ-1 0,62
6-7	14	ПЕЛ-1 0,62

ната обратна връзка, което се подава с групата за честотно зависима отрицателна обратна връзка (R_{257} , C_{258} , R_{256} и C_{257}) към долния край на потенциометъра за сила на звука. С нейна помощ се подобрява характеристиката на целия усилвател и се намаляват нелинейните изкривявания.

Данните за изходния трансформатор за звука са посочени в табл. 3.3.

3.10. АМПЛИТУДЕН ОТДЕЛИТЕЛ, УСИЛВАТЕЛ-ОГРАНИЧИТЕЛ НА СИНХРОИМПУЛСИТЕ, УСИЛВАТЕЛ-ОГРАНИЧИТЕЛ НА КАДРОВИТЕ СИНХРОИМПУЛСИ (фиг. 3-15)

Амплитудният отделител работи с хептодната част на лампата L_{310a} (6И1П).

Предназначението на амплитудния отделител е да отдели синхроимпулсите от комплектния видеосигнал. Това става, като се използва върховата детекция между третата решетка на лампата и катода. За целта от товара на видеоусилвателя се взема видеосигнал с положителна полярност с R_{231} , който не позволява шунтиране на изхода на видеоусилвателя с входния капацитет на амплитудния отделител.


Прехвърлящият кондензатор C_{301} подава видеосигнала към третата решетка на лампата. Този кондензатор се зарежда от протичащия решетъчен ток и се разрежда през утечния резистор R_{301} , като по този начин се изработка необходимото за правилното отеляне на синхроимпулсите отрицателно преднапрежение (за трета решетка). Лампата е отпуснена по трета решетка само за синхроимпулсите и е запушнена за останалата част от видеосигнала.

Времеконстантата на групата R_{301} , C_{301} е голяма. При силни смущаващи импулси може да се получи запушване на хептодната част на лампата по трета решетка, защото смущаващият импулс ще зареди C_{301} до сравнително голям отрицателен потенциал. Докато C_{301} се

разреди през R_{301} до напрежението на отпускане на лампата, ще мине известно време. Постъпващите през този период синхроимпулси няма да се отделят, което ще доведе до загубване на синхронизацията. Тази опасност се избягва с последователното включване във веригата на третата решетка на групата против импулсни смущения C_{302} , R_{302} , която има малка времеконстанта в сравнение с групата R_{301} , C_{301} . Капацитетът на C_{302} е много по-малък от капацитета на C_{301} . Понеже съпротивлението на R_{301} е сравнително голямо, двата кондензатора C_{301} и C_{302} образуват капацитивен делител за смущаващите импулси. При това C_{302} се зарежда много по-бързо от силните импулсни смущения, при което лампата се запушва. След преминаване на смущаващия импулс C_{302} се разрежда бързо през R_{302} . Поради малката времеконстанта на тази група режимът на лампата се нормализира и следващият синхроимпулс се пропуска нормално от амплитудния отделител.

Предвидена е още една защита на амплитудния отделител срещу импулсни смущения. За целта от видеодетектора се взема видеосигнал с отрицателна полярност и се подава с R_{260} към първата решетка на амплитудния отделител. На същата решетка се подава и положително напрежение от захранващия аноден токоизточник с R_{303} . Големината на това положително напрежение е такава, че за синхроимпулсите лампата на амплитудния отделител е отпуснена по първа решетка, а се запушва от силните смущаващи импулси с ниво, по-голямо от нивото на синхроимпулсите. По този начин наличието на смущаващи импулси с голяма амплитуда във видеосигнала не позволява отелянето им на анода на амплитудния отделител.

Режимът на амплитудния отделител се определя от никото анодно и еcranно напрежение. Анодното напрежение се получава с помощта на товарния резистор с голямо съпро-

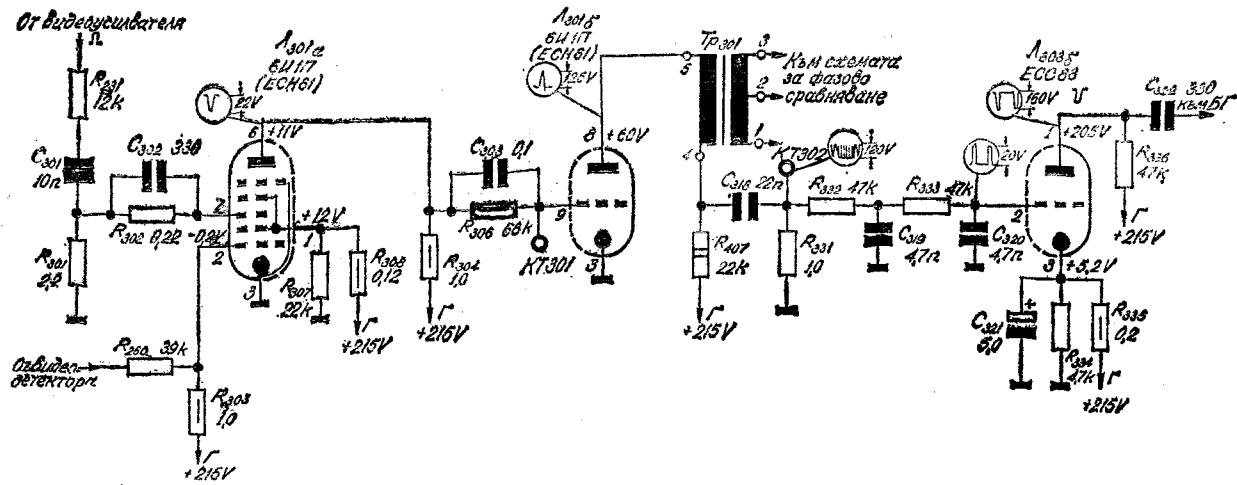

Фиг. 3-15. Амплитуден отделител, усилвател-ограничител за синхроимпулсите и усилвател-ограничител за синхроимпулсите за кадри при „Пирин“

тивление R_{304} . Напрежението за екранните решетки се взема от делителя R_{307}, R_{308} .

Отделените и усиленни от хептодната част на L_{301a} синхроимпулси се прехвърлят чрез C_{303} към управляващата решетка на лампата за усиливане и двойно ограничаване на синхроимпулсите — L_{301b} (триодната част на ВИИП). За да се получи ограничаване на синхроимпулсите отдолу, на управляващата решетка на лампата се подава малко положително напрежение с R_{306} .

Товарът на лампата за усиливане и ограничаване на синхроимпулсите е разделен. Първичната намотка на фазосравняващия трансформатор T_{p301} има голямо индуктивно съпротивление за синхроимпулсите за редове, честотата на които е много по-голяма от честотата на синхроимпулсите за кадри. Синхроимпулсите за редове се отделят във вторичната намотка на фазосравняващия трансформатор и се подават към схемата за фазово сравняване.


За синхроимпулсите за кадри, честотата на които е малка, първичната намотка на фазосравняващия трансформатор има малко индуктивно съпротивление. Товар на лампата за тях е R_{407} . Те се вземат от него с помощта на разделителния кондензатор C_{318} и се подават към управляващата решетка на лампата за усиливане и ограничаване на кадровите синхроимпулси L_{303b} (ECC83). Преди това синхроимпулсите за кадри се формират от двойната интегрираща трупа, съставена от $R_{333}, C_{319}, R_{333}$ и C_{320} . Резисторът R_{331} е утечен. Предна-

прежението на лампата се получава автоматично от групата в катода R_{334}, C_{321} . Освен това в катода на лампата се подава малко положително напрежение с R_{335} . Това се прави за по-добро ограничаване на кадровите синхроимпулси.

Товар на лампата за усиливане на кадровите синхроимпулси е R_{336} . От анода на лампата те се подават с помощта на C_{323} към анода на задаващия генератор за кадри и го синхронизират.

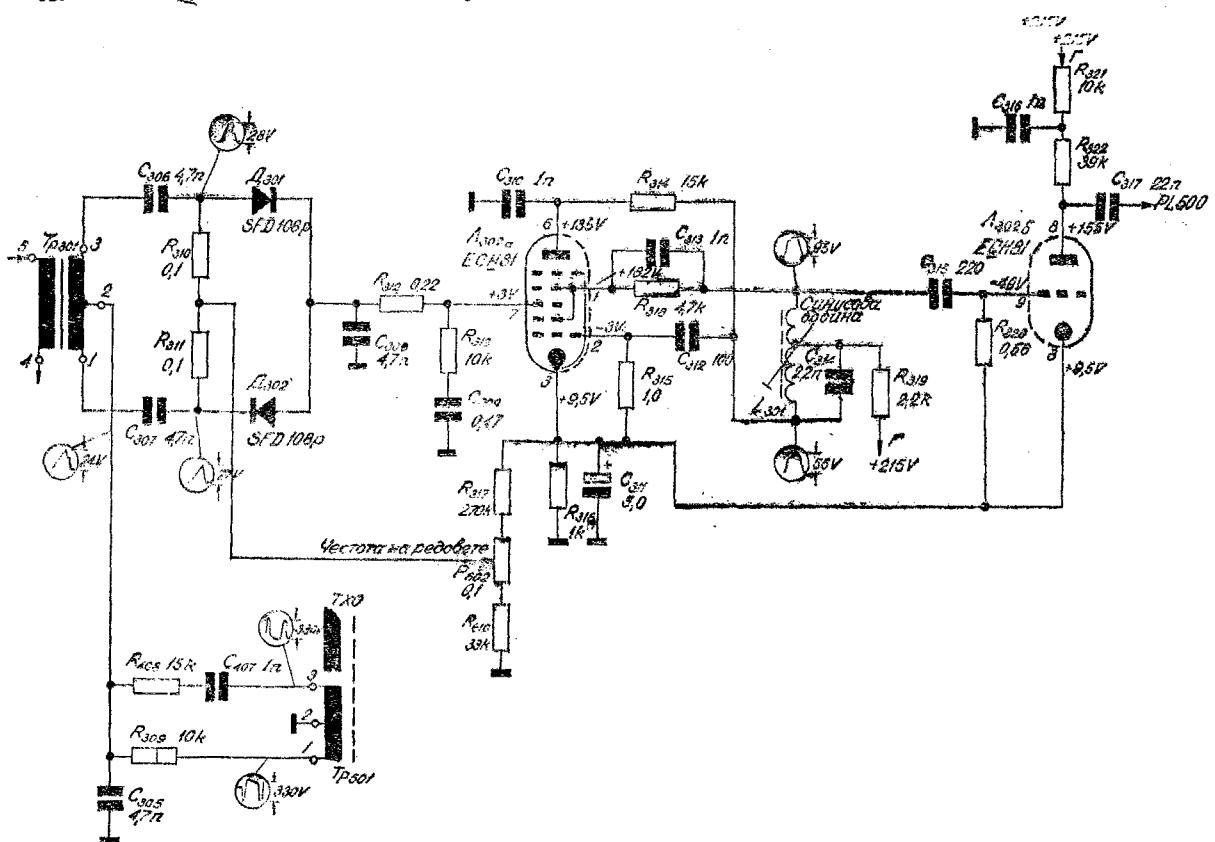3.11. ГРУПА ЗА ФАЗОВО СРАВНЯВАНЕ, РЕАКТИВНА ЛАМПА, СИНУСОВ ГЕНЕРАТОР И ФОРМИРАЩА ЛАМПА (фиг. 3-16)

Схемата за фазово сравняване изработва постоянно напрежение, големината и посоката на което зависи от фазовата разлика между синхроимпулсите за редове и върнатите импулси на обратния ход на редовете. Това напрежение се подава на входа на реактивната лампа и изменя еквивалентната ѝ реактивност. Реактивната лампа е свързана паралелно към бобината на синусовия генератор и променя неговата честота в нужната посока. По този начин се поддържа равенството на честотите и фазите на синхроимпулсите за редове и синусовия генератор, като се постига синхронност и синфазност на двета генератора за хоризонтално отклонение — в телевизионния предавател и в телевизионния приемник. Понеже това напрежение се изработка не от отделните синхроим-



пулси за редове, а от една сравнително голяма тяхна поредица, схемата е много по-нечувствителна към импулсни смущения от схемите с директна синхронизация.

Фазосравняващият трансформатор $T_{P_{301}}$ подава с прехранящите кондензатори C_{306} и C_{307} синхроимпулсите за редове към двета диода D_{301} и D_{302} (SFD108p) с еднаква амплитуда, но с противоположни фази.

В средната точка на вторичната намотка на фазосравняващия трансформатор се подават интегрираните импулси на обратния ход по редове, които се вземат с отрицателна полярност от допълнителната намотка на трансформатора за хоризонтално отклонение. Интегриращата група е R_{309} и C_{305} . В средната точка се подават и диференциирани импулси на обратния ход по редове с положителна полярност посредством групата C_{407} , R_{408} . Токовете, притичащи през двета диода, зависят от фазовата разлика между синхроимпулсите за редове и върнатия импулс на обратния ход. Те зареждат C_{308} до определено напрежение, големината и посоката на което зависят от фазовата разлика. Полученото напрежение се филтрира от групата с голяма времеконстанта R_{312} , R_{313} и C_{309} , след което се подава към входа на реактивната лампа.

За донастройване на честотата на синусовия генератор в средната точка на симетриращите резистори R_{310} и R_{311} се подава положително напрежение, големината на което се изменя с потенциометъра за фино регулиране на честотата на редовете P_{602} , свързан в катода на лампата L_{302a} . Той образува заедно с R_{317} и R_{310} делител на катодното напрежение на лампата.

Реактивната лампа е реализирана с анода, третата решетка и катода на L_{302a} . C_{310} и R_{314} служат за дефазиране на изходящото напрежение. Полученото от схемата за фазово сравняване регуляционно напрежение се подава на третата решетка на лампата и изменя големината на еквивалентната ѝ индуктивност, а оттам и честотата на синусовия генератор. Връзката между реактивната лампа и синусовия генератор се осъществява от общия електронен поток.

Синусовият генератор има за анод втора и четвърта решетка на L_{302a} , а за катод и управляваща решетка — съответно катода и първата решетка на лампата. Групата в катода R_{316} , C_{311} е за преднапрежение. Това преднапрежение не се подава на лампата на синусовия генератор (утечният резистор R_{315} е свързан към катода, а не към шаси). Преднапрежението, необходимо за правилната работа на синусовия генератор, се получава автоматично от решетъчния ток, който зарежда отрицателно спрямо шаси прехранящия кондензатор C_{312} .

Трептящият кръг на синусовия генератор е образуван от долната част на синусовата бобина L_{301} и кондензатора C_{314} . Горната част

на синусовата бобина е свързана към анода на синусовия генератор и служи за осъществяване на положителната обратна връзка, необходима за самовъзбуждането на генератора. Тя изпълнява и ролята на променливотоков товар в неговия изход.

Анодното захранване се подава в средната точка на синусовата бобина. R_{318} ограничава притичащия във веригата на втора и четвърта решетка аноден ток, а C_{313} пропуска променливото синусоидално напрежение.

C_{315} прехвърля напрежението със синусоидална форма към управляващата решетка на формиращата лампа.

Формиращата лампа (L_{302}) изменя формата на синусоидалното напрежение в импулсна, подходяща за запушване и отпушване на крайната лампа за хоризонтално отклонение.

Необходимият импулс за управяване на крайната лампа за хоризонтално отклонение се получава от зареждането на кондензатора C_{316} през R_{321} и неговото разреждане през R_{322} и вътрешното съпротивление на лампата L_{302b} . Тази лампа работи в такъв режим, че се отпушва само тогава, когато на решетката ѝ се подава максималната амплитуда от положителния полупериод на синусоидалното напрежение. През останалото време лампата е запушена и C_{316} се зарежда. Режимът на формиращата лампа се определя от отрицателното напрежение, получено при зареждането на C_{315} от притичащия решетъчен ток. Прехранящият кондензатор C_{317} подава формираните импулси към крайната лампа за хоризонтално отклонение.

При „София 53“ реактивната лампа, синусовият генератор и формиращата лампа са реализирани с ЕСН84. Освен това в схемата има и следните различия (фиг. 3.17):


1. Трептящият кръг на синусовия генератор е включен в анодната верига на лампата, а решетъчната част на бобината служи за осъществяване на положителната обратна връзка.

2. Напрежението за фино регулиране на честотата на редовете е отрицателно. То се взема от делител на решетъчното преднапрежение на формиращата лампа, което се получава вследствие зареждането на C_{315} от решетъчния ток. В този делител участвуват R_{320} , P_{602} и R_{610} . Това прави излишна групата в катода R_{316} , C_{314} . Поставен е само филтриращият кондензатор C_{605} .

Данните за трансформатора за фазово сравняване са показани в табл. 3.4.

Таблица 3.4
Трансформатор за фазово сравняване $T_{P_{301}}$

Намотка	Брой на навивките	Проводник, диаметър
1—2	300	ПЕЛ 0,1
2—3	300	ПЕЛ 0,1
4—5	400	НЕЛ 0,1

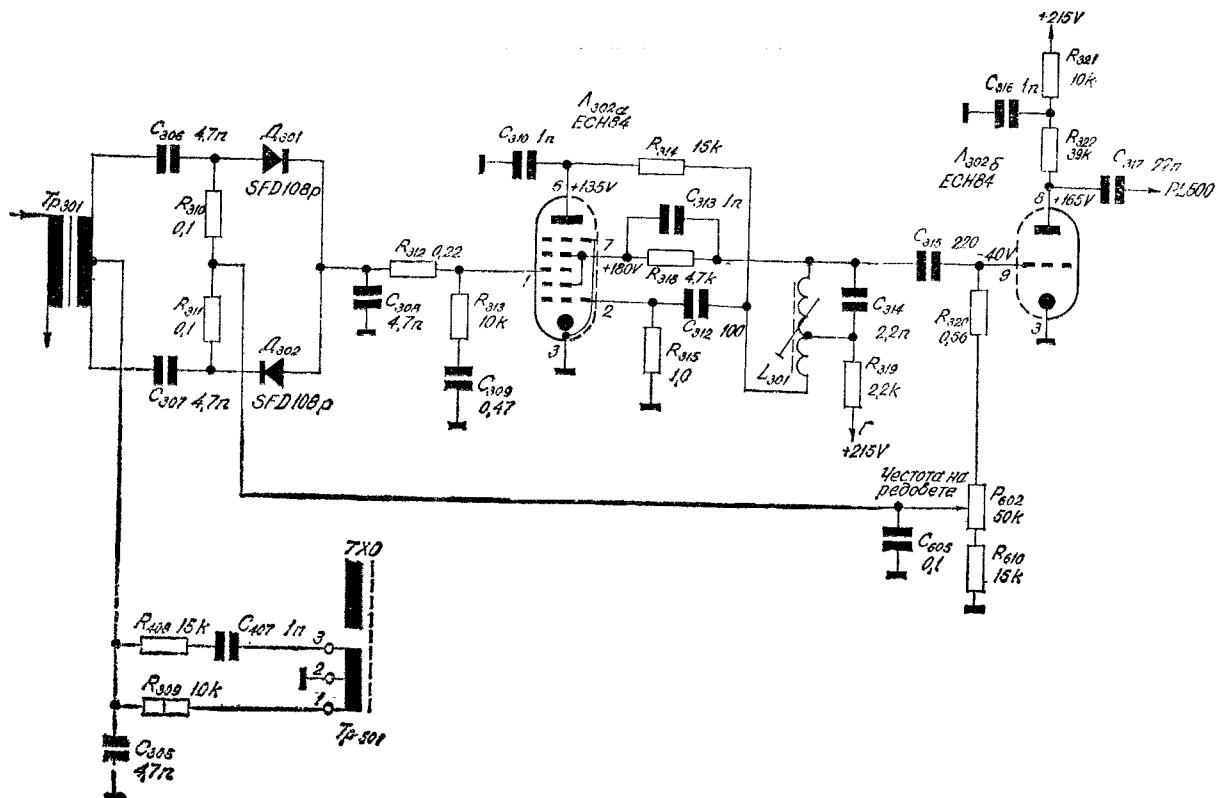


Фиг. 3-17. Група за фазово сравняване, реактивна лампа, синусов генератор и формираща лампа при „Сефир 53“

3.12. КРАЙНО СТЪПАЛО ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (фиг. 3-18)


Крайното стъпало за хоризонтално отклонение се състои от краината лампа за хоризон-

тально отклонение L₄₀₁, демпферния диод D₁₀₂ и трансформатора за хоризонтално отклонение T₅₀₁. Към схемата му се отнася и високоволтовият изправител, изпълнен с лампата L₅₀₁.

На фиг. 3-19 е показана еквивалентната схе-

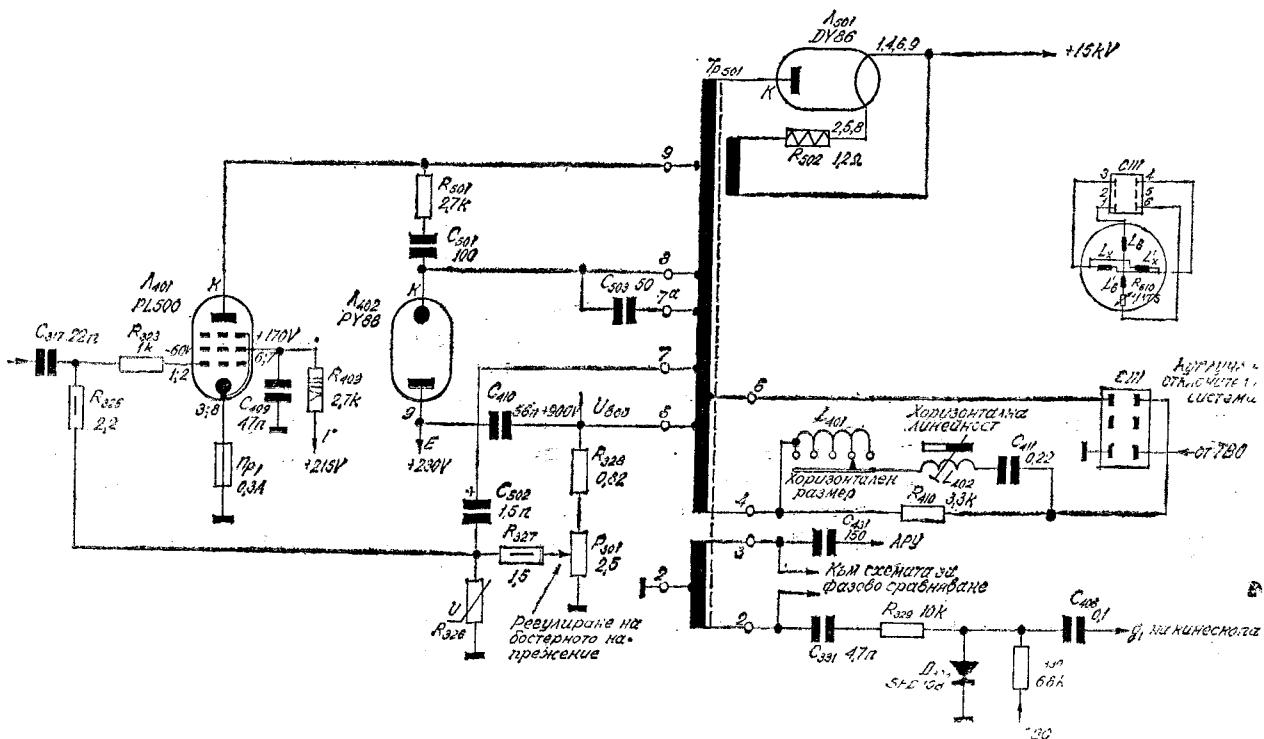

Фиг. 3-18. Крайно стъпало за хоризонтално отклонение при „Пирин“

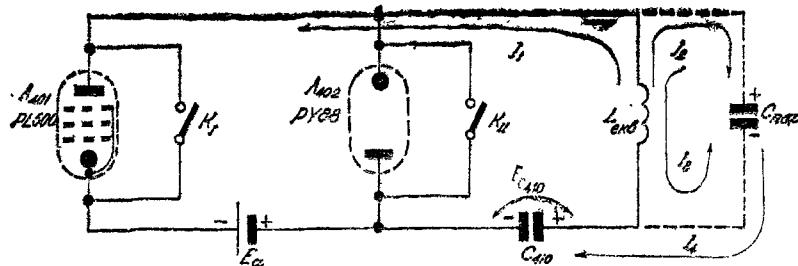

Фиг. 3-19. Еквивалентна схема на крайно стъпало за хоризонтално отклонение

ма на крайното стъпало за хоризонтално отклонение. Крайната лампа L_{401} изпълнява ролята на електронен ключ, който свързва към шаси товарната бобина на трансформатора за хоризонтално отклонение Tp_{501} в зависимост от подаваното към управляващата ѝ решетка възбудително напрежение, което се получава от задаващия синусов генератор за редове. При това свързване на товарната бобина към шаси през нея протича линейно нарастващ ток, който индуцира в редовите отклонителни бобици ток със същата форма, отклоняващ лъча в хоризонтална посока. Когато крайната лампа е запушена, магнитната енергия, натрупана около феритното ядро на товарната бобина, прокарва през демпферния диод ток, който от своя страна зарежда бестерният кондензатор C_{410} с показания на фиг. 3-19 поляритет. По този начин захранващото напрежение за крайната лампа се получава от напрежението на токонправителя E_a , към което се добавя полученото върху C_{410} напрежение. Сумата от двете напрежения е прието да се нарича бестерно напрежение; при „Пирин“ големината му е около +900 V.

За регулиране на хоризонталната линейност последователно с отклонителните бобини е свързана бобината L_{402} , собствената индуктивност на която се изменя в зависимост от положението на постоянния магнит за регулиране на линейността. Хоризонталният размер се регулира стъпално с превключване на изводите на бобината L_{401} , с което се изменя внасяното от нея във веригата индуктивно съпротивление. Тангенсовите изкривявания, които се дължат на факта, че екранът на кинескопа не съвпада с повърхността на сферата, в центъра на която е разположен електронният прожектор на кинескопа, се компенсират с S-образното предизкривяване на отклонителния ток, което се постига благодарение на последователното свързване на т. нар. тангенсов кондензатор C_{411} . Резисторът R_{410} шунтира групата, съставена от L_{401} , L_{402} и C_{411} .

Хоризонталният размер се поддържа автоматично по следния начин. През кондензатора C_{502} към вариостора R_{326} постъпват импулсите на обратния ход на редовете с положителна полярност. Те се вземат от извод 7 на товар-

ната бобина. През вариостора протича импулсен ток, пропорционален на амплитудата на импулсите на обратния ход на редовете, който зарежда кондензатора C_{502} с показания на фиг. 3-18 поляритет. При увеличаване на хоризонталния размер се увеличава и получаваното върху кондензатора отрицателно напрежение; то се подава през R_{325} към управляващата решетка на крайната лампа за хоризонтално отклонение и така изменя режима ѝ, че тя се отпуска малко по-късно, като по този начин през товарната бобина протича по-малък ток; това води до намаляване на хоризонталния размер и оттам до стабилизирането му. Резисторът R_{323} е против самовъзбуждане на крайното стъпало. То се предпазва от предпазителя в катода на крайната лампа Pr_1 . Втората решетка на L_{401} се захранва през резистора R_{409} , а по променлив ток е шунтирана с C_{400} .

За първоначално нагласяване на бестерното напрежение към веригата на управляващата решетка се подава компенсиращо положително напрежение, което се взема от делителя на бестерното напрежение, изпълнен с резистора R_{323} и регулатора за бестерното напрежение P_{501} . Резисторът R_{327} е разделителен.

Групата R_{501} , C_{501} предпазва крайното стъпало от възникването на резонансни процеси, когато крайната лампа се запушва. Кондензаторът C_{503} настройва товарната бобина в резонанс за третата хармонична на честотата на редовете, с което се увеличава коефициентът на полезно действие на крайното стъпало за сметка на намаляване на времетраенето на обратния ход на редовете.

Високоволтовият изправител е изпълнен с лампата L_{501} . Към нея анод се подават положителните импулси на обратния ход на редовете, които се получават от новишаващата бобина на TXO. Отоплението на L_{501} се осигурява от отделна намотка на TXO, последователно с която е свързан гасящият резистор R_{302} . Полученото изправено високо напрежение се подава за захранване на втория анод на кинескопа.

Данните за трансформатора за хоризонтално отклонение са посочени в табл. 3-5, а за отклонителните бобини — в табл. 3-6.

Таблица 3-5

Трансформатор на хоризонтално отклонение T_{p301}

Намотка	Брой на навивките	Проводник, диаметър
1—2	50	ПЕЛ-1 0,18
2—3	50	ПЕЛ-1 0,018
4—5	67	ПЕЛ-1 2×0,31
5—6	71	ПЕЛ-1 2×0,31
6—7	175	ПЕЛ-1 0,25
7—8	200	ПЕЛ-1 0,25
8—9	450	ПЕЛ-1 0,25
9—10	150	ПЕЛ-1 0,25
Повишаваща бобина	1000	ПЕЛКЕ 0,10

Таблица 3-6

Отклонителни бобини

Намотка	Брой на навивките	Проводник, диаметър	Индуктивност, μH	Съпротивление, Ω
Хоризонтално отклонение	180	ПЕЛ 0,35	2,75	8
Вертикално отклонение	670	ПЕЛ 0,25	90	22

3.13. ЗАДАВАЩ БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР И КРАЙНО СТЪПАЛО ЗА ВЕРТИКАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (фиг. 3-20)

Задаващият блокинг-генератор за вертикално отклонение работи с триодната част на лампата L_{304a} (PCL85). T_{p302} е блокинг-трансформатор за кадрире. В решетъчната му намотка е свързана групата C_{323} , R_{339} , P_{302} и R_{340} . Тя определя честотата на генератора. R_{338} шунтира решетъчната намотка на трансформатора и служи за премахване на паразитните трептения, възникващи в началото на блокинг-процеса. R_{337} подобрява презревовата разливка, което се постига с точното фиксиране на момента на синхронизация.


Анодът на блокинг-генератора се захранва от бостерното напрежение, с което се постига по-добра линейност на трионообразното възбудително напрежение. От друга страна, бостерното напрежение е стабилизирано, с което се стабилизира и вертикалният размер.

Блокинг-генераторът изработва краткотрайни отрицателни импулси, поради което напрежението на анода на лампата има формата на поредица от правоъгълни импулси. Свързването на зарядния кондензатор C_{326} води до изработването на трионообразно напрежение на анода на блокинг-генератора. Този кондензатор се зарежда през P_{303} и R_{341} , когато лампата е запушена, а се разрежда по време на блокинг-процеса през отпущената лампа. Времеконстантата на тази група е избрана така, че кондензаторът да се зарежда в линейната част на зарядната си характеристика. Другият край на C_{326} е свързан към положителното напрежение +17 V в катода на крайната лампа за вертикално отклонение, с което се подобрява вертикалната линейност.

Трионообразните импулси се вземат от зарядния кондензатор и се прехвърлят към първата решетка на крайната лампа за вертикално отклонение с разделителния кондензатор C_{325} .

R_{343} е утечен резистор на лампата, а R_{316} премахва опасността от самовъзбуждане на крайното стъпало за вертикално отклонение (L_{301b}).

За да протича линейно изменящ се отклонителен ток през бобините за вертикално отклонение, необходимо е в краищата им да се приложи напрежение с параболично-трионообразна форма. Това се налага от обстоятелството, че отклонителните бобини имат съизмерими собствено активно съпротивление и собствена индуктивност. Възбудителното напрежение за крайната лампа трябва да има същата форма. Това се постига с помощта на верига за честотно зависима отрицателна обратна връзка, съставена от елементите C_{328} , P_{304} , R_{341} , R_{345} , P_{306} и C_{327} . С помощта на P_{303}

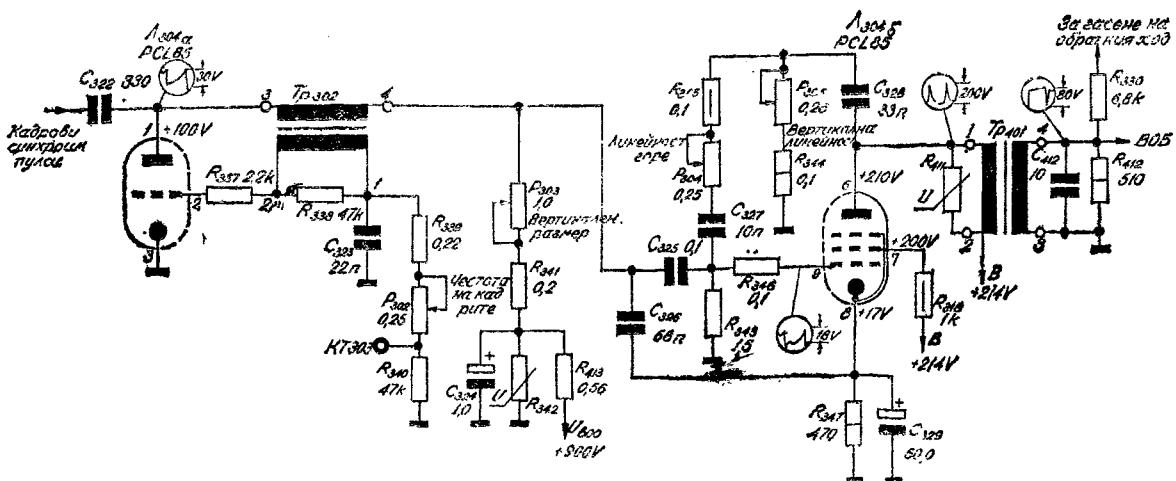

Фиг. 3-20. Задаващ блокинг-генератор и крайно стъпало за вертикално отклонение при „Пирин“

се регулира общата вертикална линейност, а с помощта на P_{304} — линейността в горната част на кадъра.

За товар на L_{3016} служи изходният трансформатор за вертикално отклонение Tp_{401} , който съгласува голямото изходно съпротивление на лампата с малкото съпротивление на вертикално отклонителните бобини. В първичната му намотка е свързан непинейният резистор R_{411} . Той има толко съпротивление за инското параболично-трнонообразно напрежение на правия ход. За импулсите на обратния ход, които се характеризират с голяма амплитуда, съпротивлението на R_{411} става малко и те се затварят през него, което предпазва крайната лампа за вертикално отклонение, нейния цокъл и изходният трансформатор от повреда.

Към вторичната намотка на T_{401} са свързани вертикално отклонителните бобини. Освен това тя е шунтирана с кондензатора C_{412} , който не позволява проникването на напрежението за хоризонталната развивка, индукирано от хоризонтално отклонителните бобини към останалите елементи от схемата. R_{412} шунтира вертикално отклонителните бобини и не позволява възникването на трептящ процес в тях по време на обратния ход, което би довело до навълняване на изображението.

В табл. 3-7 са показани данните за блокинг-трансформатора за кадри, а в табл. 3-8 — за

Таблица 3-7

Блокинг-трансформатор за кадри Tp_{302}

Намотка	Брой на навивки	Проводник, диаметър
I-2	2000	ПЕЛ 0,09
3-4	1000	ПЕЛ 0,09

изходния трансформатор за вертикално отклонение.

Таблица 3-8


Изходен трансформатор за вертикално отклонение Tp_{401}

Намотка	Брой на навивките	Проводник, диаметър
I-2	2900	ПЕЛ-1 0,18
3-4	115	ПЕЛ-1 0,80

3.14. ЗАДАВАЩ МУЛТИВИБРАТОР И КРАЙНО СТЪПАЛО ЗА ВЕРТИКАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (фиг. 3-21)

В последните серии български телевизионни приемници от типа „Пирин“ са направени редица схемни изменения, едно от които е цялостната промяна в схемата за вертикално отклонение. Тя е осъществена с радиолампата L_{304} (PCL85), работеща в режим на несиметричен мултивибратор, в който участват две системи на лампата — триодната и пентодната. Едновременно с това пентодната част изпълнява ролята на крайна лампа за вертикално отклонение. Посредством група за честотно зависима отрицателна обратна връзка и зарядна група изработването от несиметричния мултивибратор правоъгълно напрежение се изменя в параболично нарастващо, необходимо за нормалната работа на крайното стъпало.

Синхронимпулсите за кадри се вземат от анодната верига на лампата за усилването и ограничаването им (триодната част на ECH81 — L_{301}), формират се посредством двойната интегрираща верига R_{331} , C_{319} и R_{332} , C_{320} и се подават с разделителния кондензатор C_{321} към управляващата решетка на триодната част на

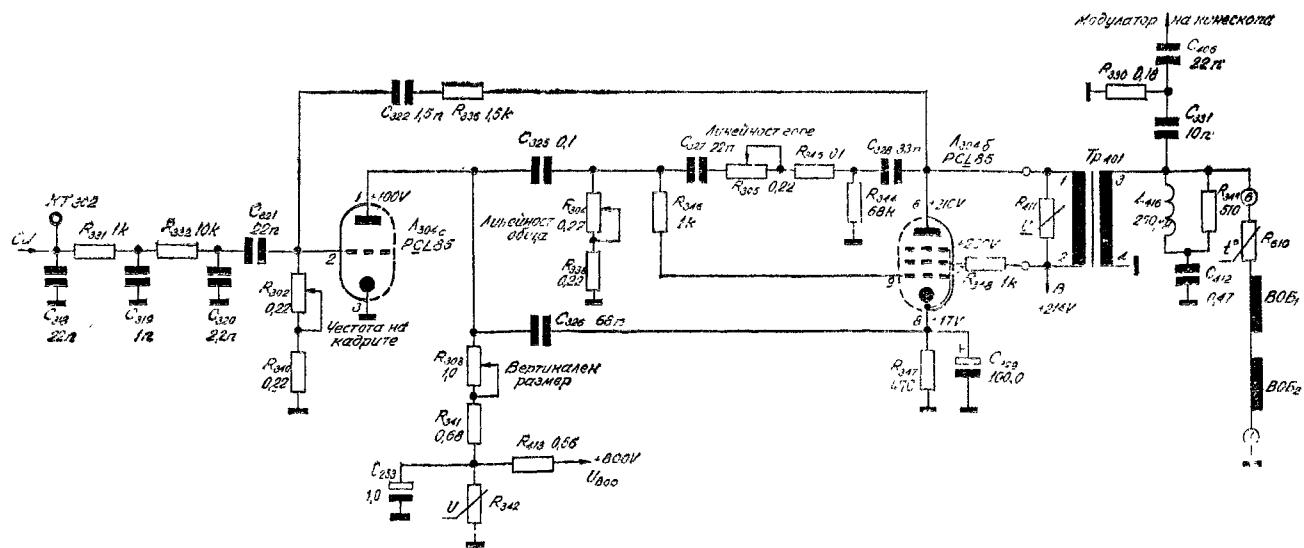

Фиг. 3-21. Задаваш мултивибратор и крайно стъпало за вертикално отклонение при последните серии телевизори от типа „Пирин“

лампата L_{304a} (PCI.85). Проникналите синхронизирани импулси за редове се отвеждат към шаси от кондензатора C_{318} .

Към управляващата решетка на триодната част на PCI.85 се подава и напрежението за положителна обратна връзка (необходимо за самовъзбуждането на мултивибратора) посредством групата R_{336} , C_{322} , която определя собствената честота на мултивибратора заедно с утечните резистори на триодната част — последователно свързаните R_{302} и R_{340} . Първият от тях е променлив и с негова помощ се нагласява честотата на кадрите.

Анодната верига на триодната част се захранва от делителя на бестерното напрежение, съставен от R_{413} и варистора R_{312} . С него се поддържа стабилно захранващото напрежение. Паралелно към варистора е свързан филтриращият кондензатор C_{255} . При последните серии той отсъствува.

За превръщане на правоъгълното напрежение, изработвано от мултивибратора, в линейно нарастващо напрежение служи зарядната група, съставена от R_{341} , R_{303} и зарядният кондензатор C_{326} . Когато триодната част на лампата е запушена, G_{326} се зарежда през R_{341} , R_{303} , а когато триодната част се отпушчи — разрежда се през нея. Времеконстантата на зарядната верига е подбрана така, че зареждането на C_{326} да се извърши в линейната част на зарядната крива. По този начин се получава линейно нарастващо напрежение в краищата на C_{326} , което се подава към решетъчната верига на крайната лампа за вертикално отклонение (пентодната част на PCI.85) с помощта на разделителния кондензатор C_{325} . За по-добра линейност другият край на зарядния кондензатор е свързан към положителното напрежение +17 V, което се получава на катода на крайната лампа за вертикално отклонение. Вертикалният размер се регулира посредством изменение на времеконстантата на зарядната група с R_{303} .

Крайното стъпало за вертикално отклонение е изпълнено по трансформаторна схема с пентодната част на PCI.85.

Преднапрежението ѝ се получава автоматично от групата в катода R_{347} , C_{329} . Линейно параболична форма на напрежението се получава с помощта на групата за честотно зависима отрицателна обратна връзка, в която участвуват кондензаторите C_{328} , C_{327} и резисторите R_{345} , R_{305} , R_{304} и R_{338} . R_{304} е общ регулятор за вертикалната линейност, а посредством R_{305} се регулира вертикалната линейност в горната част на растера. R_{348} предпазва крайното стъпало за вертикално отклонение от самовъзбуждане. Със същата цел във веригата на екранната решетка на крайната лампа за вертикално отклонение е свързан и R_{348} .

Изходният трансформатор за вертикално отклонение съгласува високото изходно съпротивление на крайната лампа с ниското съпротивление на вертикално отклонителните бо-

бини, свързани към вторичната му намотка. Паралелно на нея е свързана и групата, съставена от R_{343} , L_{116} и C_{412} . Тя представлява последователен режекторен кръг, предназначението на който е да огведе напрежението с честота на редовете, което се индуцира от хоризонтално отклонителните бобини.

За предпазване на изходния трансформатор за вертикално отклонение и крайната лампа от импулсното напрежение на обратния ход по кадри паралелно към първичната намотка на трансформатора Tp_{401} е свързан варисторът R_{411} . За ниското напрежение на правия ход съпротивлението на варистора е много голямо, докато за високото напрежение на импулсите на обратния ход съпротивлението му рязко пада и те минават през него.

Предимствата на тази схема за вертикално отклонение е премахване на скъпия блокинг-трансформатор.

3.15. ТОКОЗАХРАНВАНЕ (фиг. 3-22)


Токозахранването на „Пирин“ е безтрансформаторно от мрежа с напрежение 220 V. При първите модели са поставени два предпазителя, а при новите — един, като вторият е свързан във веригата на изправеното анодно напрежение. Мрежовият вход е шунтиран с C_{413} , който намалява проникването на смущения. Единият край на мрежата е свързан към щасито на телевизора. Другият край захранва анодния изправител и отоплението на лампите.

Отоплителните жички на лампите са свързани последователно. През тях протича ток 300 mA. В същата верига са свързани и два резистора: R_{415} е гасящ и служи да поеме остатъка от напрежението до 220 V, а R_{416} е термистор и поема първоначалния токов удар в отоплителната верига на лампите.


Постояннотоковият изправител е реализиран със селеновия стълб D_{401} от типа E250C400. Изправеното напрежение се подава на средния извод на филтриращия дросел Dp_{401} , към краищата на който са свързани двата филтриращи електролитни кондензатора C_{414} и C_{415} . Понеже в момента на включването на телевизора напрежението на двата електролитни кондензатора е пула, те ще се заредят бързо. Поради големия им капацитет през D_{401} ще пропече силен ток, който може да го повреди. За да се избегне това, последователно във веригата се свързва гасящият резистор R_{414} .

Изправеното напрежение се подава към развързвашите групи R_{417} , C_{416} , R_{418} , C_{417} , R_{419} , C_{418} , R_{420} , C_{419} и R_{421} , C_{120} , а от тях за захранване на съответните съгъпала на телевизора.

Отоплителните жички на лампите, които се използват за усилване на високочестотни сигнали, са развързани към щаси с помощта на кондензаторите C_{259} , C_{260} , C_{261} , C_{262} и C_{263} . С това се избягва опасността от самовъзбуждане на телевизора.

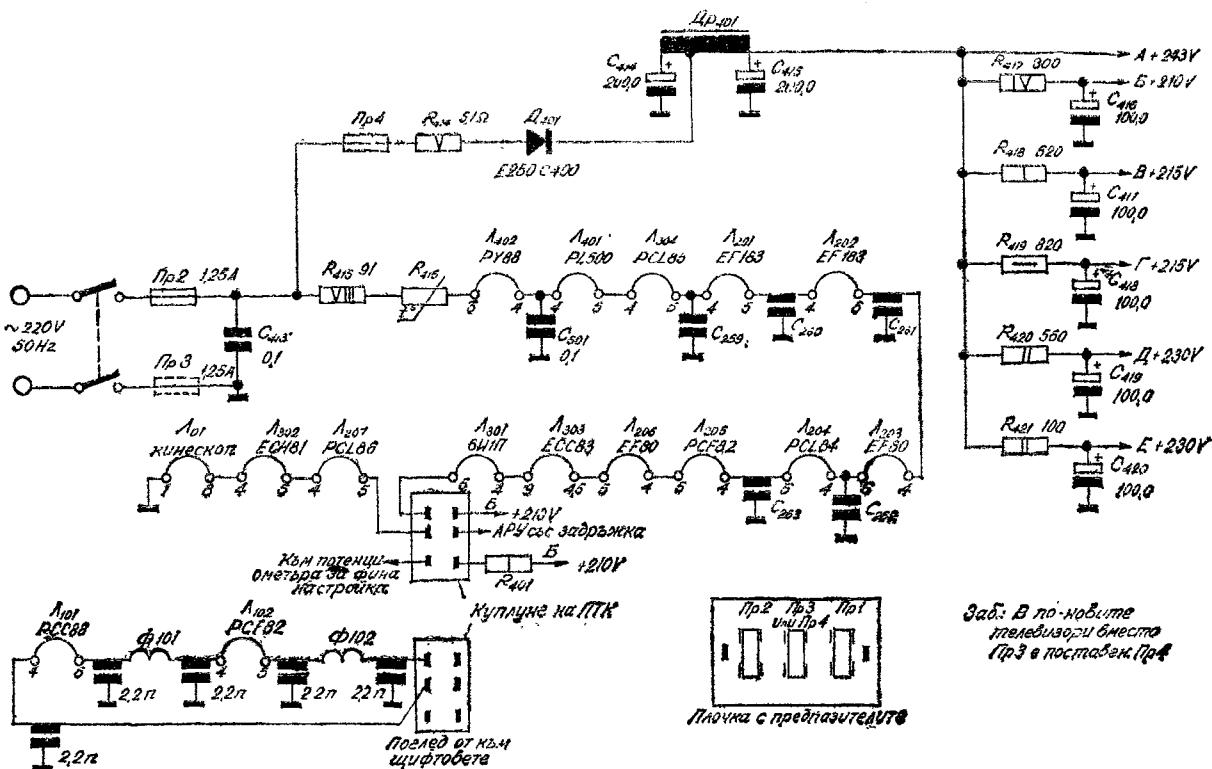

Фиг. 3-22. Токозахраниване при „Пирин“

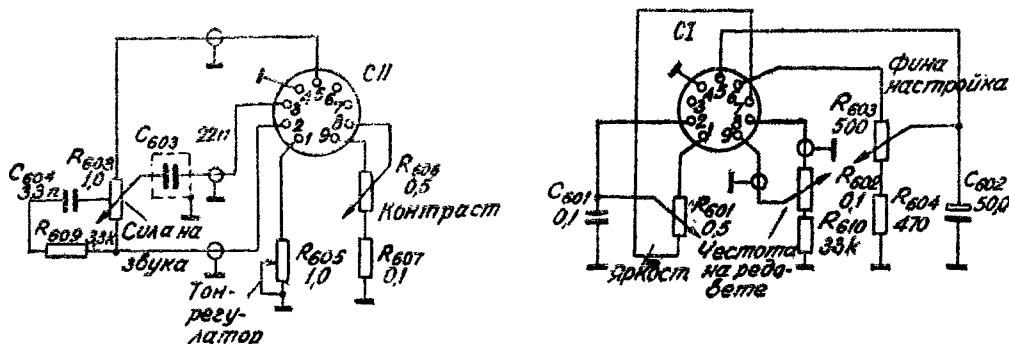

Фиг. 3-23. Схема на свързване на блока с регулаторите при „Пирин“

В табл. 3.9 са посочени данните за дросела за анодно напрежение.

Таблица 3-9

Дросел за анодно напрежение D_{r101}


Намотка	Брой на явявките	Проводник, диаметър
1—2	1300	ПЕЛ-1 0,35
2—3	30	ПЕЛ-1 0,35

НАСТРОЙВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ ПРИ „ПИРИН“

3.16. НАСТРОЙВАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ КАНАЛИ

Донастройка на каналния превключвател и проверка на настройката му се прави при смя-

на на лампа, смяна на контактите реглети или при ремонт, съпроводен с по-съществена промяна на монтажните елементи.

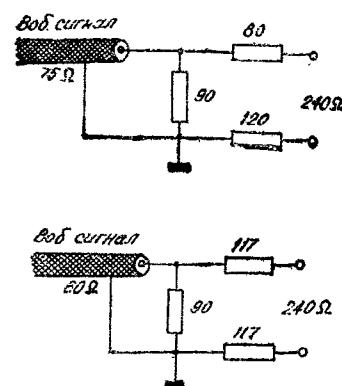


Фиг. 3-24. Съгласуващи устройства

За настройка се използва вobelгенератор с обхват от 40 до 240 MHz, изходно напрежение от 100 до 150 mV и честотна девиация най-малко 15 MHz. За индикатор се използва осцилограф. Често двета уреда са комбинирани.

В зависимост от изхода на вobelгенератора между него и входа на телевизора се поставя съответно съгласуващо устройство. Причините му схеми за два вида изходно съпротивление на вobelгенератора (60Ω и 75Ω) са дадени на фиг. 3-24.

1. Настройване на високочестотния усилвател

На антения вход на телевизора „слаб сигнал“ се подава вобулнирано напрежение от вobelгенератора с ниво 50 ± 100 mV с помощта на съответното съгласуващо устройство в об-

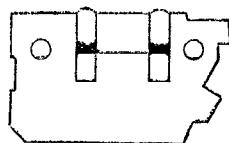

Фиг. 3-25. Окъсяваща плочка


хват на девети канал. Каналният превключвател се превключва на девети канал.

С регулатора „фина настройка на честотата на хетеродина“ се подава напрежение $\pm 3,6$ V към варикала D_{101} . То се измерва на I краче на съединителя на превключвателя.

Изключва се действието на схемата за автоматично регулиране на усилването, като се замаси анодът на лампата за автоматично регулиране на усилването или друга подходяща точка от веригата — например $KT212$.

На мястото на входната бобина за девети канал L_{ax9} се поставя окъсяваща плочка, показвана на фиг. 3-25. Осцилографът се включва към контролната точка $KT101$.

Нагласява се удобна за наблюдаване крива за девети канал. Бобините L_{ax9} и L_{p9} се настрой-

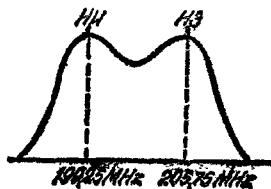


Фиг. 3-26. Честотна характеристика при настройване на високочестотния усилвател

ват така, че върховете на честотната характеристика да попаднат на съответните носещи честоти (199,25 MHz за изображението и 205,75 MHz за звука) — фиг. 3-26. Носещите чес-

тоти за телевизионните канали са дадени в табл. 0-1.

Окъсяващата плочка се маха и на нейно място се поставя входната бобина за девети канал

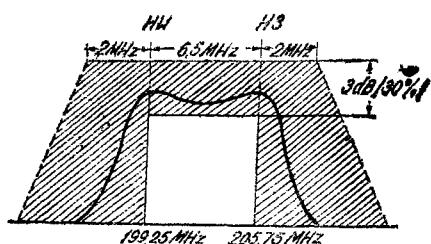

Фиг. 3-27. Област на допустимите отклонения при настройване на високочестотния усилвател

L_{ax9} . Посредством разместяване на навивките ѝ се постига симетрична характеристика със спадане, не по-голямо от 30%. Допустимият толеранс е даден на фиг. 3-27. Характеристиката трябва да попадне в защищованото поле.


Върховете на характеристиката за каналите от I телевизионен обхват се изравняват чрез въртене на ядрото на бобината L_{ax} .

По описанния начин се извършва настройването и на останалите канали.


2. Настройване на осцилатора

На контролната точка $KT101$ се подава вобулниран сигнал в обхвата на девети канал (без симетриращо устройство) с ниво от 10 до 20 mV.

Осцилографът се свързва към контролната точка $KT502$ посредством RC -групата, показвана на фиг. 3-28.

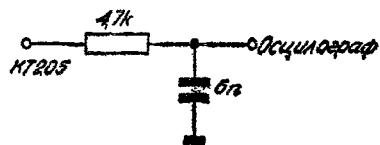

Фиг. 3-28. Г-образен филтър

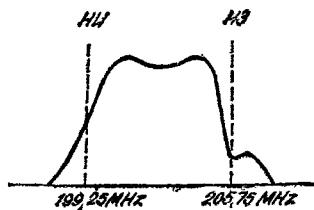

Фиг. 3-29. Честотна характеристика при настройване на хетеродина

Потенциометърът за „фина настройка“ остава в същото положение ($+3,6$ V към D_{101}).

Схемата за автоматично регулиране на усилването се изключва, като се замаси анодът на $L_{204\beta}$ (PCL84).

С ядрото на осцилаторната бобина за девети канал L_{09} се нагласява носещата честота за звука за дадения канал (205,75 MHz за девети канал) така, че да бъде точно в режекцията на звуковото стъпало, при което носещата честота за изображението за дадения канал (199,25 MHz за девети) попада на 50% от височината на амплитудно-честотната характеристика. Кривата, която трябва да се получи, е дадена на фиг. 3-29.

За всички останали канали настройката на хетеродина се извършва по същия начин.

3. Настройване на входния филтър

На свободния четвърти канал в превключвателя за телевизионните канали се поставя носач с бобини, настроени на 35 MHz и 38 MHz без осцилаторна бобина. Ако нямаме такива, можем да си направим по следните данни: L_a — 29 навивки, L_p — 30 навивки и L_{bx} — 38 навивки, всичките с проводник ПЭЛ-1, $\phi = 0,27$ mm, редова намотка.

Каналният превключвател се превключва на четвърти канал.

Подава се вобулиран сигнал в честотния обхват 30÷40 MHz и ниво 100 mV в антенный вход „слаб сигнал“ посредством съответното симетриращо устройство.

Осцилографът се включва към контролната точка $KT101$.

Потенциометърът „фина настройка“ е в същото положение.

Схемата за автоматично регулиране на усилването е изключена.

С ядрата на бобините L_{101} и L_{102} се постига минимум на характеристиката в областта от 35 до 38 MHz (фиг. 3-30).



Фиг. 3-30. Честотна характеристика при настройване на входния филтър

3.17. НАСТРОЙВАНЕ НА МЕЖДИНЧЕСТОТОННИЯ УСИЛВАТЕЛ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Междиночестотният усилвател за изображението и звука се проверява и донастройва посредством вобелгенератор с обхват от 30 до 40 MHz и изходно напрежение от 100 до 150 mV и осцилограф (или комбиниран уред).

Последователността на настройката е следната:

1. Настройка на ТМВ-4


Каналният превключвател се поставя на резервния (четвърти) канал, за да се спрат осцилациите на хетеродина. Регулаторът за контраста се поставя в крайно дясно положение, отговарящо на максимален контраст. Изключва се схемата за автоматично регулиране на усилването.

На контролната точка $KT204$ се подава вобулиран сигнал в обхвата 30÷40 MHz с ниво 100 mV. Заземителният проводник се свързва към $KT218$.

Осцилографът се включва към $KT205$ през RC -групата, показана на фиг. 3-28. Контролната точка $KT203$ се свързва към шаси през друга RC -група, съставена от кондензатор с капацитет $2nF$ и последователно свързан с него резистор със съпротивление 500Ω .

С ядрото на бобината L_{211} се получава максимум при 37,4 MHz, а с ядрото на L_{210} се получава максимум при 31,7 MHz.

Необходимата широчина на честотната лента се нагласява с ядрото на бобината L_{212} . Допуска се спадане на характеристиката до 20% (фиг. 3-31).

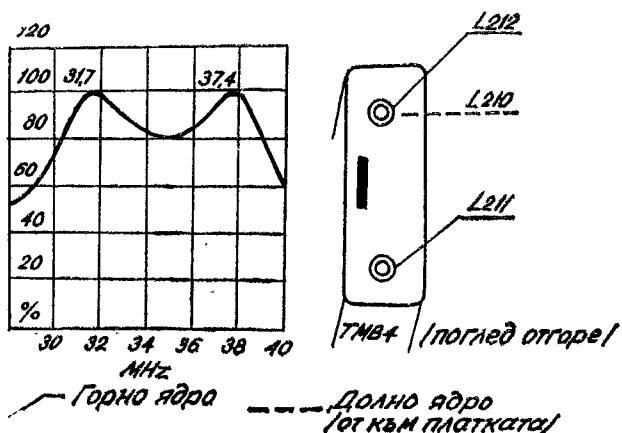

Фиг. 3-31. Честотна характеристика при настройване на ТМВ-4

2. Настройване на ТМВ-3

Каналният превключвател, регулаторът за контраста и схемата за автоматично регулиране на усилването остават в същото положение, както при настройката на ТМВ-4.

Подава се вобулиран сигнал с ниво от 5 до 10 mV на контролната точка $KT202$, като заземителният проводник се включва към $KT217$.


Осцилографът остава включен към $KT205$.

Заземява се осмото краче на ТМВ-2 с помощта на RC -групата от последователно свързани кондензатор с капацитет $2nF$ и резистор със съпротивление 500Ω .

С ядрото на бобината L_{208} се получава максимум за честота 31,9 MHz, а с ядрото на бобината L_{207} — максимум за 37,2 MHz.

Широчината на честотната лента се постига

с ядрото на бобината L_{208} . Характеристиката е показана на фиг. 3-32. Допуска се спадане на характеристиката до 30%.

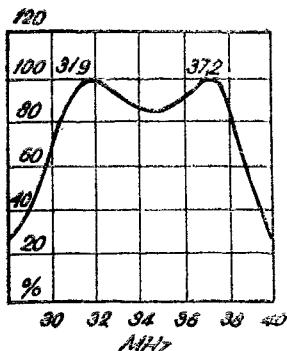

Фиг. 3-32. Честотна характеристика при настройване на TMB-3

3. Настройване на TMB-2

Каналният превключвател, регуляторът на контраста и схемата за автоматично регулиране на усилването остават в същото положение, както при настройката на TMB-4.

На контролната точка $KT201$ (заземителният проводник се включва към $KT217$) се подава вобулиран сигнал с ниво 2 ± 5 mV.

Осцилографът остава включен към $KT205$.

Четвъртото краче на TMB-1 се заземява посредством RC -група от последователно свързани кондензатор (2 nF) и резистор (500Ω).

С ядрото на бобината L_{204} се получава минимум (режекция) за честота $39,5$ MHz.

С ядрото на бобината L_{206} се получава минимум (режекция) за 30 MHz.

С въртене на ядрото на бобината L_{203} се получава максимум за честота $31,5 \pm 32$ MHz.

С ядрото на бобината L_{205} се получава максимум за честота $36,5 \pm 37$ MHz.

Посочените манипулации се повтарят до получаване на характеристиката, показана на фиг. 3-33. Това е необходимо, защото настройката на режекторните кръгове в т-филтъра

влияе върху настройката на избирателните му кръгове и обратно.

Допуска се спадане в характеристиката до 20%.



4. Настройване на TMB-1 и бобината L_{101}

Превключвателят на телевизионните канали, регуляторът на контраста и схемата за автоматично регулиране на усилването остават, както в т. 1. На контролната точка $KT101$ се подава вобулиран сигнал с ниво от 5 до 10 mV. Точката е изведена на каналния превключвател. Осцилографът остава включен към $KT205$.

С ядрото на бобината L_{202} (в TMB-1), която служи за оформяне на звуковото прагче, се получава минимум (режекция) за честота $31,5$ MHz.

С въртене на ядрата на бобината L_{201} (в TMB-1) и L_{104} (в превключвателя на телевизионните канали) се изравняват върховете на кривата за 33 MHz и 37 MHz до получаване на характеристика, показана на фиг. 3-34. Допуска се доизравняване на характеристиката с помощта на ядрата на бобините L_{203} и L_{205} (в TMB-2).

След завършване на настройката се провежда точността на режекциите при 30 MHz,

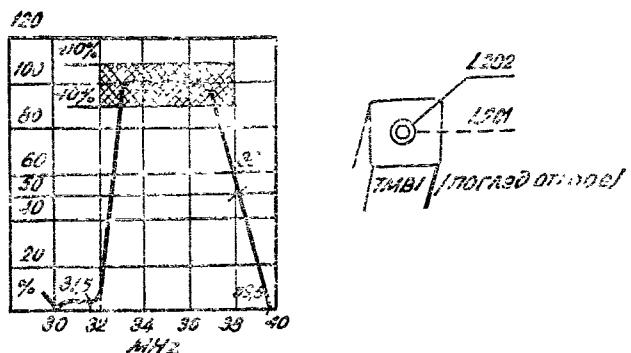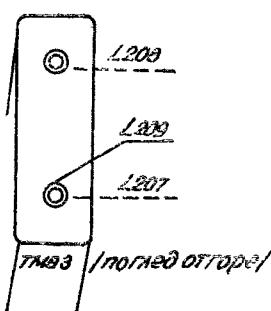

Фиг. 3-34. Честотна характеристика при настройване на TMB-1 и L_{101}


31,5 MHz и $39,5$ MHz и при необходимост се коригират с помощта на ядрата на съответните бобини.

Честотният белег за $31,5$ MHz (междинната честота за звука) трябва да се намира на ниво от 4 до 8 % от максималното (това отговаря на затихване около 28 ± 22 dB), а белегът за 38 MHz (междинната честота за изображенето) — на ниво 50% .

3.18. ПРОВЕРЯВАНЕ НА НАСТРОЙКАТА НА ВИДЕОУСИЛВАТЕЛЯ

Настройката на видеоусилвателя може да се провери с вобулоскоп с честотен обхват от 0 до 10 MHz.

Зада се спрат осцилациите на хетеродина, каналният превключвател се поставя на ре-

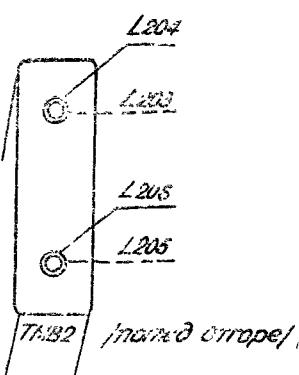


Фиг. 3-33. Честотна характеристика при настройване на TMB-2

зервния (четвъртия) канал. Регулаторите за контраст и яркост на телевизора се поставят на максимум — в крайно дясно положение.

На контролната точка $KT205$ се подава вобулиран сигнал в гореносочения честотен обхват с ниво 400—500 mV. Заземителният проводник на вобулоскопа се свързва към $KT214$.

Входът на вобулоскопа се свързва към катода на кинескопа посредством детекторната глава.

С ядрото на бобината L_{216} (на платката на видеоусилвателя) се получава минимум (режекция) за 6,5 MHz.

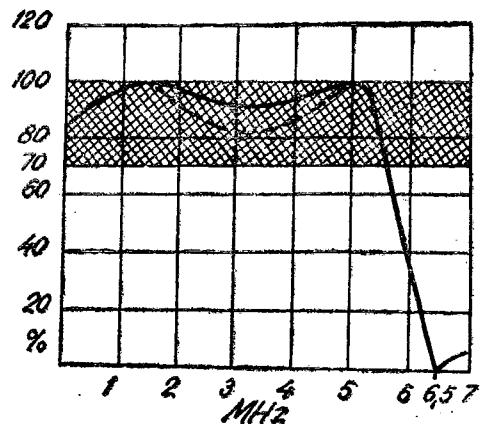

Фиг. 3-35. Честотна характеристика при настройване на видеоусилвателя

Характеристиката трябва да има вида, показан на фиг. 3-35. Допуска се неравномерност до 30% (3 dB).

Ако честотната характеристика се различава значително от нормалната, трябва да се проверят режимите и изправността на видеоусилвателната лампа и целостта на коригиращите дросели.

3.19. НАСТРОЙВАНЕ НА КАНАЛА ЗА ЗВУКА

Настройването на канала за звука включва настройване на честотния детектор и на усилвателя за втората междинна честота на звука.

1. Настройване на ТМЗ-3

a. Настройване на анодния криз

Каналният превключвател се превключва на резервния (четвъртия) канал. Регулаторът за контраста се поставя в положение на максимален контраст.

На $KT209$ се подава от сигнал-генератора немодулиран сигнал с кварцов стабилизирана честота 6,5 MHz и ниво 70 mV. Към $KT210$ се включва лампов волтметър с нула в средата. С ядрото на бобината L_{220} се получава максимално отклонение на стрелката на ламповия волтметър.

b. Настройване на кръга на дробния детектор

Положението на телевизионния приемник и на сигнал-генератора остава същото.

Ламповият волтметър с нула в средата се включва към $KT211$, а заземителният му проводник — към точката P , която се създава специално за това настройване по схемата от фиг. 3-36. За целта от $KT210$ към шаси се свързват последователно два резистора със съпротивления по $220 \text{ k}\Omega \pm 1\%$. Средната точка между тях е точката P .

С ядрото на бобината L_{221} се получава нулево показване на ламповия волтметър. При разстройка на честотата на сигнал-генератора с 0,1 MHz трябва да се получат равни по стойност и противоположни по знак показвания на волтметъра.

Симетрирането се извършва чрез донастройка на бобината L_{220} .


2. Настройване на ТМЗ-2

Телевизионният приемник остава включен в положението, описано при настройката на ТМЗ-3.

На контролната точка $KT207$ се подава вобулиран сигнал в обхвата от 5 до 8 MHz с ниво 50 mV.


Осцилографът се включва към $KT208$ през резистор със съпротивление $22 \text{ k}\Omega$.

С ядрата на бобините L_{218} и L_{219} в ТМЗ-2

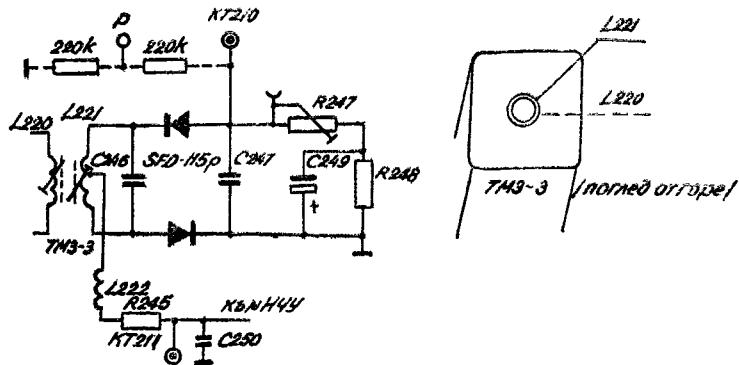

Фиг. 3-36. Получаване на изкуствена средна точка за настройване на кръга на дробния детектор

се получава характеристиката, дадена на фиг. 3-37. Допуска се неравномерност, не по-голяма от 15%.

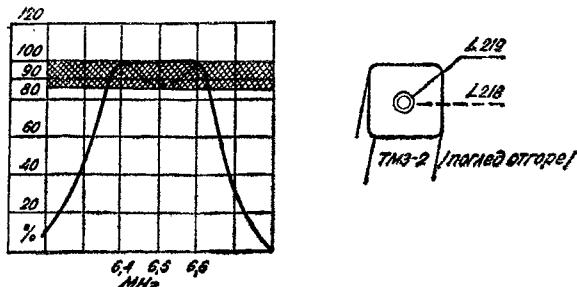


Фиг. 3-37. Честотна характеристика при настройване на TMZ-2

3. Настройване на KMZ-1

Телевизионният приемник и осцилографът остават на същото положение, както при настройката на TMZ-3 и TMZ-2.

На контролната точка $KT206$ се подава волуриран сигнал в обхвата от 5 до 10 MHz с ниво 50 mV.

С ядрото на бобината L_{217} се получава характеристиката, дадена на фиг. 3-38. Допуска се неравномерност, не по-голяма от 30%.

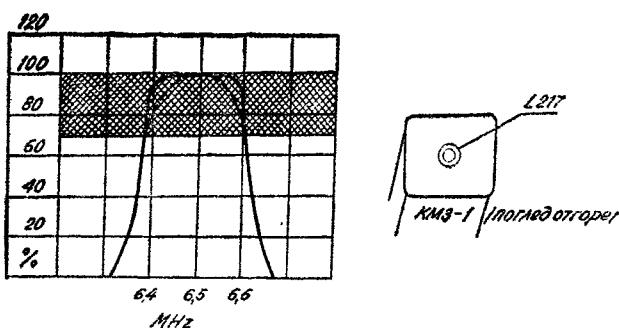

Фиг. 3-38. Честотна характеристика при настройване на KMZ-1

4. Регулиране на потискането на паразитната амплитудна модулация

Телевизионният приемник остава включен в същото положение.

На контролната точка $KT206$ се подава от сигнал-генератора амплитудно модулиран сигнал с честота 6,5 MHz, ниво 20 mV и дълбочина на модулацията $m=30\%$.

Ламповият волтметър с нула в средата или осцилографът се свързва към контролната точка $KT211$.


С потенциометъра P_{247} се получава минимално отклонение на стрелката на ламповия волтметър (минимална амплитуда на экрана на осцилографа).

5. Проверяване на общата характеристика на звуковия канал

Телевизионният приемник остава включен в досегашното положение.

На контролната точка $KT206$ се подава волуриран сигнал в обхвата от 5 до 10 MHz и ниво 50 mV. Осцилографът се включва към контролната точка $KT211$.

Общата характеристика на междинночестотния усилвател за звука и дробния детектор трябва да бъде симетрична спрямо честотата 6,5 MHz и линейна в участъка $6,5 \text{ MHz} \pm 0,1 \text{ MHz}$ (фиг. 3-39).

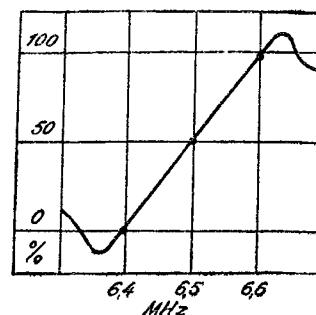

Фиг. 3-39. Обща честотна характеристика на звуковия канал

3.20. СЕРВИЗНИ РЕГУЛИРОВКИ НА ТЕЛЕВИЗОРА „ПИРИН“

1. Настройване на синусовия генератор

Контролната точка $KT301$ се заземлява. Регулаторът „честота на редовете“ се поставя в средно положение. С помощта на отвертка от немагнитен материал се завърта ядрото на синусовата бобина L_{301} , докато се получи изображение, неподвижно в хоризонтално направление. След това се освобождава контролната точка $KT301$. Трябва да се получи синхронизирано в хоризонтална посока изображение.

2. Настройване на генератора за вертикално отклонение

Заземяват се двете контролни точки $KT302$ и $KT303$. Променливият резистор P_{302} се върти, докато се получи неподвижно във вертикално направление изображение. След това двете контролни точки $KT302$ и $KT303$ се освобождават. Изображението трябва да бъде синхронизирано по кадри.

3. Регулиране на отклонителната система


Отклонителната система е показана на фиг. 3-40.

Хоризонтално положение на редовете се получава посредством завъртането на отклонителната система около шийката на кинескопа.

Геометричните изкривявания се коригират

посредством въртенето на седем постоянни магнита, както следва:

с магнит 1 се коригират изкривяванията тип „възглавница“ или „бъчва“, възникнали в десния край на картина;

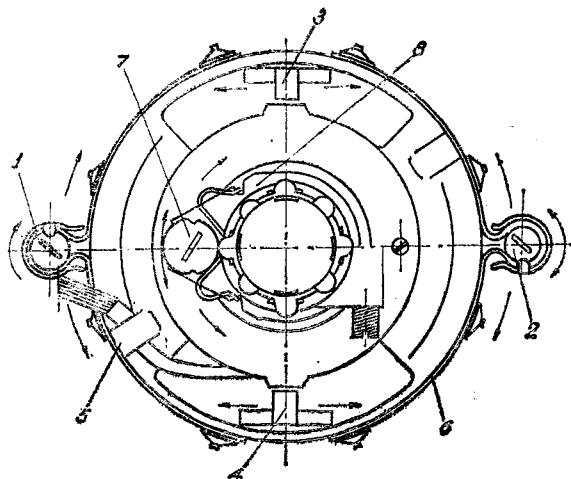

Фиг. 3-40. Разположение на регулиращите магнити върху отклонителната система

с магнит 2 се коригират изкривяванията тип „възглавница“ или „бъчва“, възникнали в левия край на картина;

с магнит 3 се коригират изкривяванията тип „възглавница“ или „бъчва“, възникнали в горния край на картина;

с магнит 4 се коригират изкривяванията тип „възглавница“ или „бъчва“, възникнали в долния край на картина;

с магнит 5 и 6 се регулира перпендикулярността на вертикалните линии;

посредством завъртането на магнит 7 около оста му и на полюсните му наставки 8 около шийката на кинескопа се центрира картина спрямо экрана на кинескопа.

4. Регулиране на линейността и размерите на изображението

Хоризонталната линейност се регулира посредством изместването на постоянния магнит спрямо бобината L_{401} .

Хоризонталният размер на картина се регулира чрез включването на различен брой навивки от бобината за грубо регулиране на хоризонталния размер L_{402} при нормално бестерно напрежение $U_{B00}=900V$. Това бестерно напрежение се получава с регулатора за фино регулиране на хоризонталния размер P_{301} . С негова помощ може да се изменя в малки граници хоризонталният размер, като се внимава бестерното напрежение да е близо до $900 V$.

Вертикалният размер се нагласява при нормално бестерно напрежение $900 V$ и нормален размер на изображението в хоризонтална по-

сока посредством регулатора за вертикален размер P_{303} .

Общата линейност във вертикално направление се регулира с потенциометъра P_{304} .

Линейността в горния край на картина се нагласява с потенциометъра P_{305} .

Забележка. При почти всички телевизори от типа „Пирин“ на платката за развивките са отбелязани погрешно и двата потенциометъра за регулиране на вертикалната линейност като P_{305} . Трябва да се помни, че регулаторът за общата линейност се намира до регулатора на бестерното напрежение P_{301} , а регулаторът за линейността в горната част на картина се намира над потенциометъра за регулиране на бестерното напрежение P_{301} .

5. Регулиране на фокусировката на изображението


За да се регулира фокусировката на изображението, каналният превключвател се включва на празен канал (четвърти). При средна яркост на изображението се завърта регулаторът за фокусировката P_{403} така, че в центъра на экрана редовете на растера да са максимално различими.

6. Проверяване и регулиране на схемата за АРУ


Проверяването и регулирането на схемата за автоматично регулиране на усилването се извършва при приемане на нормален телевизионен сигнал от телевизионния предавател. При това трябва да се измерят следните напрежения на схемата за автоматично регулиране на усилването:

за междинночестотния усилвател — от $-2V$ до $-4V$ на $KT213$;

за усилвателя за висока честота — от $-0,2V$ до $-1,5V$ на $KT212$.

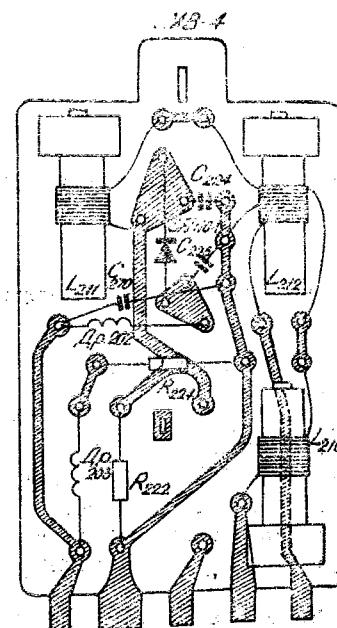

Фиг. 3-41. Монтажна схема на ТМВ 1 при „Пирин“

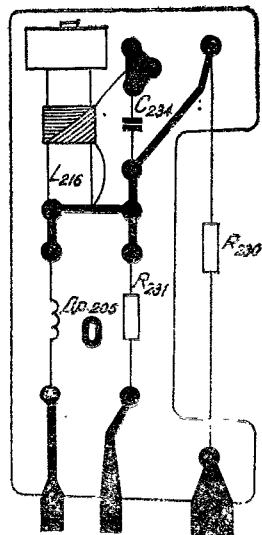



Фиг. 3-42. Платка на виdeoусилвателя при „Пирин“

З а б е л е ж к а. Измерването трябва да се извърши с лампов волтметър или измервателен уред с вътрешно съпротивление най-малко $100\,000\,\Omega/V$.

В случай на нужда напрежението се регулират посредством пропадливия резистор R_{219} .


7. Донастройване честотата на хетеродина без уреди

Телевизионният приемник се включва на дадения канал. На входа му се подава сигнал от антената. Регулаторът за фина настройка на честотата на хетеродина се поставя в средно положение, което отговаря на измерено напрежение $+3,6V$ на I краче от съединителя на каналния превключвател. С помощта на регулаторите за контраст и яркост се нагласява най-добро изображение.

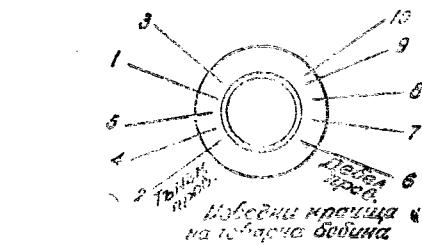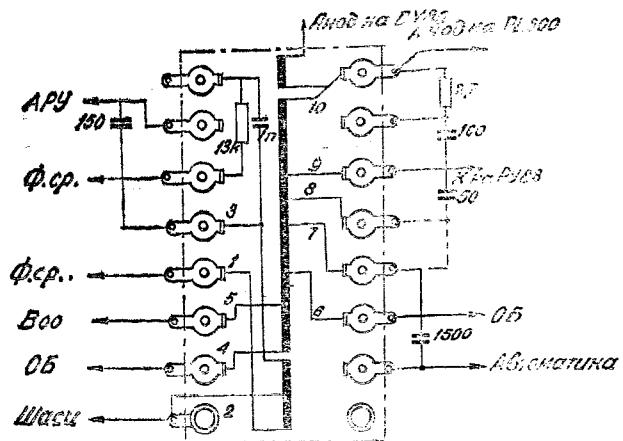


Фиг. 3-43. Разположение на изводите на трансформатора за хоризонтално отклонение на товарната бобина


Оставя се телевизорът да поработи поне 10 min. След това с помощта на немагнитна отвертка се завърта ядрото на осцилаторната бобина за съответния канал до получаване на най-добър образ и звук, без да има смущения на образа от звука. Осцилаторната бобина се намира точно под специално направления отвор в превключвателя на телевизионните канали.

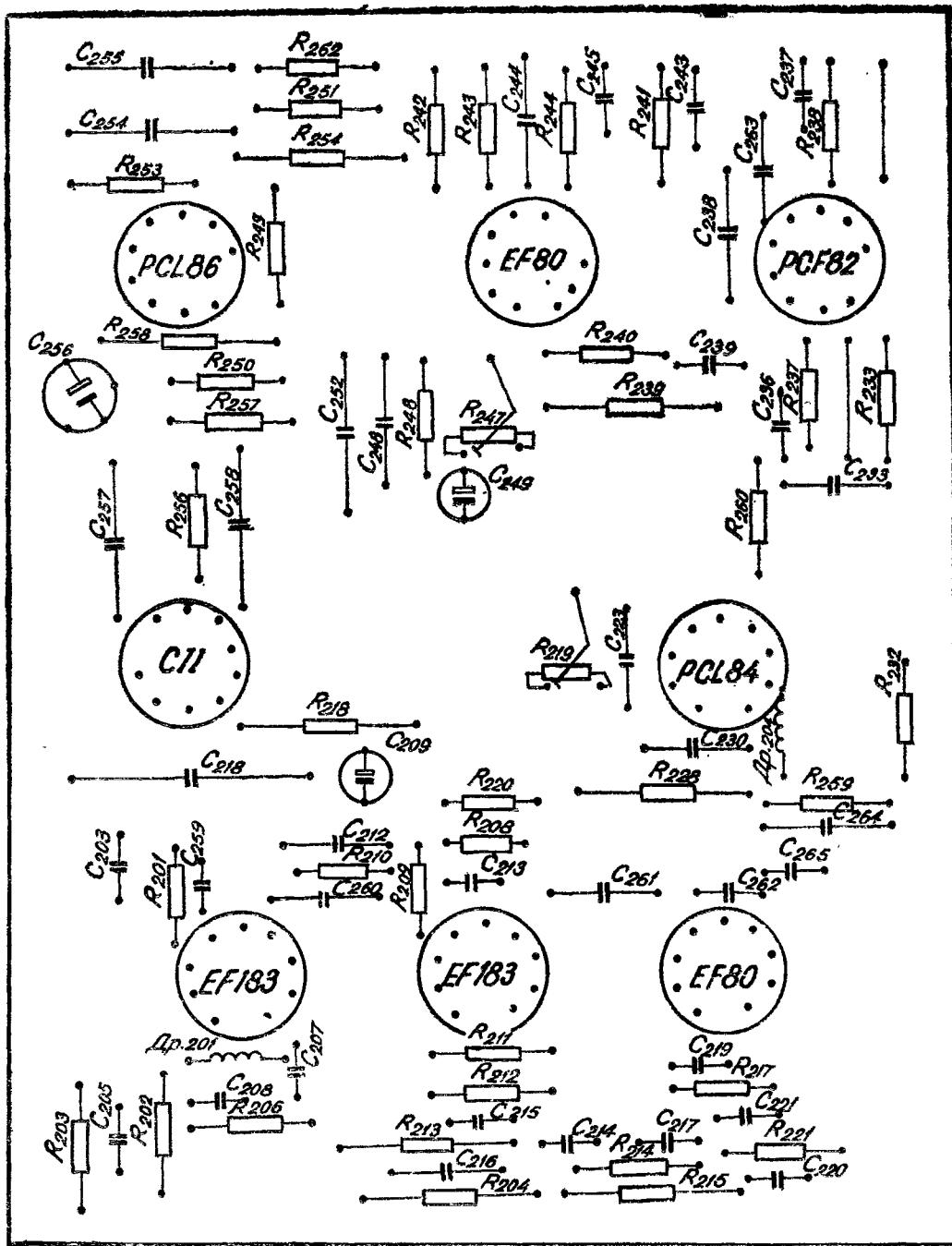


Фиг. 3-44. Платка с елементите от общия канал и канала за звука при „Пират“

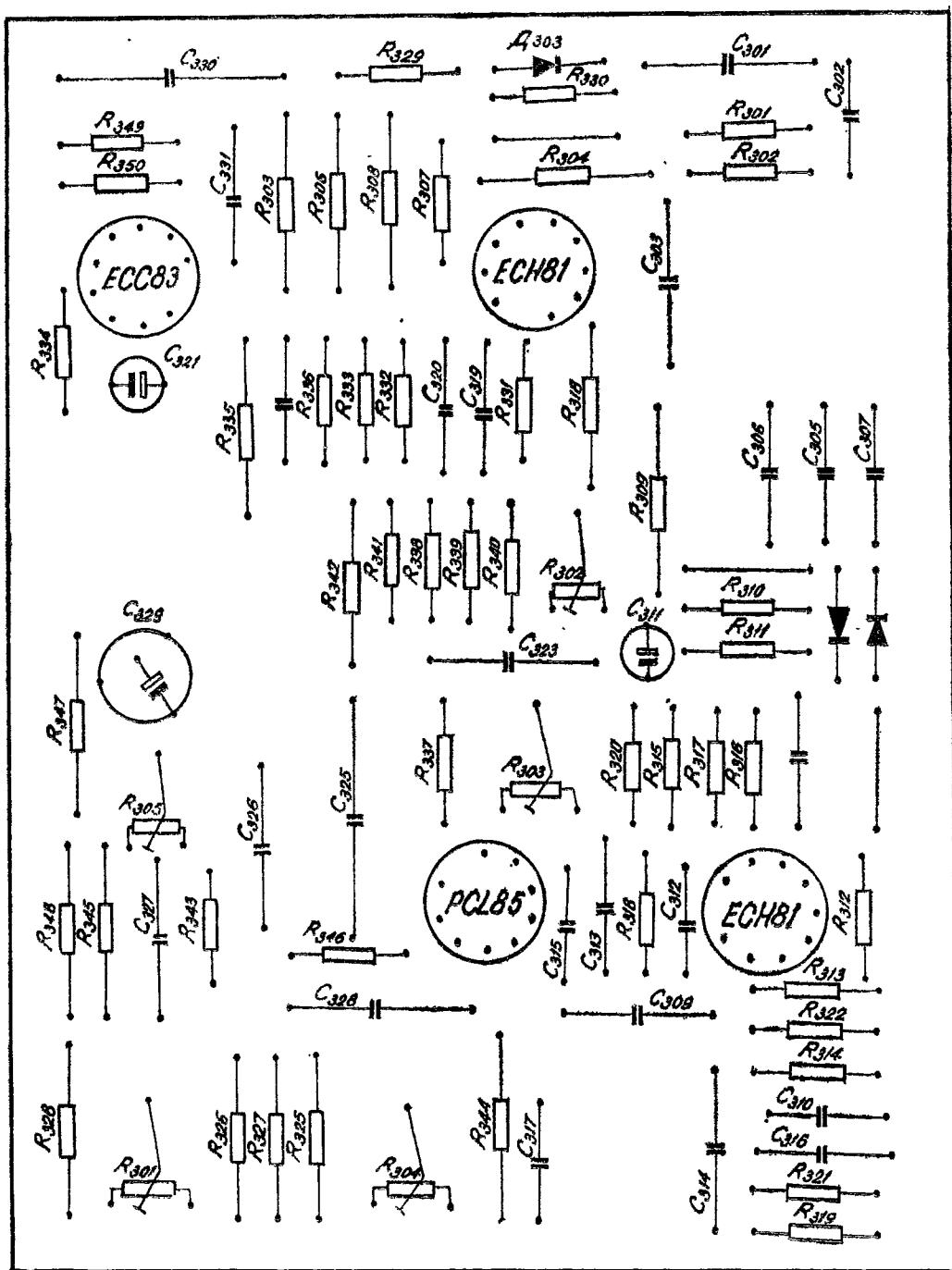

Фиг. 3-45. Платка с елементите от стъпалата за синхронизация и развивка при „Пирин“

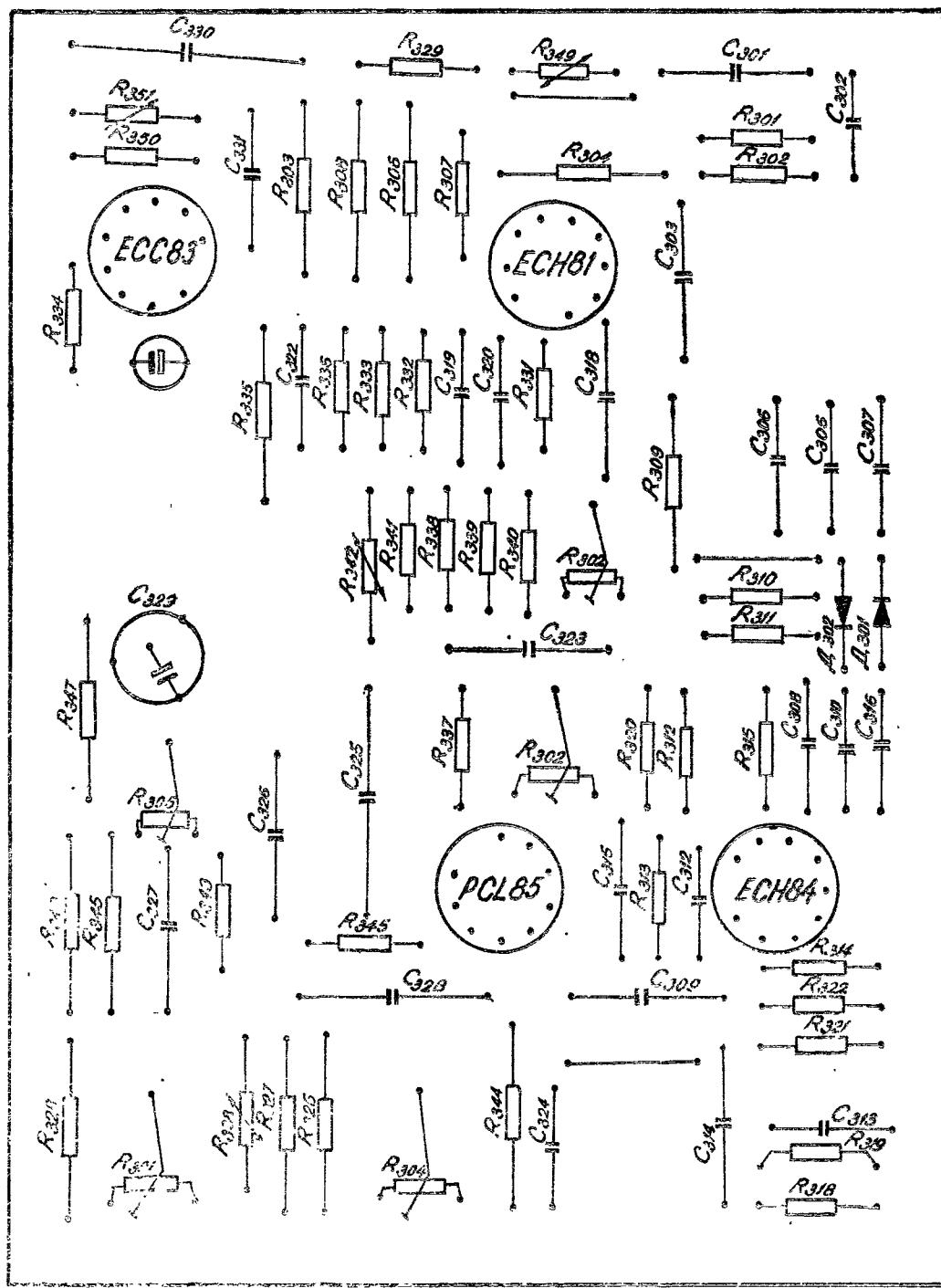

Фиг. 3-46. Платка с елементите от стъпалата за синхронизация и развивка при „София 53“

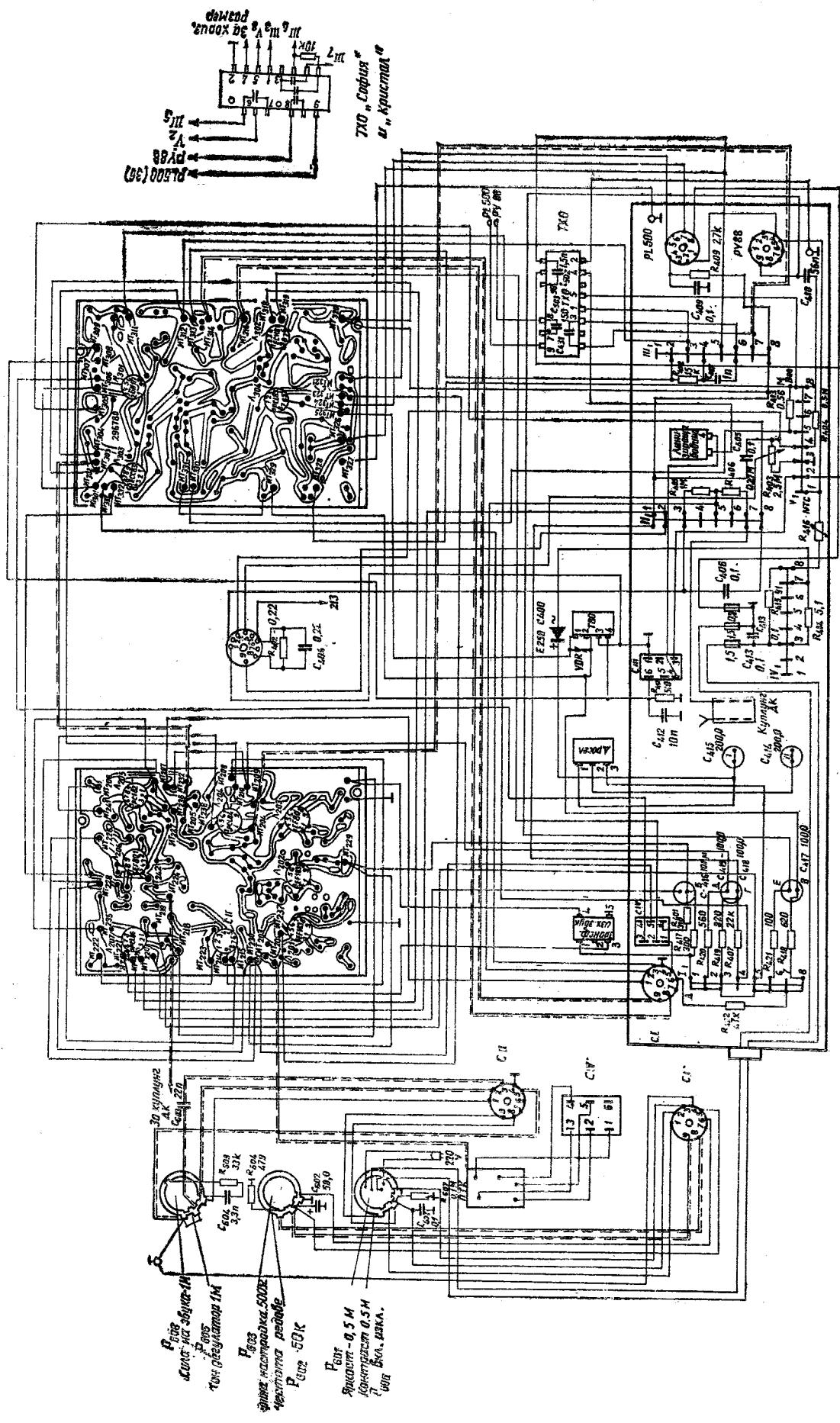

Фиг. 3-47. Схема на сърдъците при „Пирин“