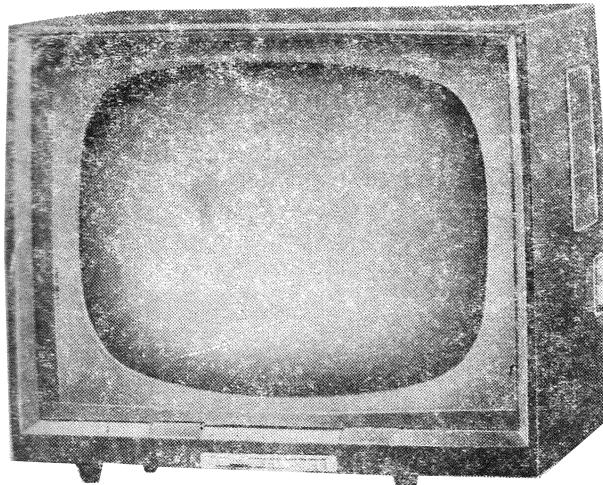


„КРИСТАЛ“ („ДУНАВ“)

2.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ, КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ

„Кристал“ (фиг. 2-1) е първият български телевизор с голям диагонал на екрана (53 см, а по-късно и 59 см) при ъгъл на отклонение на лъча 110°. В електрическата му схема са



Фиг. 2-1. Телевизионен приемник „Кристал“

застъпени някои решения от „Опера 3“, а с въведените подобрения той е основата за разработването на телевизионните приемници от типа „Пирин“.

Монтажът на „Кристал“ е обемен и е съсредоточен в три основни възела: кутия, команден блок и шаси.

Към кутията са закрепени кинескопът с отклонителната система, високоговорителят, командният блок и шасито.

Шасито съсредоточава всички останали елементи на монтажа. Групата регулатори е монтирана в отделен команден блок, който се състои от два потенциометъра, разположени в краищата му. Посредством левия се регулира яркостта; десният е регулатор за силата на звука. Между тях под пластмасова капачка са поместени регулаторите за вертикален размер, честота на кадрите, фина настройка, честота на редовете и контраст. Отдолу под тях е монтиран стъпален превключвател с пет клавиша. Средният служи за включване и изключване на телевизора. Вдясно са разположени два клавиша за регулиране на тона — „Ниски“ и „Високи“.


Вляво са разположени два клавиша за стъпално променяне на честотната характеристика на видеоусилвателя — „Меко“ и „Рязко“.

Отзад са монтирани две двойки букси за включване на телевизионната антена — за

„слаб“ и „силен“ сигнал и съединителят на приставката за дистанционно управление.

Отляво на кутията е изведена оста на каналния превключвател.

Разновидности на конструкцията. Между телевизионните приемници „Кристал“ с диагонали на екрана 53 и 59 см

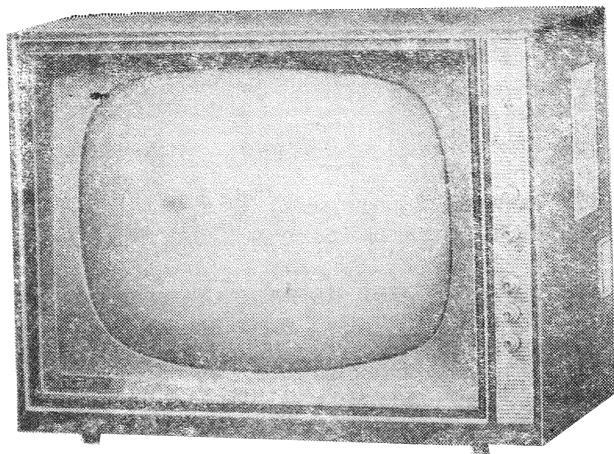

Фиг. 2-2. Телевизионен приемник „Дунав“

разликата е само в декоративната рамка и кинескопа.

Моделът „Дунав“ се отличава по външния си вид (фиг. 2-2) и по разположението на регулаторите. Командният му блок е подобен на командния блок на телевизорите от типа „Пирин“.

Различията между схемата на „Дунав“ и тази на „Кристал“ са в изменениета, наложени от премахването на стъпалните регулатори за честотната лента на видеоусилвателя и на тона.

2.2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПРИЕМНИК „КРИСТАЛ“

1. Честотен обхват — 12 телевизионни канала от I и III телевизионен обхват; един канал е резервен.
2. Антенен вход — симетричен, 240Ω .
3. Чувствителност — по-добра от $100\mu V$.
4. Селективност — по-добра от 40 dB.
5. Разделителна способност — по-добра от 450 линии.
6. Междинни честоти:
на изображението — 38 MHz;
първа междинна честота на звука — 31,5 MHz;
втора междинна честота на звука — 6,5 MHz.
7. Номинална изходна звукова мощност — 2 W при $k \leq 5\%$.

8. Честотна лента на звуковия канал — от 70 Hz до 11 kHz.
9. Нелинейни изкривявания — по-малки от 10%.
10. Геометрични изкривявания — по-малки от 3%.
11. Хоризонтална синхронизация — инерционна.
12. Високоговорител — 1 бр. 3 W, елиптичен, ексцентричен.
13. Брой на радиолампите — 18.
14. Брой на полупроводниковите диоди — 6.
15. Кинескоп тип AW 59-90 или AW 53-88.
16. Селенов токоизправител — тип E250C400.
17. Консумирана мощност — 180 VA.
18. Ъгъл на отклонение на лъча — 110°.
19. Големина на екрана — 430 × 385 mm (59 cm).
20. Размери на приемника — 610 × 500 × 355 mm.
21. Маса на приемника — 31 kg.
22. Мрежово напрежение — 220 V/50 Hz.

2.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАДИОЛАМПИТЕ И ПОЛУУПРОВОДНИКОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ


- L₁* PCC88 — високочестотен усилвател.
L₂ PCF82 — смесител и хетеродин.
L₃ PCF82 — първо стъпало на междинно-частотния усилвател за звука и лампа за регулиране на контраста.
L₄ EF80 — второ стъпало (усилвател-ограничител) на междинно-частотния усилвател за звука и диод за задръжката на АРУ.
L₅ ECC83 — двустъпалиен нискочестотен предусилвател.
L₆ PL82 — крайна лампа за усилване на звука.
L₇ EF80 — първо стъпало на междинно-частотния усилвател за изображението и звука.
L₈ EF80 — второ стъпало на междинно-частотния усилвател за изо-

- бражението и звука.
L₉ EF80 — трето стъпало на междинно-частотния усилвател за изображението и звука.
L₁₀ PCL84 — видеоусилвател и лампа за ключово АРУ.
L₁₁ EF80
L₁₂ ECH84 — дефазатор на смущенията.
L₁₃ ECH84 — амплитуден отделител и усилвател-ограничител на синхроимпулсите.
L₁₄ PL36 — реактивна лампа, синусов генератор и формираща лампа.
L₁₅ PY88 — крайна лампа за хоризонтално отклонение.
L₁₆ BY86 — демпферен диод.
L₁₇ ECC83 — високоволтов изправител.
L₁₈ PCL85 — усилвател-ограничител на кадровите синхроимпулси и лампа за гасене на светлото петно.
L₁₉ AW53-88 — задаващ блокинг-генератор и крайно стъпало за вертикално отклонение.
AW59-90 — кинескоп.
D₁ OA180 — диод за фина настройка на хетеродина.
D₂ OA160 — видеодетектор.
D₃ OA172p — честотен детектор.
D₄ OA172p — честотен детектор.
D₅ OA161p — диод за фазово сравняване.
D₆ OA161p — диод за фазово сравняване.
D₇ OA161 — диод за гасене на обратния ход на лъча.
D₈ E250C400 — селенов токоизправител.


Разположението на радиолампите е показано на фиг. 2-3.

2.4. БЛОКОВА СХЕМА (фиг. 2-4)

Характерно за блоковата схема на „Кристал“ е наличието на стъпало за дефазиране на смущенията. В останалата си част не се отличава от блоковите схеми на „Опера 3“ (вж. фиг. 1-3) и „Пирин“ (вж. фиг. 3-3), ако не се

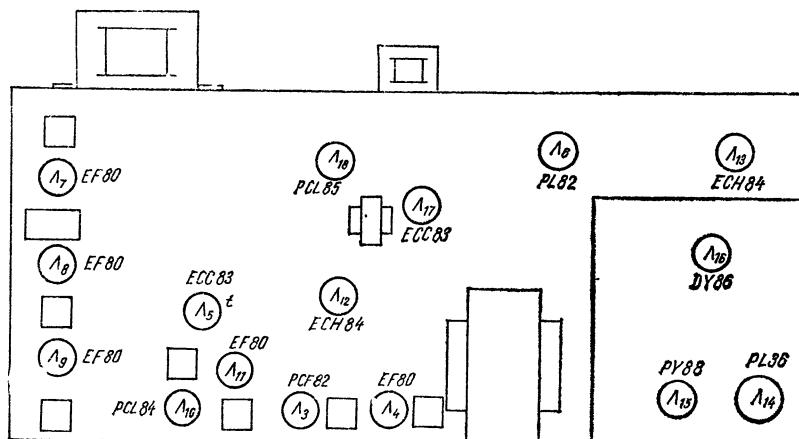

Фиг. 2-3. Разположение на радиолампите при „Кристал“

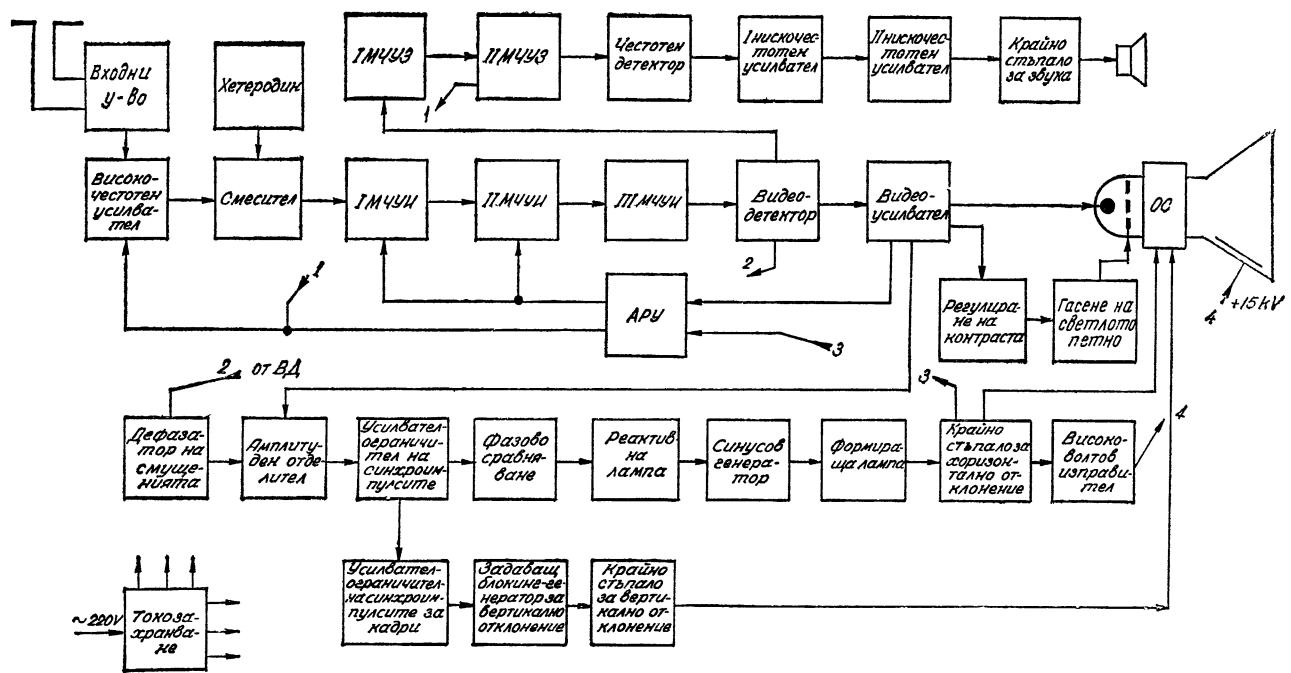


Фиг. 2-4. Блокова схема на „Кристал“


смята двустъпалният предсилвател за ниска честота.

2.5. ВХОДНО УСТРОЙСТВО, ВИСОКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ, СМЕСИТЕЛ И ХЕТЕРОДИН (фиг. 2-5)

Входното устройство е аналогично на използваното при „Опера 3“ (фиг. 1-4), което е

описано подробно в раздел 1-5. Високочестотният каскоден усилвател (L_{1a} и L_{1b}), смесителят (L_{2a}) и хетеродинът (L_{2b}) са изпълнени по схема, подобна на използваната при „Пирин“ (вж. фиг. 3-4). Малка разлика се наблюдава в товара на смесителното стъпало — при „Кристал“ се използва резисторът R_{17} .

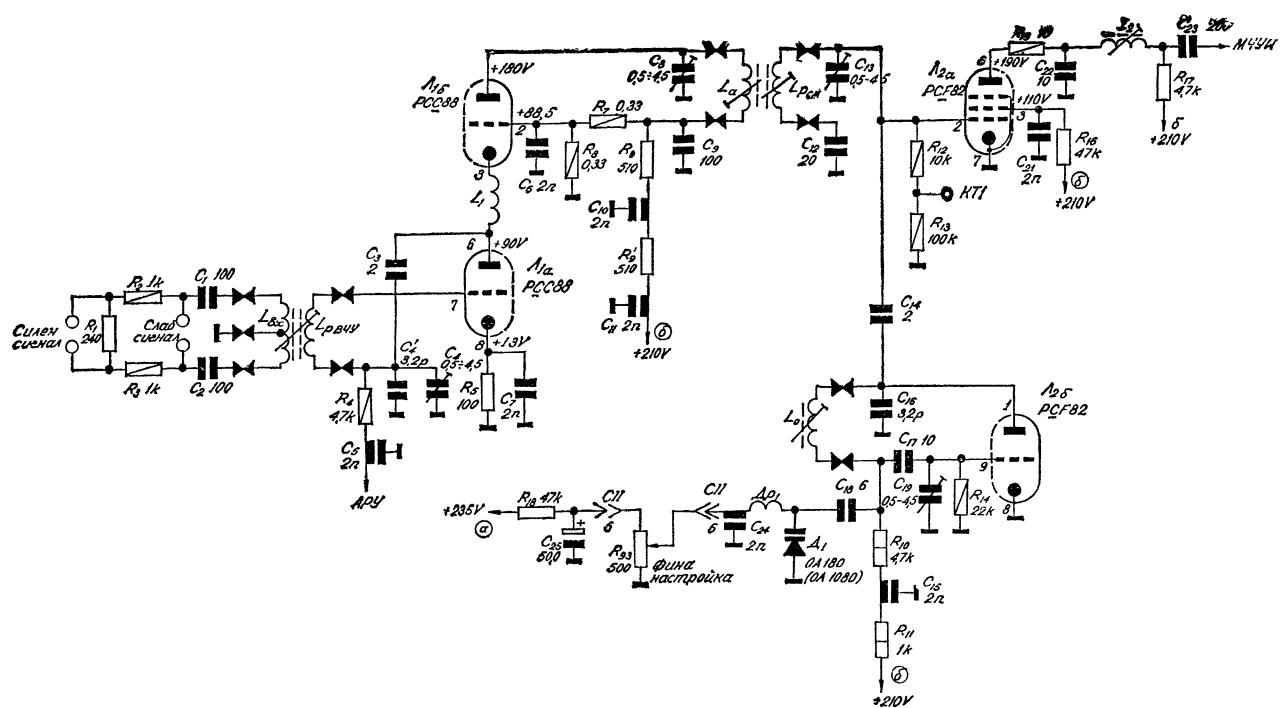Фиг. 2-5. Входно устройство, високочестотен усилвател, смесител и хетеродин при „Кристал“
5 Телевизионни приемници

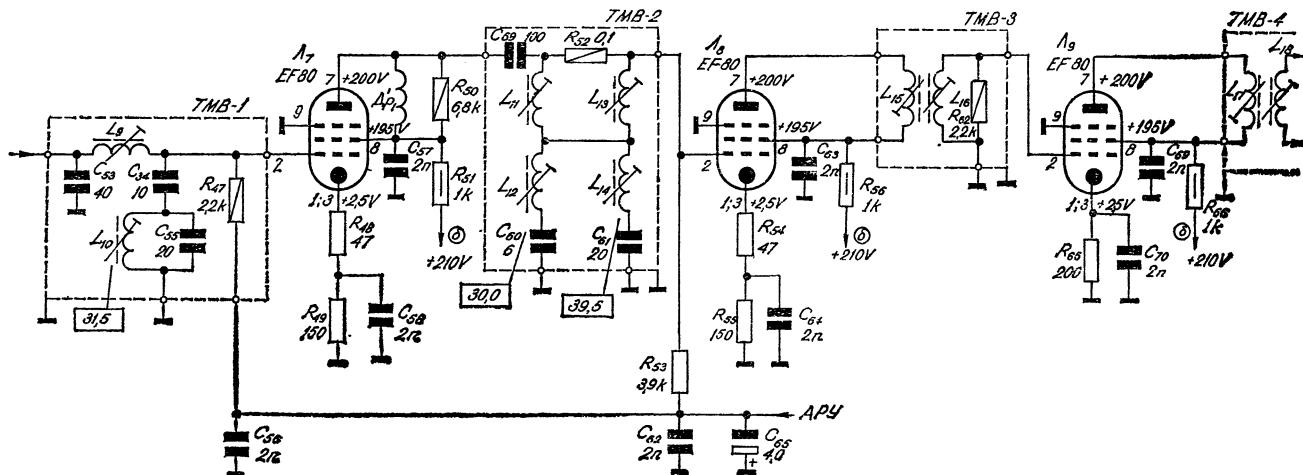


Фиг. 2-6. Усилвател за междинната честота на изображението и първата междинна честота на звука при „Кристал“

2.. УСИЛВАТЕЛ ЗА МЕЖДИННАТА ЧЕСТОТА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ПЪРВА МЕЖДИННА ЧЕСТОТА НА ЗВУКА (фиг. 2-6)

Междинночестотният усилвател за изображението и звука е тристъпален. Изпълнен е с лампите L_7 , L_8 и L_9 по схема, подобна на използваната в „Пирин“ (вж. фиг. 3-7). Малка разлика се наблюдава във входа на първото стъпало, където използваният при „Кристал“ режекторен филтър L_{10} , C_{55} е паралелен и е свързан посредством кондензатора C_{34} .

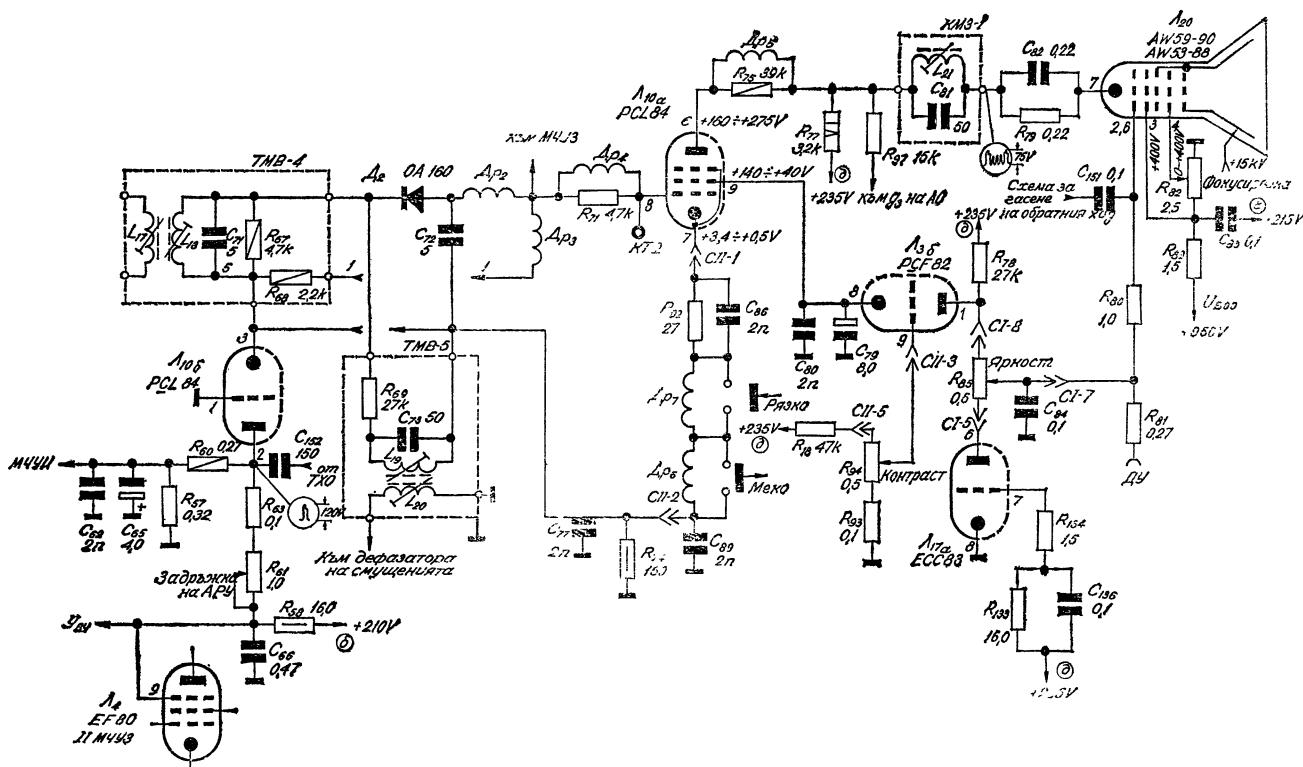2.7. ВИДЕОДЕТЕКТОР, ВИДЕОУСИЛВАТЕЛ, РЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА КОНТРАСТА, АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА УСИЛВАНЕТО, ГАСЕНЕ НА СВЕТЛАТА ТОЧКА И ВЕРИГИ НА КИНЕСКОПА (фиг. 2-7)

Схемата е подобна на използваната при телевизионните приемници „Пирин“ (вж. фиг. 3-3). При „Кристал“ видеодетектор е диодът D_2 , видеоусилвател — L_{10a} , лампа за ръчно регулиране на контраста — L_{36} , лампа за автоматично регулиране на усилването — L_{10b} ,



лампа за гасене на светлата точка — L_{1a} . Задръжката за АРУ се осъществява от диода, изпълнен с трета решетка — катод на лампата L_4 . Малки различия се наблюдават в катодната група на видеоусилвателната лампа, където са свързани последователно дроселите D_{r7} и D_{r6} . При натискане на клавиша „Меко“ към катодната верига се включва и дроселът D_{r6} , който оказва индуктивно съпротивление за високочестотните съставни на видеосигнала и за тях се получава отрицателна обратна връзка, намаляваща усилването им. Това се наблюдава на екрана като намаляване на детайлността. При натискане на клавиша „Рязко“ се изключва дроселът D_{r7} , отрицателната обратна връзка за високите видеочестоти става минимална, на екрана на телевизора се наблюдава подчертаване на контурите на изображението. Данните за дроселите са посочени в табл. 2-1.

Таблица 2-1

Дани за дроселите на „Кристал“

Дросел	Брой на наявните	Проводник	Навит на ре-зистор, съпро-тиление	Индуктив-ност, μH	Съпр., Ω	Цвят
D_{P1}	85	ПЕЛ 0,10		$8,6 \pm 10\%$	2,4	жълт
D_{P2}	125	ПЕЛКЕ 0,13		65	3,7	черен
D_{P3}	245	ПЕЛКЕ 0,13		325	9,5	зелен
D_{P4}	145	ПЕЛКЕ 0,13		95	4,4	син
D_{P5}	155	ПЕЛКЕ 0,13	4,7 k Ω	105	4,5	червен
D_{P6}	60	ПЕЛ 0,15	39 k Ω	$44 \pm 10\%$	0,5	червен
D_{P7}	35	ПЕЛ 0,25		$1,8 \pm 5\%$	0,2	син
D_{P8}	20	ПЕЛ 0,57		$0,79 \pm 0,1$		
D_{P9}	20	ПЕЛ 0,57		$0,79 \pm 0,1$		
D_{P10}	2000	ПЕЛ 0,35			56	
D_{P11}	245	ПЕЛКЕ 0,13		325	9,5	кафяв

2.8. УСИЛВАТЕЛ ЗА ВТОРАТА МЕЖДИННА ЧЕСТОТА НА ЗВУКА И ЧЕСТОТЕН ДЕТЕКТОР (фиг. 2-8)

Схемата му е аналогична на използваната при „Пирин“ (вж. фиг. 3-11).

2.9. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ (фиг. 2-9)

Нискочестотният усилвател е тристъпален. Първите стъпала L_{5a} и L_{5b} са предусилватели, а третото — краен усилвател на мощност

(L_6). Потенциометърът за регулиране на сила-та на звука е тонкомпенсиран с групата C_{87} , R_{90} , C_{88} . Натискането на клавиша „Високи“, изключва от схемата кондензатора C_{83} , с който се отвеждат към шаси високите тонове, когато този клавищ не е натиснат. Натискането на клавиша „Ниски“ свързва накъсо кондензатора C_{91} , който оказва голямо съпротивление за ниските тонове, когато клавищът не е натиснат.

Между анода и управляващата решетка на L_{5a} е свързана групата за честотно зависима отрицателна обратна връзка C_{45} , R_{31} , C_{44} , R_{32} , която повдига високите и ниските тонове. Втора отрицателна обратна връзка е осъществена от нешунтирания катоден резистор R_{34} . Във второто предусиливателно стъпало е въведена отрицателна обратна връзка с използването на нешунтирани катодни резистори R_{38} и R_{37} , към общата точка на които се подава \dot{R}_{42} сигнал от изхода на усилвателя. Данните за изходния трансформатор за звука са посочени в табл. 2-2.


Таблица 2-2

Изходен трансформатор за звука T_{p_1}


Намотка	Брой на навивките	Проводник	Цвят на изводите
1—2	1500	ПЕЛ 0,15	1—жълт, 2—син
3—4	1500	ПЕЛ 0,15	3—син, 4—червен
5—6	102	ПЕЛ 0,62	

2.10. АМПЛИТУДЕН ОТДЕЛИТЕЛ, ДЕФАЗАТОР НА СМУЩЕНИЯТА И СТЪПАЛО ЗА УСИЛВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА СИНХРОИМПУЛСИТЕ (фиг. 2-10)


Схемата на амплитудния отделител и на стъпалото за усилване и ограничаване на синхроимпулсите е аналогична на използваната при „Опера 3“ (вж. фиг. 1-11, раздел 1.10) и има много общо с тази при „Пирин“ (вж. фиг. 3-15, раздел 3.10). Действието на дефазатора за смущенията е описано подробно в същия раздел.

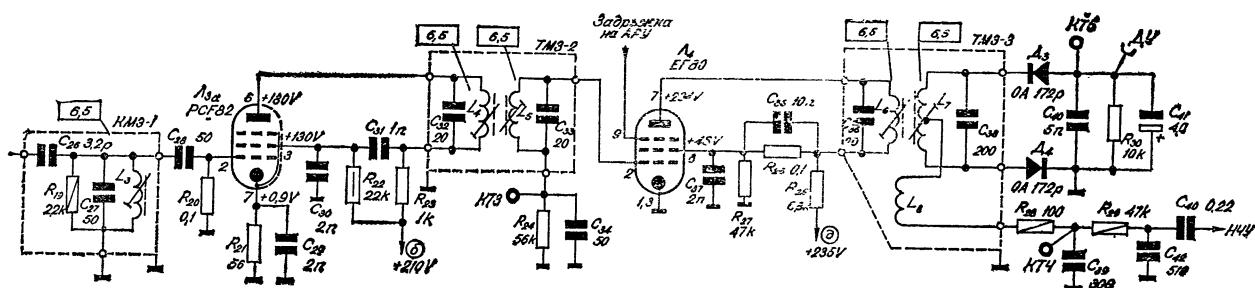

Фиг. 2-3. Усилвател за втората междинна честота на звука и честотен демодулатор при „Кристал“

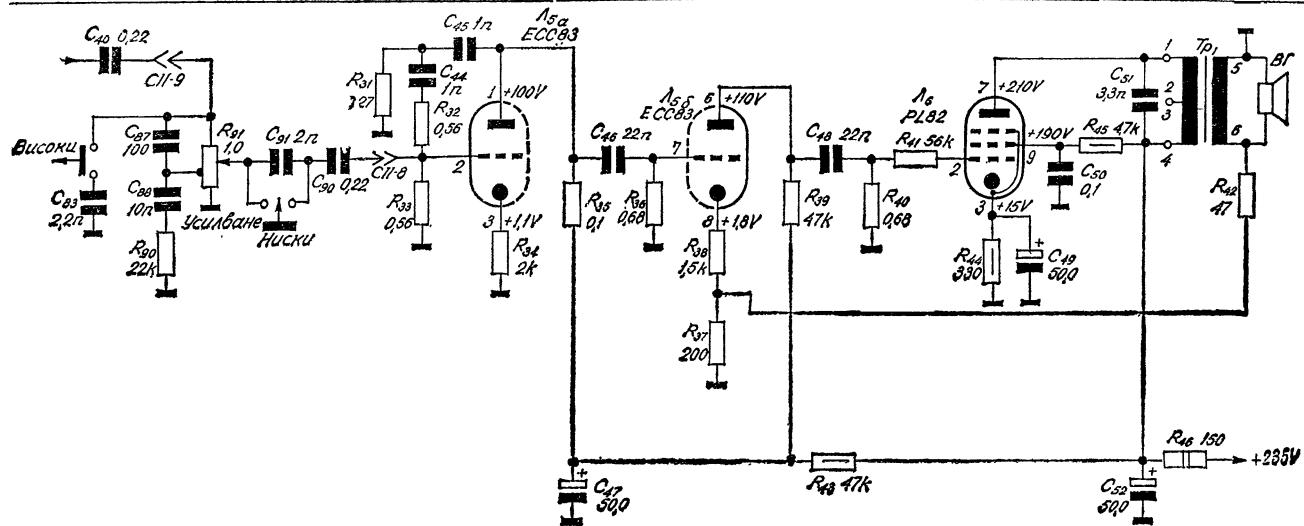

Фиг. 2-9. Нискочестотен усилвател при „Кристал“

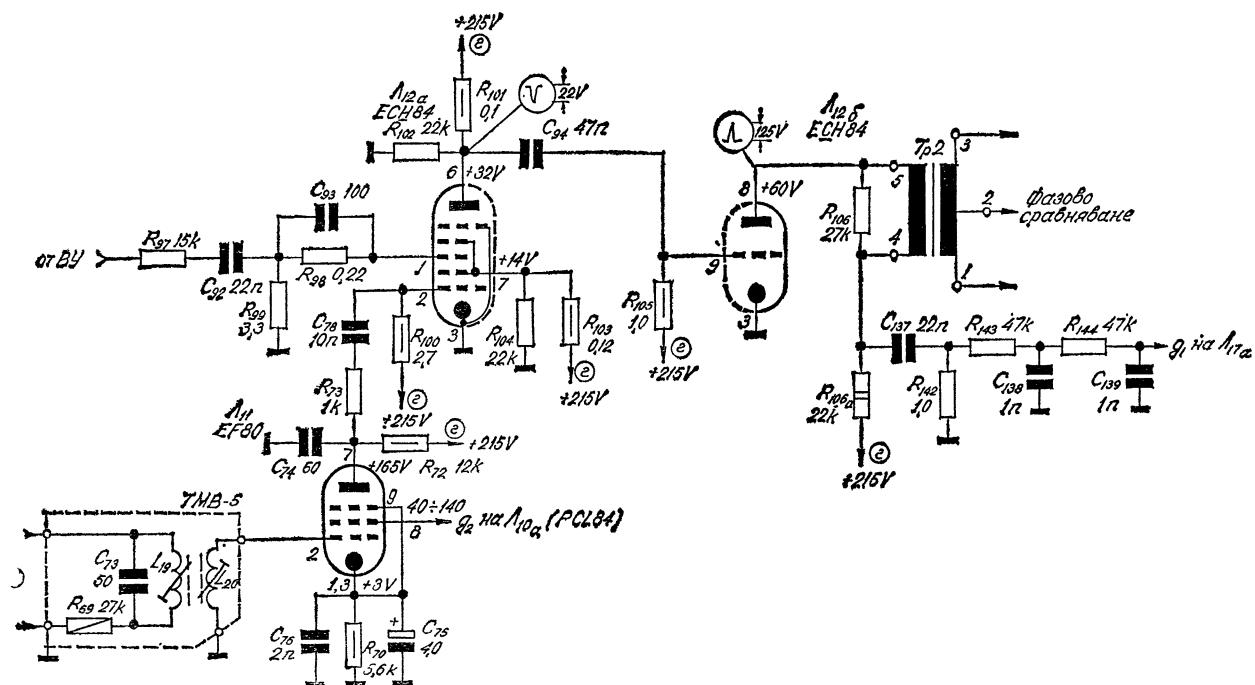

Фиг. 2-10. Амплитуден отслител, дефазатор на смущенията и стъпало за усилване и ограничаване на синхроимпулсите при „Кристал“

2.11. ГРУПА ЗА ФАЗОВО СРАВНЯВАНЕ, РЕАКТИВНА ЛАМПА, СИНУСОВ ГЕНЕРАТОР И ФОРМИРАЩА ЛАМПА (фиг. 2-11)

Групата за фазово сравняване, реактивната лампа, синусовият генератор и формиращата лампа при „Кристал“ са изпълнени по същата схема, както при „Пирин“ (вж. фиг. 3-16). Различието при „Кристал“ е, че подаваният от допълнителната намотка на трансформатора за хоризонтално отклонение импульс на обратния ход на редовете се формира с една интегрираща група, съставена от R₁₀₉, C₉₆.

В табл. 2-3 са показани данните за фазосравняващия трансформатор T_{p2}.


Таблица 2-3

Трансформатор за фазово сравняване T_{p2}


Намотка	Брой на навивките	Проводник
1-2	300	ПЕЛ 0,1
2-3	300	ПЕЛ 0,1
4-5	400	ПЕЛ 0,1

2.12. КРАЙНО СТЪПАЛО ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (фиг. 2-12)

Схемата му е подобна на тази при „Пирин“ (вж. фиг. 3-18). Разликата е в начина на свърз

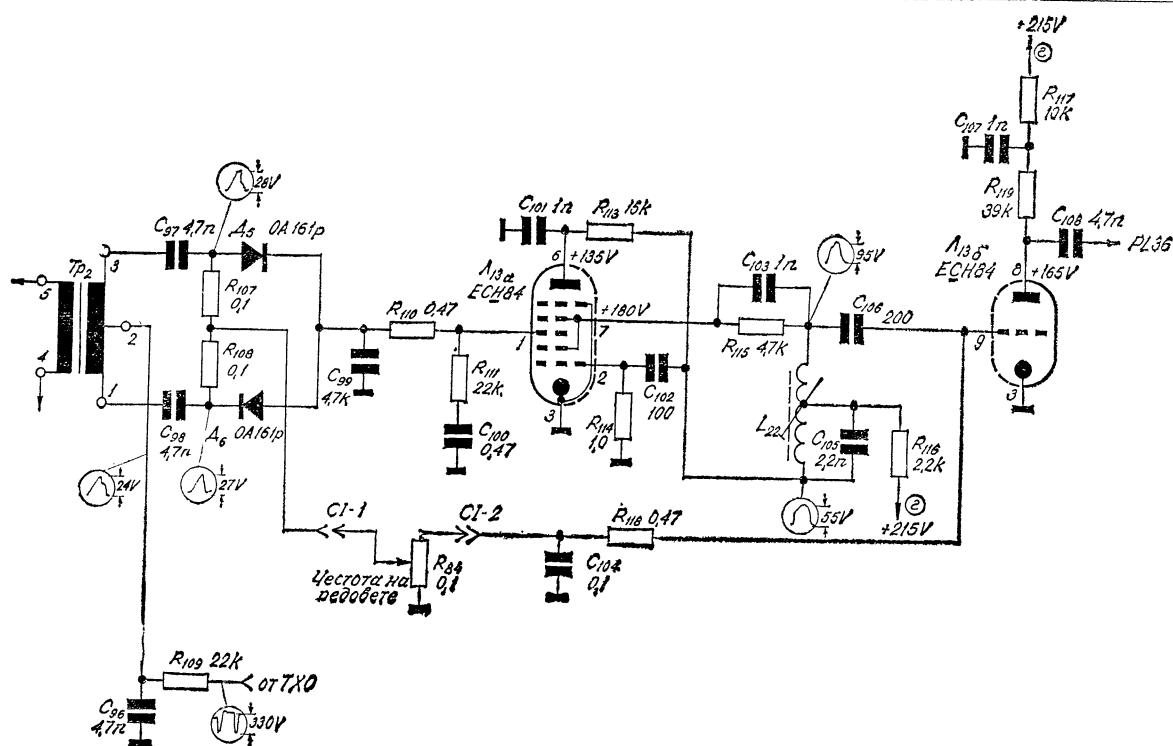

Фиг. 2-11. Група за фазово сравняване, синусов генератор и формираща лампа при „Кристал“

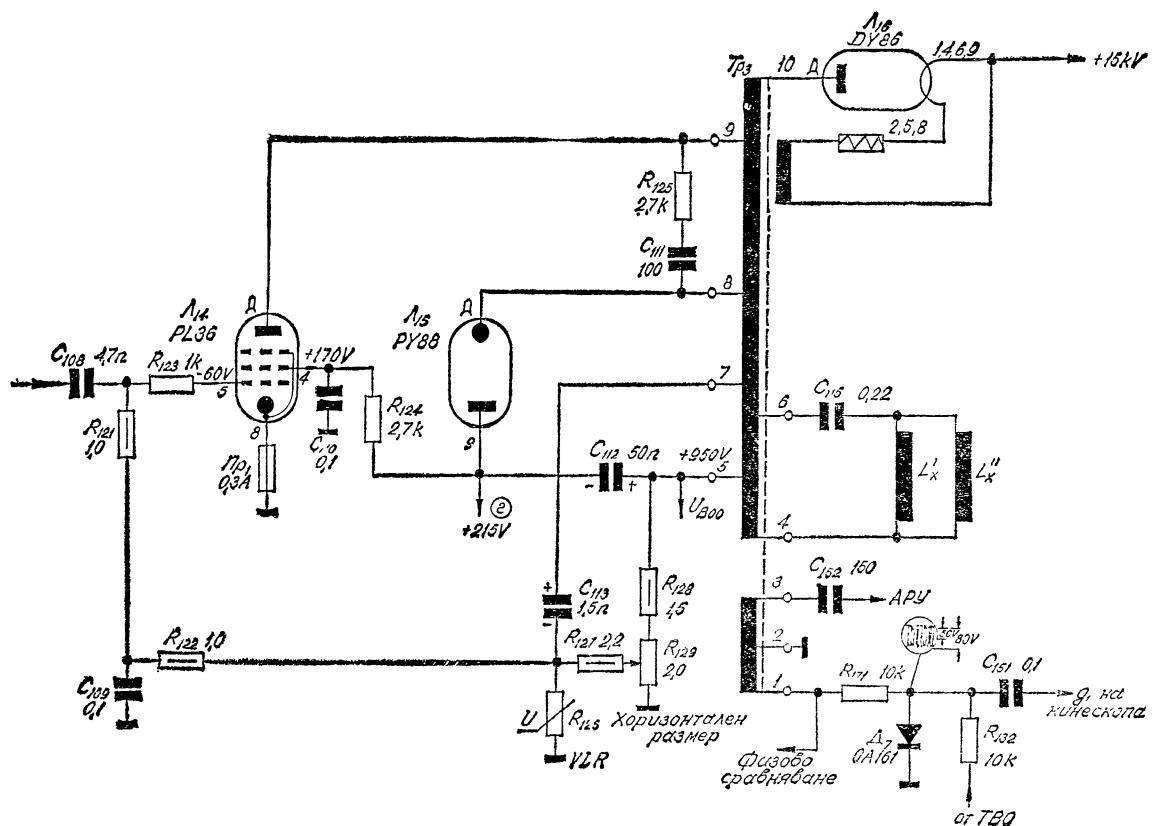

Фиг. 2-12. Крайно стъпало за хоризонтално отклонение при „Кристал“

зване на хоризонталните отклонителни бобини — при „Кристал“ отсъствува групата за регулиране на хоризонталната линейност и стъпалният регулатор за хоризонталния размер, каквото има при „Пирин“.

Данните за трансформатора за хоризонтално отклонение са посочени в табл. 2-4.

Таблица 2-4

Трансформатор за хоризонтално отклонение T_{p_3} I вариант

Намотка	Брой на навивките	Проводник
1—2	53	ПЕЛ 0,18
2—3	53	ПЕЛ 0,18
4—5	70	ПЕЛ $2 \times 0,31$
5—6	74	ПЕЛ $2 \times 0,31$
6—7	153	ПЕЛ 0,23
7—8	640	ПЕЛ 0,23
8—9	160	ПЕЛ 0,23
9—10	1000	ПЕЛКЕ 0,10

II вариант

Намотка	Брой на навивките	Проводник
1—2	50	ПЕЛ 0,18
2—3	50	ПЕЛ 0,18
4—5	67	ПЕЛ $2 \times 0,31$
5—6	71	ПЕЛ $2 \times 0,31$
6—7	175	ПЕЛ 0,25
7—8	650	ПЕЛ 0,25
8—9	150	ПЕЛ 0,25
9—10	1000	ПЕЛКЕ 0,10

2.13. ГРУПА ЗА ВЕРТИКАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (фиг. 2-13)

Състои се от усилвател-ограничител за синхроимпулсите за кадри L_{17b} , задаващ блокинг-генератор L_{18a} и крайно стъпало за вертикално отклонение L_{18b} . Схемата е подобна на използваната при „Пирин“ (вж. фиг. 3-20).

За по-добро гасене на импулсите на обратния ход на кадрите при някои серии те се вземат

от допълнителната намотка 4—3 на изходния трансформатор за кадрите (фиг. 2-14).

Данните за блокинг-трансформатора и за трансформатора за вертикално отклонение са показани в табл. 2-5 и 2-6.

Таблица 2-5

Блокинг-трансформатор за вертикално отклонение T_{p_4}

Намотка	Брой на навивките	Проводник	Цвят на изводите
1—2	2000	ПЕЛ 0,25	1—бял, 2—зелен
3—4	1000	ПЕЛ 0,09	3—жълт, 4—син

Забележка. Най-отдолу е навита намотката 1—2, а над нея 3—4.

Таблица 2-6

Изходен трансформатор за вертикално отклонение T_{p_5} I вариант


Намотка	Брой на навивките	Проводник	Изводен край
1—2	2900	ПЕЛ 0,20	1—червен, 2—жълт
3—4	390	ПЕЛ 0,30	3—син, 4—бял


II вариант

Намотка	Брой на навивките	Проводник
1—2	3100	ПЕЛ 0,18
3—4	300	ПЕЛ 0,18
4—5	425	ПЕЛ 0,8

III вариант

Намотка	Брой на навивките	Проводник
1—2	2900	ПЕЛ 0,18
3—4	145	ПЕЛ 0,8

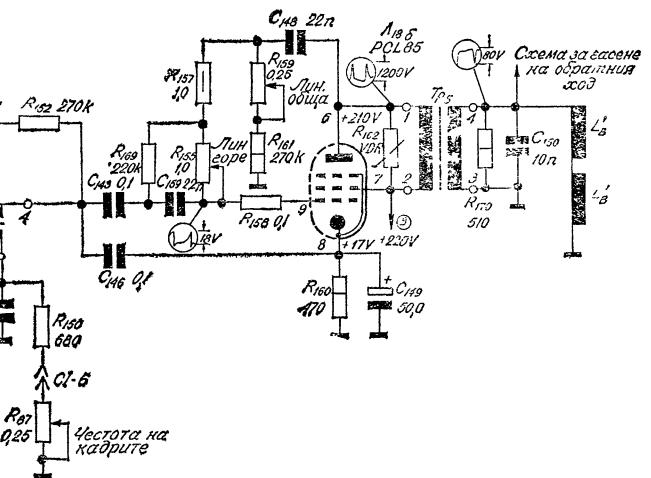

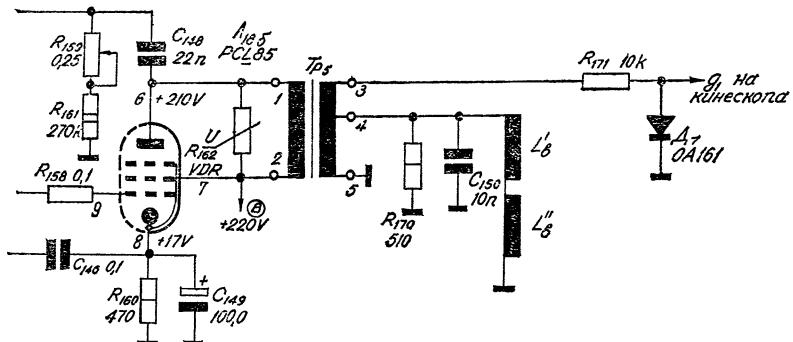

Фиг. 2-14. Изменение в крайно стъпало за вертикално отклонение

2.14. ТОКОЗАХРАНВАНЕ (фиг. 2-15)

Различава се от това на „Пирин“ (вж. фиг. 3-22) само по използванието на дросел без среден извод.

НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПРИЕМНИК „КРИСТАЛ“


2.15. НАСТРОЙВАНЕ НА КАНАЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

Каналният превключвател на „Кристал“ се настройва по същия начин, както каналният превключвател на „Опера“. Разликата е в определянето на средното положение на регулятора за фина настройка и честотата на хетеродина, което при „Кристал“ се прави по

следните два начина:

1. Установява се средното положение на регулятора за фина настройка. То отговаря на такова положение на плъзгача на потенциометъра R_{93} , при което към диода за фина настройка D_1 в каналния превключвател (фиг. 2-5) се прилага положително напрежение +3,6V.

Вторият начин е по-лесен и по-точен. Отбелязва се някаква характерна точка от кривата на екрана на вобулоскопа. Върти се потенциометърът R_{93} от едното крайно положение до другото и се отбелязват двете крайни положения на изместяването на точката от кривата. Като се завърти оста на R_{93} така, че отбелязаната точка да застане точно в средата между двете положения, това е гаранция, че е намерено средното положение на регулятора.

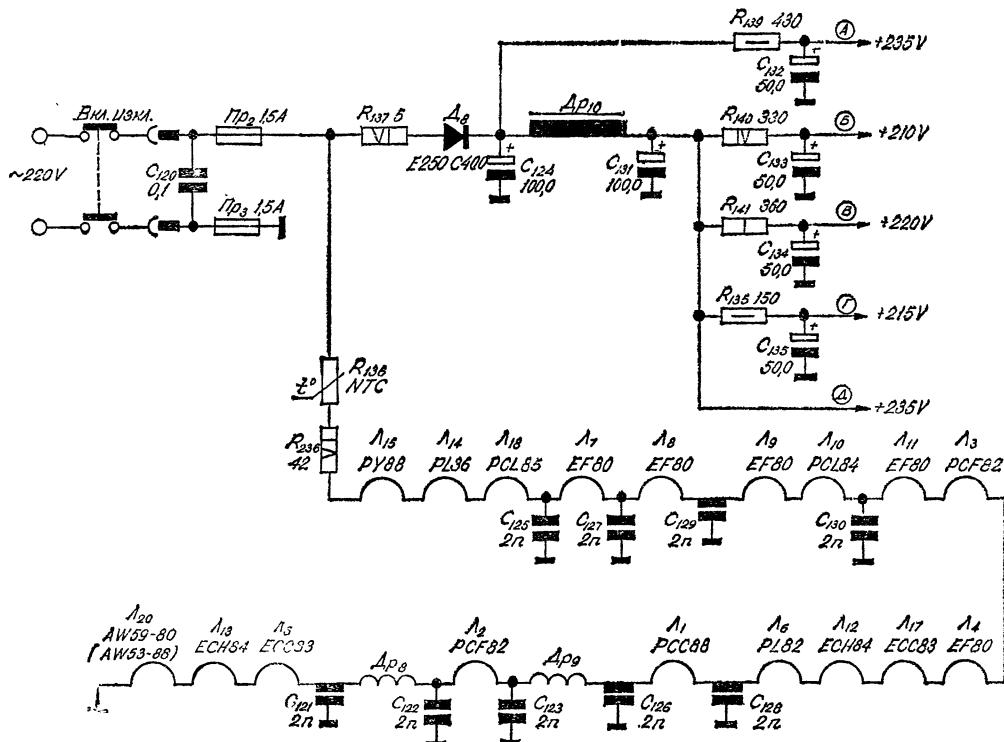

Фиг. 2-15. Токозахранване при „Кристал“


2.16. НАСТРОЙВАНЕ НА МЕЖДИННОЧЕСТОТНИЯ УСИЛВАТЕЛ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ЗВУКА

За настройката са необходими следните апарати и приспособления:

- 1) вобелгенератор ПНТ-59 или подобен;
- 2) високочестотен съединителен кабел;
- 3) низкочестотен съединителен кабел с филтър (вж. фиг. 1-28);
- 4) захранващ кабел;
- 5) кондензатор 20 pF.

1. Настройване на ТМВ-4

Кондензаторът 20 pF се включва към крачата 2 и 3 на ТМВ-3. Изходният атенюатор на вобулоскопа се поставя в положение 1:10. Изходът на вобулоскопа се свързва към

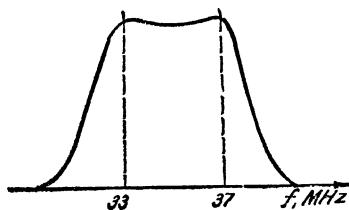


Фиг. 2-16. Честотна характеристика при настройване на ТМВ-4.

управляващата решетка на L_9 . Входът на вобулоскопа се свързва посредством нискочестотния кабел с филтър към контролната точка $KT2$ (управляващата решетка на видеоусилвателната лампа).

Завърта се долното ядро на ТМВ-4, докато единият връх на характеристиката съвпадне с честотата 33 MHz. След това се върти горното ядро на ТМВ-4, докато другият връх на характеристиката съвпадне с честотата 37 MHz. Двете манипулатии се повтарят, докато се получи кривата, показана на фиг. 2-16. Спадането в средната част на характеристиката (при честота 35 MHz) не трябва да бъде по-голямо от 15%.

2. Настройване на ТМВ-3

Кондензаторът 20 pF се свързва между 4-то и 7-то краче на ТМВ-2. Изходът на вобулоскопа се свързва към второто краче на L_8 (управляваща решетка).

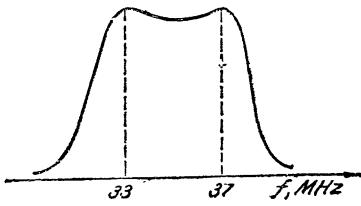

Фиг. 2-17. Честотна характеристика при настройване на ТМВ-3


Завърта се долното ядро на ТМВ-3, докато единият връх на честотната характеристика съвпадне с 33 MHz. След това се завърта горното ядро на ТМВ-3, докато другият връх съвпадне с 33 MHz. Тези манипулатии се редуват, докато се получи кривата, показана на фиг. 2-17. Допустимото спадане на средната част от характеристиката при честота 35 MHz не трябва да надвишава 15%.

3. Настройване на ТМВ-2

Изходът на вобулоскопа се свързва към 2-ро краче на L_7 .

Завърта се горното ядро на ТМВ-2a, докато марката 40 MHz съвпадне с основната линия на характеристиката.

С въртене на горното ядро на ТМВ-2b се

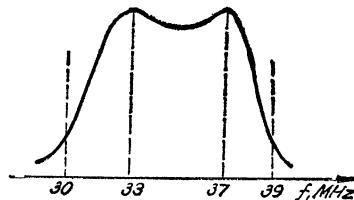


Фиг. 2-18. Честотна характеристика при настройване на ТМВ-2

постига съвпадане на белега 39 MHz с основната линия на характеристиката. След това чрез въртене на долните ядра на ТМВ-2a и ТМВ-2b се постига изравняване на честотната характеристика в горния ѝ край. С горните ядра на ТМВ-2a и ТМВ-2b се постига режекция за 30 MHz и 39 MHz. Описаните манипулатии се повтарят, докато се получи кривата, показана на фиг. 2-18. Допуска се спадане или подем в средната част на кривата, не по-голям от 5%.

4. Настройване на ТМВ-1 и L_2

Изходът на вобулоскопа се свързва към контролната точка $KT1$ на каналния превключвател.

Със завъртане на долното ядро на ТМВ-1 се изравнява честотната характеристика в средната ѝ част. След това се завърта горното ядро на ТМВ-1, докато звуковото прагче съвпадне с честотата 31,5 MHz.

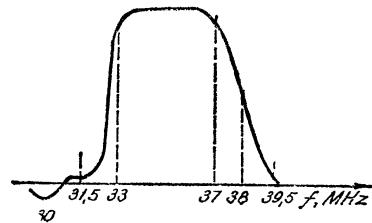

Фиг. 2-19. Честотна характеристика при настройване на ТМВ-1 и L_2


След това високочестотният изходен кабел се включва към буската „изх. ЧМ 1:1“ и се увеличава входното усилване на вобулоскопа. Отново се нагласява звуковото прагче на честотата 31,5 MHz и с долното ядро на ТМВ-1 се постига минимум на характеристиката (режекция) за честотата 39,5 MHz. Отново се завърта горното ядро на ТМВ-2a, докато се получи режекция за 39,5 MHz, а след това се върти горното ядро на ТМВ-2b, докато се получи режекция при 30 MHz.

Включва се високочестотният кабел към буската „изх. ЧМ 1:10“ и се въртят долните ядра на ТМВ-1 и L_2 , докато се получи кривата, показана на фиг. 2-19.

Спадането или подемът в средната част на характеристиката не трябва да надвишават 5%. Звуковото прагче на честотната характеристика трябва да бъде с амплитуда около 5% от максималната амплитуда на кривата.

2.17. ПРОВЕРЯВАНЕ НА НАСТРОЙКАТА НА ВИДЕОУСИЛВАТЕЛЯ

Изходът на вобулоскопа се свързва към входа на видеоусилвателя — между контролната точка $KT2$ и шаси. Потенциометърът за ръчно регулиране на контрастта R_{94} се поставя на

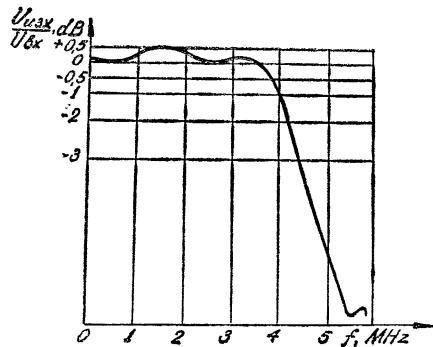

Фиг. 2-20. Честотна характеристика на видеоусилвателя

максимален контраст. Входът на вобулоскопа се свързва към катода на кинескопа. На екрана на вобулоскопа трябва да се получи честотна характеристика, подобна на показаната на фиг. 2-20.


Завърта се горното ядро на КМЗ-1, докато

минимумът на характеристиката съвпадне с честотата 6,5 MHz. Честотната лента трябва да бъде около 5,2 MHz.

Усиливането на видеоусилвателя се просръжва с тонгенератор и лампов волтметър или мултициметър. Между контролната точка $KT2$ и шаси се подава напрежение от генератора с честота 1000 Hz и амплитуда $0,5 V_{eff}$, измерено с ламповия волтметър или мултициметъра. След това последният се превключва към катода на кинескопа, където измереното напрежение трябва да бъде по-голямо от $5 V_{eff}$.

2.18. НАСРОЙВАНЕ НА УСИЛВАТЕЛЯ ЗА ВТОРАТА МЕЖДИННА ЧЕСТОТА НА ЗВУКА

За точното настройване на междинночестотния усилвател за звука са необходими: вобелгенератор, осцилограф от типа ОН-2 и лампов волтметър с нула в средата.

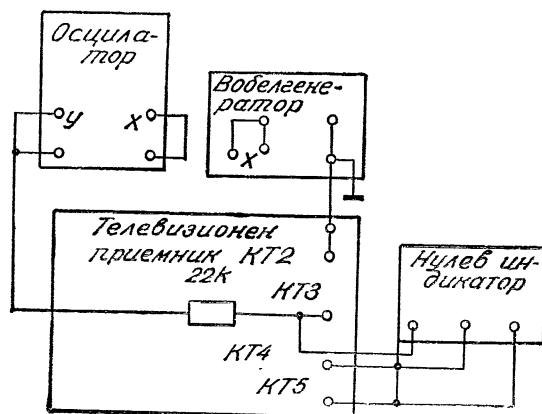

Фиг. 2-21. Свързване на измервателната апаратура при настройване на усилвателя за втората междинна честота на звука

Схемата за свързване на апаратурата е дадена на фиг. 2-21. Необходимо изискване към вобелгенератора е да има честотна марка 6,5 MHz, която да може да се измества около тази честота или да има марки през 0,1 MHz.

Настройването на междинночестотния усилвател за звука на „Кристал“ е идентично с това на междинночестотния усилвател за звука на „Пирин“, което е разгледано подробно по-нататък. Ето защо няма да се спирате на този въпрос в настоящата глава.