

Техническо описание на тастатурен телефонен апарат тип ТА-1300 има за цел да запознае клиента с техническите данни, условията на работа, устройството и състава на изделието и съставните му части.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тастатурист телефонен апарат тип ТА-1300 е предназначен за включване към автоматични телефонни централи с номинално захранващо напрежение 60V и захранващи дросели 2 x 500 Ω или номинално захранващо напрежение 48V и захранващи дросели 2 x 400 Ω без да е необходимо включване на допълнителни съоръжения. Повиквателното напрежение от АТЦ е 75V с честота 25 Hz или 50 Hz. Апаратът работи при нормални климатични условия. С него могат да се избират и повтарят телефонни номера с максимален брой на цифрите 20.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Захранващо напрежение | 60V
2 x 500 Ω | 48 V
2 x 400 Ω |
| 2. Работен честотен диапазон | / 300 + 3400 / Hz | |
| 3. Еквивалентно затихване на | | |
| а/ предаване | -1 + + 6 dB | |
| б/ приемане | -8 + - 0 dB | |
| в/ местен ефект | ≥ 15 dB | |
| 4. Постояннотоково съпротивление | <320 Ω вертикално положение на МТГ | |
| | <600 Ω хоризонтално положение | |
| 5. Постояннотоково съпротивление | МТГ | |
| на ТА в режим на набиране | | |
| а/ при затворен шлейф | 150 Ω | |
| б/ при отворен шлейф | 300 k Ω | |
| 6. Ниво на звуковото налягане на | | |
| приемника на повикване при | | |
| подавана мощност 100 mW/A | 65 dB | |
| 7. Ниво на звуково налягане мерено | | |
| на разстояние 0.5m от апаратъ | 70 dB | |

З	Зад	50/86	100	86.06.10
Изм.	Бр.	№ на докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Цвейн	100	86.03.2	
Проверил	Цанкова	100	86.03.2	
Р-разбр.	Цвейн	100	86.03.2	
Нконтрол	Нинчева	100	86.06.10	
Учврдил	Цванов	100	86.03.2	

222.182.262 ТД-Б

ТЕХНИЧЕСКО
ОПИСАНИЕ

Стадий	Лист	Вс. листа
	1	9
B Р В по Т У А		
БЕЛОГРАДЧИК		

Скениране и обработка:

Антон Оруш

www.sandacite.net

deltichko@abv.bg

0896 625 803



**ФОРУМ
САНДАЦИТЕ**

8. Напукано отношение на номеронаабира-

теля

1.5 : 1 ± 5 %

9. **Бързото** на номеронаабиращето

10ip v/s

10. Габарити

/257x75x74/mm

11. Веса

700g

СЪСТАВ НА ИЗДЕЛИЕТО

1. Дъно
2. Капак
3. Микротелефонна гарнитура
4. Тастатура
5. Телефонен трансформатор
6. Комутатор
7. Фонично повиквателно устройство
8. Розетка
9. Шнурове
10. Електронна платка

УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ИЗДЕЛИЕТО

Блоковата схема на Апарат телефонен тастатури тип ТА-1300 е дадена на фиг.1.

Пълната електрическа схема е показана на фиг.2

Основните възли на блоковата схема са следните:

ФПУ - фонично повиквателно устройство

СЗ - схема за защита. Състои се от диоден мост /VD 1~VD 4/ и стабилизатор VD 5. Схемата за защита позволява апаратът да се включи към линията, без да се спазва поляритета. Мостовата изправителна схема /VD 1 + VD 4/ е предназначена да издържи максималния ток в линията и максималното напрежение при избиране. Стабилитроинът VD 5 ограничава свръхнапрежението, които се получават при избиране в началото на балковата част, до стойност безопасна за останалата част от схемата, осигуряваща защита на ключовите елементи.

ЗС - захранваща схема. Състои се от четири изправителни диода /VD6, VD7, VD8, VD11/ идентични и филтриращ кондензатор /C3/ KEL II 220μF /6.3V/. Захранващата схема ограничава работното напрежение до допустимата стойност за интегралната схема DD /VD6, VD7, VD8, VD11/ осигурява работно напрежение при избиране /C3/.

DD - интегрална схема LC 7350. Тя е основният ключов, преобразуващ и изпълнителен електронен елемент в работата на ТА-1300.


Интегралната схема е свързана в нея генератор, нормалната работа на който се осигурява от R12, R13, C7 и R14. Носредством

Изм.	№ на документ	Зад.	№ на докум.	Подпись	Дата
3	Зад.3	50/86	бг	05.06.11	

222.182.262 TD-5

Лист

2

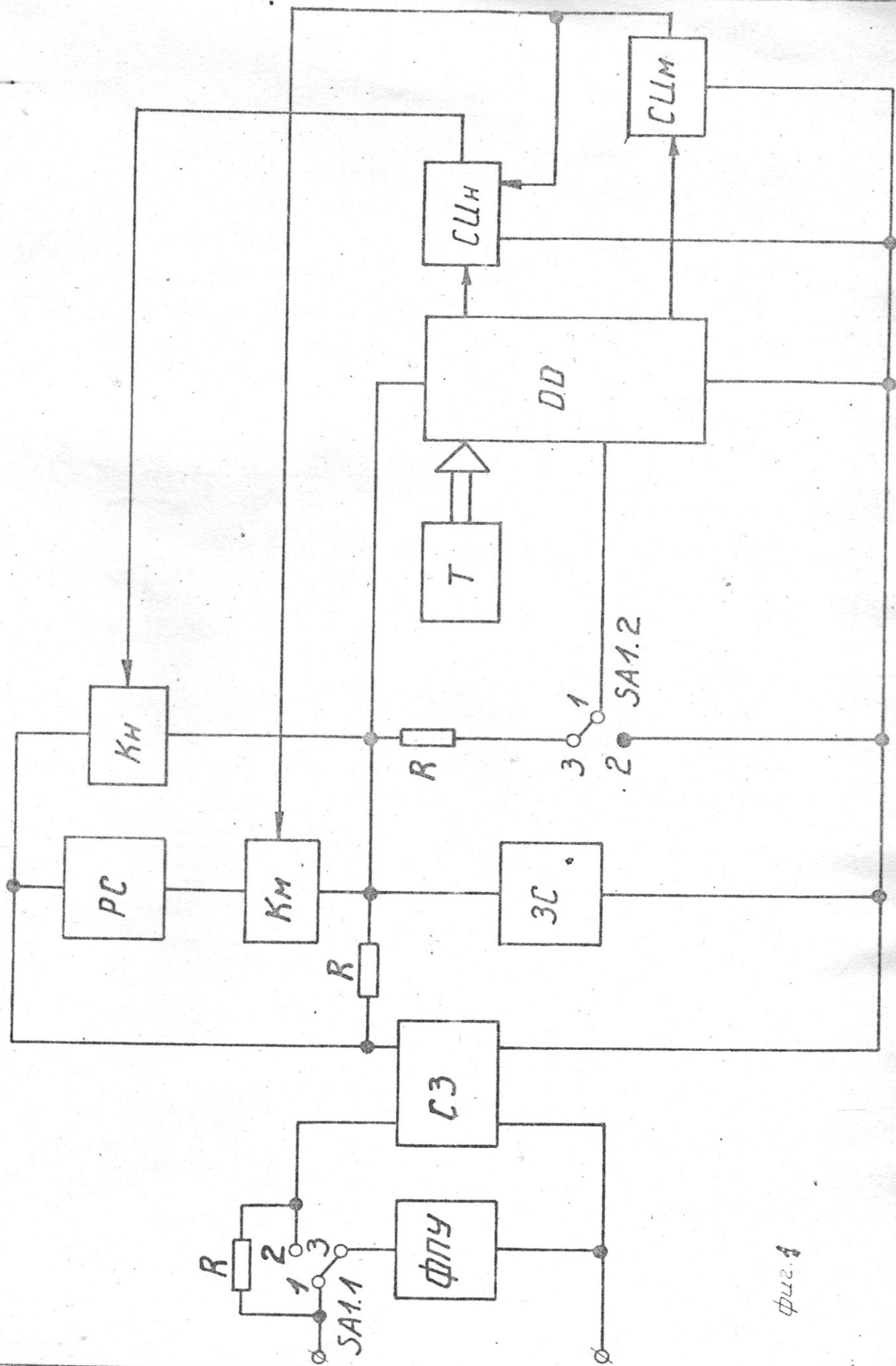

Фиг. 4

222.182.262 ТД-5

Изм.	Зам.	№ на докум.	Подпись	Дата
3	Зам.3	50183	Б.Г	3.05.81

Пись


3

Приети съкращения на фиг. 1

- РС - разговорна схема
- ФНУ - повиквателно устройство
- СЗ - схема за защита
- ЗС - захранваща схема
- ДД - интегрална схема
- Кн - ключ за номеронабиране
- Км - ключ за маскиране
- СИН - схема интерфейсна
- СИМ - схема интерфейсна за маскиране
- Т - тастатура
- SA - Комутатор


№ на обр.	Подпись и дата	Зап. №	Подпись и дата	Записка
3	ЗдЧН.З	50/86	Рад. 1208.11	222.182.262 ТД-5

4

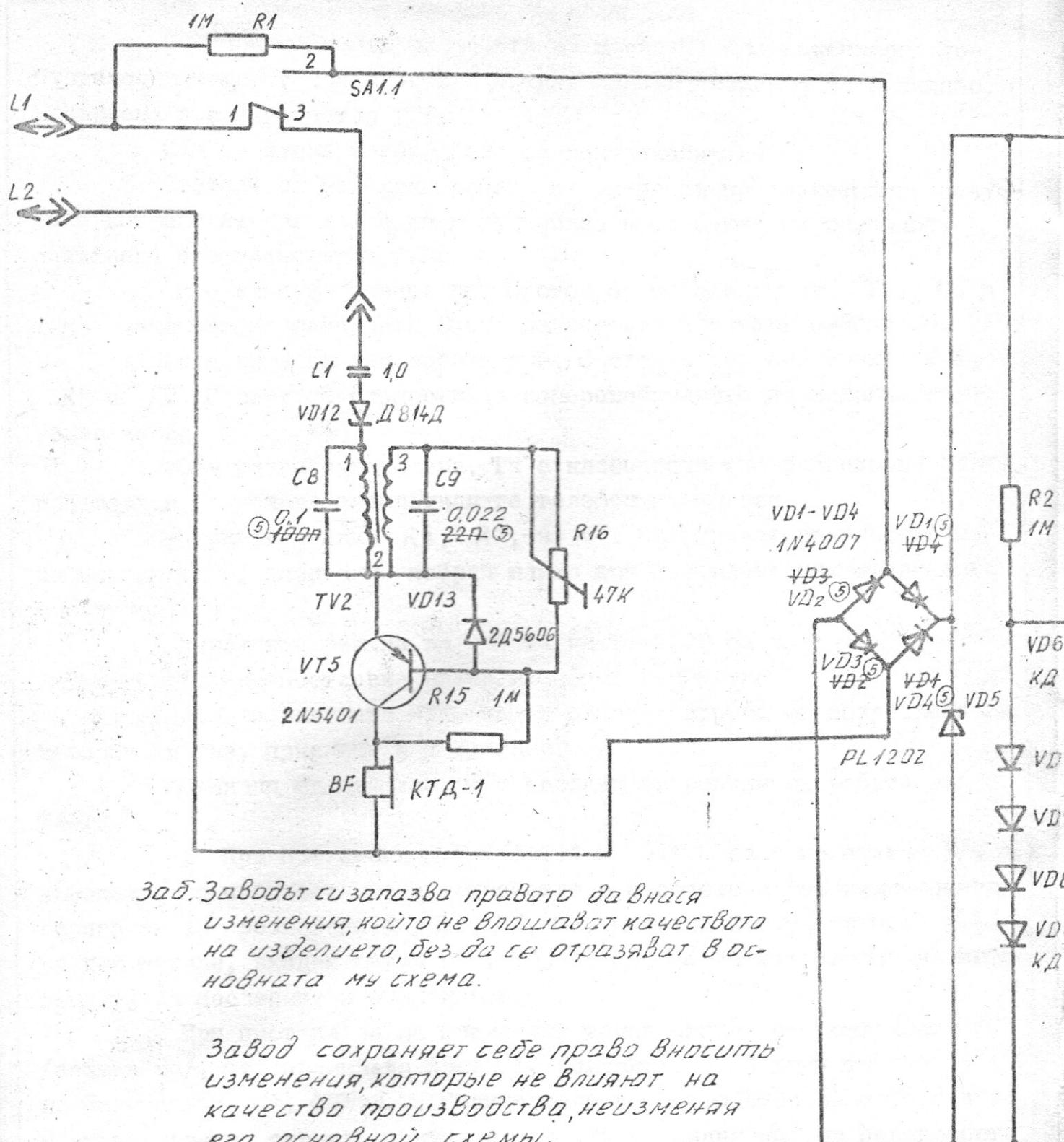

Зад. Заводът си запазва право да внесе изменения, които не влошават качеството на изделието, без да се отразяват в основната му схема.

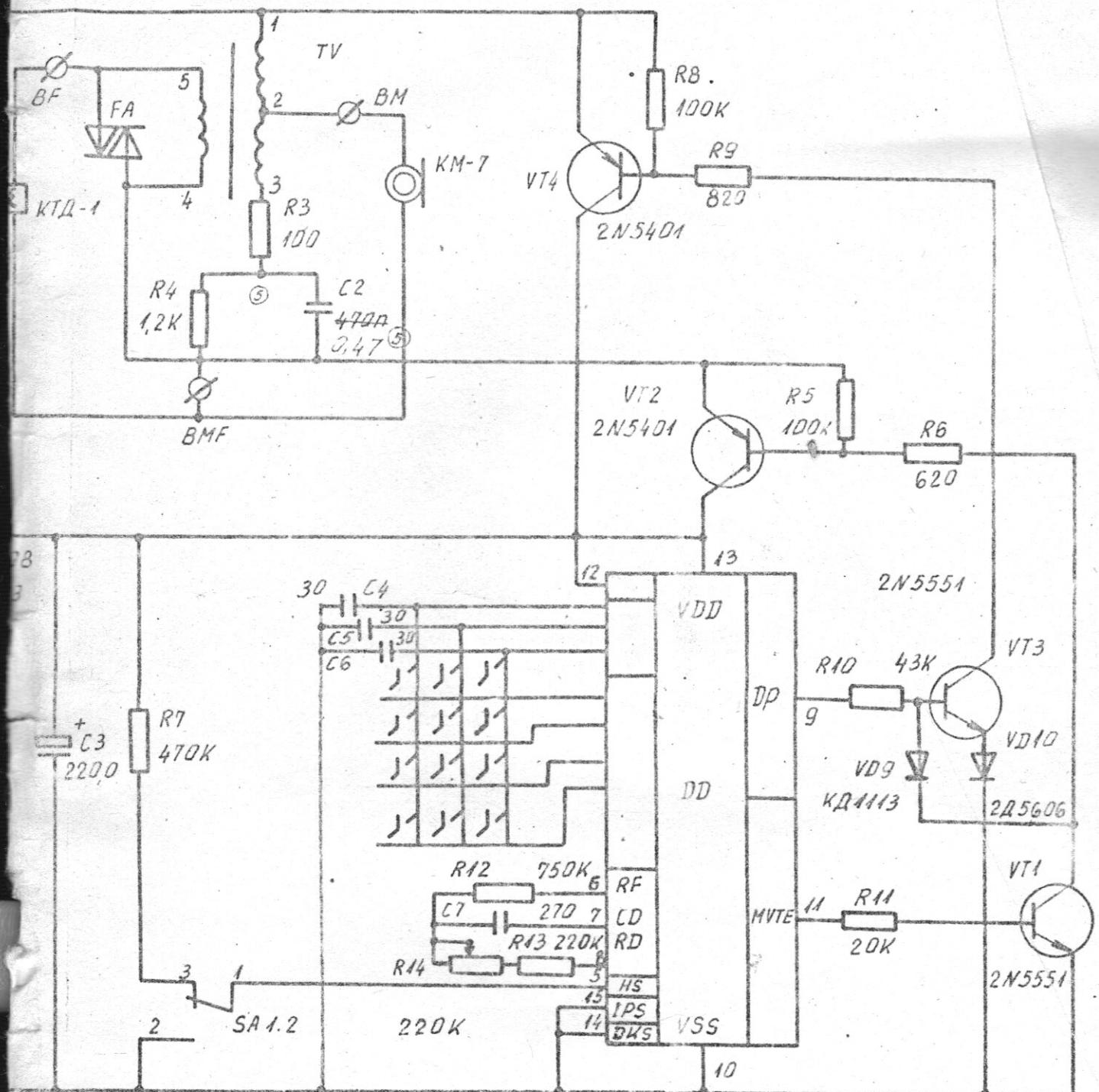Заводът съхранява себе право вносить изменения, които не влияят на качество производство, неизменяя его основной схемы.



5	8	82/86	МЭ	16.08.87
к	Зад.	65 В6	Годен	16.08.88
УЗМ.	БР.	МН2 ФОК.	Подпись	Дата

222.1B2.262 Т0-6

Лист

R14 се настройва честотата на вътрешния генератор, необходима за нормалната работа на DD при избиране.

СИи - схема интерфейсна за маскиране

Обезпечава надеждна работа на ключа KM при максимално допустимо напрежение при избиране и минимално напрежение на насищане. Изпълнена е с транзистор VT1.

СИи - схема интерфейсна за номеронаабиране

Обезпечава надеждна работа на ключа Kn при максимално допустимо напрежение при избиране и минимално напрежение на насищане. Изпълнена е с транзистор VT3.

Km - ключ за маскиране. Състои се от елементите VT2, R5 и R6. Изключва разговорната схема на апарат при номеронаабиране.

Kn - ключ за номеронаабиране. Състои се от елементите VT4, R8 и R9. С него се осъществява номеронаабирането на желания телефонен номер.

РС - разговорна схема. Тя е класически тип разговорна схема използвана в днешните телефонни апарати.

- съпротивлени R1, R2, и R7. Осигуряват съхранение на информациите за последния избран номер при поставена микротелефонна гарнитура.

Основните режими на работа на TA-1300 са два:

1. При поставена микротелефонна гарнитура

2. При издигната МТГ, който от своя страна се подразделя на номеронаабиране, приемане и предаване.

Принцип на действие при различните режими на работа на TA-1300.

1. При поставена МТГ / SA1.1 и SA1.2 са в положение 3/, паралелно на повиквателното устройство с обезпечена постояннотокова верига от L1 резистори R1, R2, R7, C3, контакт 3-1 на групата SA1.2 на комутатора, входен извод H5, VSS, C3, L2 за съхранение на информацията за последният избран номер.

При постъпване на променлив токов сигнал от централата /повикване/, той преминава през L1, контакт 1-3 на групата SA1.1 на комутатора, C1, ФНУ, L2. Повиквателното устройство се задействува и възпроизвежда сигнал, получава се звукова индикация на повикването.

2. При издигната МТ / SA1.1 и SA1.2 са в положение 2/

Единото напрежение от C3 се подава на ЗС, която обезпечава необходимите напрежения за нормална работа на DD.

Необходимо е да се отбележи, че към общата шина е свързан отрицателният полюс на C3. Групата SA1.2 на комутатора обезпечава разрешаващ потенциал за DD и тя подава необходимите нива към интер-

Мод. № на Ориг.	Подпис и дата
Здмз Изм.	50/85 Подпись Дата

222.182.262 ТО-Б

Фейсните скеми. В резултат на връзката от СИ към СИ ключът за маскиране Km е отпушен, а ключът за номеронабиране Kt е запущен.

В режим на приемане сигналът ще премине по следния токов курс: L1, контакт 1-2 на групата SA1.2, C3, IC, Km, ZC, C3, L2. Телефоният капсул преобразува разговорния ток в звуков сигнал.

В режим на предаване токовият курс е аналогичен, като за начален преобразувател на звуковия сигнал в електрически се използува микродонен капсул.

Процесът на номеронабиране се осъществява посредством тастатурата T. С натискане на която е бутои от тастатурата се задействува вътрешният генератор на DD и започва ходът на разивник. Избраните цифри се преобразуват от DD и във вид на импулсни серии се извеждат на изходите Y.

Параметрите на импулса: безтоковата и токовата част се получават по цифров начин и не се настройват. Импулсното отношение е 1.5:1/безтоковата част 60ms и токовата част 40ms/. Периодът 100ms се получава при настройка на тактория генератор на честотата 2.4kHz посредством тример. Междусерийното време се формира също цифрово в DD. Промяната е възможна, чрез подходящо свързване на вход IPS /вътрешна/брева пауза/ на DD .

При свързване на вход IPS към извод VSS и скорост на импулсите 10 imp/s междусерийно време ще бъде 800ms , а при свързване на вход IPS към извод VDD и скорост на импулсите 10 imp/s междусерийното време ще бъде 620ms .

Скоростта на импулсите се подбира чрез подходящо свързване на извод DRS . При свързване на извод DRS към извод VSS , скоростта на импулсите ще бъде 10 imp/s , а при свързване на извод DRS към извод VDD , скоростта на импулсите ще бъде 20imp/s .

Процесите на номеронабирането са следните:

- При натискане на някой от бутоите, изходит "MUTE" преминава от логическа "1" в логическа "0". С това транзистор VT1 се запушва. Запушването на VT1 води до запушването на VT2. При това ключът Km се изключва. По този начин разговорната схема PC се изключва и се избягва неприятното нукане в МТГ при номеронабиране.

Находът "DR" е все още логическа "1". Транзисторът VT1 е запущен. В резултат на връзката между VT1 и VT3 последният се насища, а това води до насищане на VT4, с което ключът за номеронабиране Km се включва.

- Находът "DP" преминава от логическа "1" в логическа "0". С това транзисторът VT3 се запушва, което води до запушването на транзистора VT4. Следователно ключът Km изключва. Токът в линията се прекъсва и се изпраща безтоковата част на импулса.

3 зам.3	50/86	125	06.08.94
Изл.	Бр.	№ на докум.	Подпись Дата

222.182.262 Т0-5

Лист

7

- Изходът "Dр" преминава от логическа "0" в логическа "1". Капацитетът K1 относно се включва, с което се изпирача токовата част на импулса. По пататък процесите са аналогични.

През време на бестоковата част на импулса, когато ток в линията не протича, ЗС спира да работи и захранването за нормална работа на DD се обезпечава от кондензатора C3, който по това време се разряжда, но не достига до минималното работно напрежение на DD. Така DD продължава да функционира нормално.

През време на токовата част на импулса ток в линията протича, ЗС започва да работи и загубената и през бестоковата част на импулса енергия в кондензатора C5 се възстановява.

При необходимост от повторение манипулациите са следните:

- Натиска се комутаторът /положение 1/
- Отипуска се комутаторът /положение 2/
- Задействува се бутоң " # " /повторение/
- С това се повторя последният избран номер.

УСТРОЙСТВО И РАБОГА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ИЗДЕЛЕНИЕТО

Телефонният апарат има модерно оформление и елегантен външен вид.

Конструкцията на апарата осигурува надеждност при експлоатацията и създава удобство при използването му.

Дъното и капакът на апаратът са изработени от удароустойчива термопластична пластмаса. Върху дъното е монтирано фоунческо извиквателно устройство.

Телефонният трансформатор и комутаторът са предназначени за паччен монтаж.

Шнуровете на телефонният апарат са гъвкави с поливинилхлоридна изолация. Розетъчният шнур е двужилен, а шнурът на микро-телефонната гарнитура е спирален трижилен.



Бръзката между електронната платка и бутоникът блок се осъществява посредством кабелна форма.

Схемата на връзките между външните на апаратът е дадена на фиг. 3.

АБАЛАХ И ПЛАКОНДА

Телефонният апарат се спакова в картонена кутия. Прелагателният основен корпус и МИГ се честват поотделно в полистиленови калъфи.

Лист №	Изм. №	Зам. №	Прил. №	Победа Удара
3	зам.3	50180	бл	86-28.11

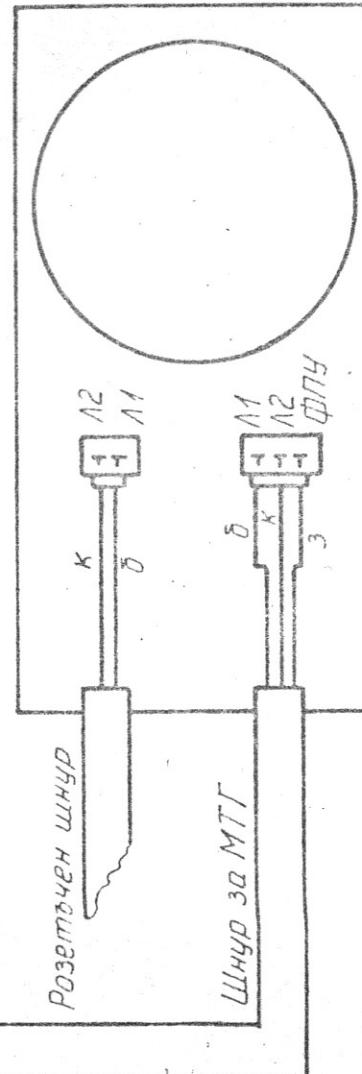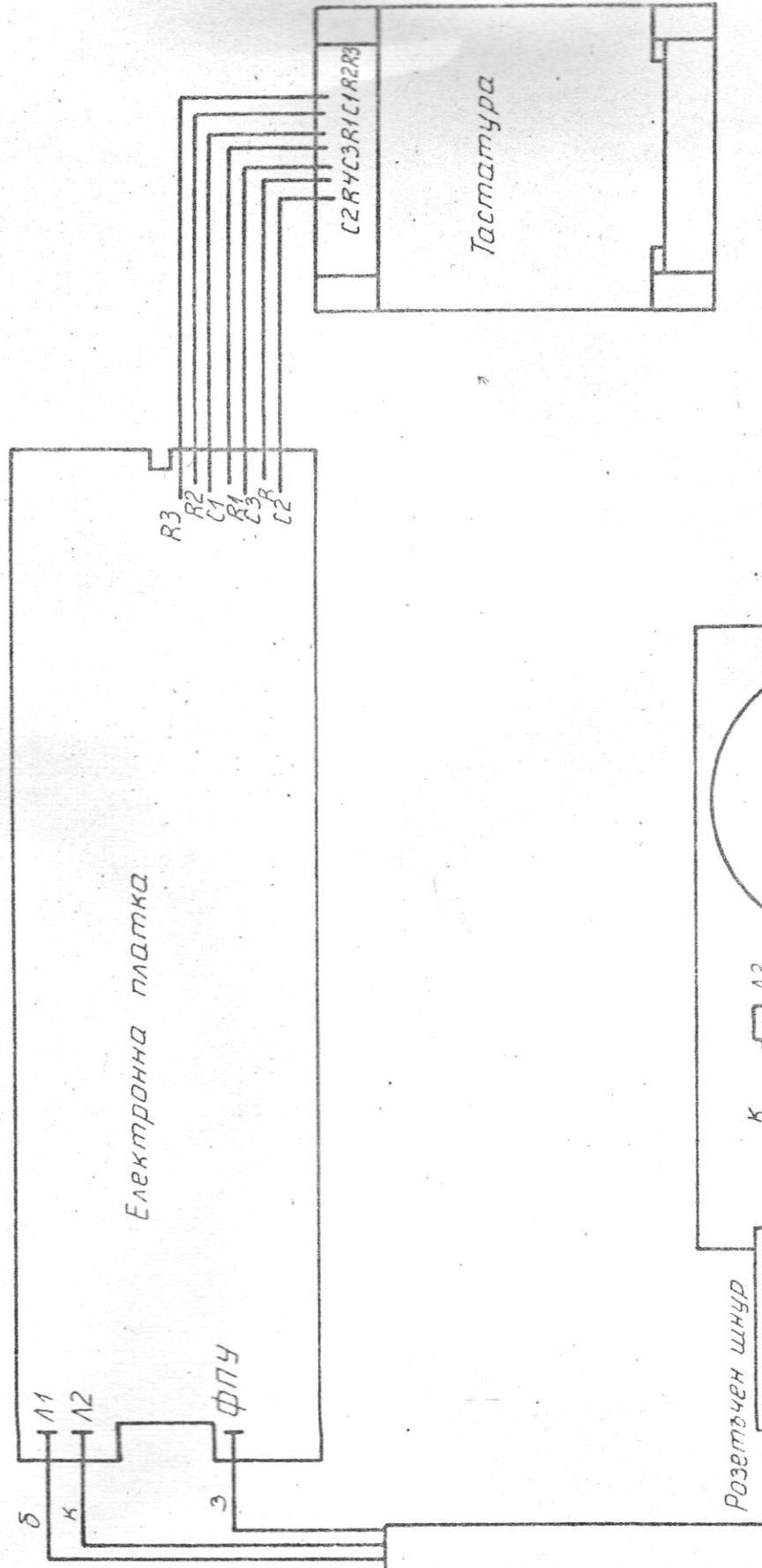

222.182.262 ТО-Б

Лист

9

Фиг. 3