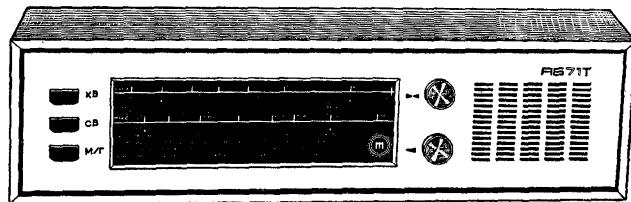


3.15. „АБ 71 Т“

„АБ 71 Т“ (фиг. 3.15.1) е настолен малък радиоприемник с мрежово захранване. В него са



Фиг. 3.15.1. Радиоприемник „АБ 71 Т“

използвани 7 транзистора. Има два честотни обхвата — средни и къси вълни. Няма феритна антена.

Основни технически данни

Честотни обхвати:

СВ—520÷1600 kHz
КВ—5,8÷12,5 MHz

Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB:

СВ—150 μ V
КВ—150 μ V

Избирателност по съседен канал: 28 dB

Избирателност по огледален канал:

СВ—30 dB
КВ—12 dB

Изходна мощност: 0,6 W

Междинна честота: 455 kHz

Точки за настройка:

СВ—600 kHz и 1540 kHz
КВ—6 MHz и 11 MHz

Размери: 450×215×160 mm

Принципна схема (фиг. 3.15.6)

Входно устройство

Принципната схема на входното устройство е еднаква и за двета обхвата. То е еднокръгово с капацитивна настройка. Връзката между кръга и антената е индуктивна, а връзката между кръга и входа на честотния преобразувател — автотрансформаторна.

Паралелно на антенните намотки е включен спиращ филтър за сигналите с междинна честота.

Честотен преобразувател

Честотният преобразувател е реализиран с два транзистора — SFT354 (използван за смесителя) и SFT316 (използван за хетеродина).

Хетеродинното напрежение се подава в емитерната верига на смесителя. При нормална работа то е между 80 mV и 200 mV. Паралелно на хетеродинната секция на променливия кондензатор е включен резистор със съпротивление 39 k Ω . Чрез него се намалява неравномерността на амплитудата на хетеродинното напрежение по обхватите.

Междиночестотен усилвател и детектор

Избирателността по съседен канал се осигуриява от тризвенен междиночестотен филтър с външнокапацитивна връзка между кръговете. Той е включен между смесителя и първото стъпало на междиночестотния усилвател.

Работата на междиночестотния усилвател, детектора и системата на АРУ е описана в § 1.8.4, 1.8.5 и 1.8.6.

Нискочестотен усилвател

Нискочестотният усилвател е тристъпален — усилвател на напрежение, емитерен повторител и усилвател на мощност.

Еmitерният повторител и усилвателят на мощност са свързани галванично. Постояннотоковият им режим на работа се установява посредством тример-потенциометър със съпротивление 25 k Ω , който е включен към базата на транзистора SFT322.

Нискочестотният усилвател е обхванат от дълбока отрицателна обратна връзка.

При натискане на бутона „Тон“ паралелно на регулатора на силата на звука се включва кондензатор с капацитет 22 nF.

Захранване

Радиоприемникът се захранва от мрежа с променливо напрежение 220 V. Пониженото от трансформатора напрежение се изправя от мостов селенов изправител тип M25C1000.

Конструкция и детайли

По-голяма част от елементите на радиоприемника са разположени върху печатна плоча, която е закрепена към носещо метално шаси. Бутонният превключвател и елементите на входното устройство и на честотния преобразувател са монтирани върху малка печатна плоча, която е поставена перпендикулярно на основната плоча.

Мощният транзистор е закрепен върху задната част на металното шаси.

Кутията на радиоприемника е дървена. Скалата е поставена зад металната лицева плоча.

Използван е елиптичен високоговорител с импеданс 4 Ω и мощност 1 W.


В радиоприемника „АБ 79 Т“ са използвани следните транзистори и диоди:

T_1 —SFT354	T_5 —SFT353
T_2 —SFT316	T_6 —SFT322
T_3 —SFT319	T_7 —SFT213
T_4 —SFT319	D_1 —SFD112


Таблица 3.15.1

Данни за бобините на радиоприемника „АБ 71 Т“


Наименование на бобината	Означение в схемата	Номера на изводите	Брой на навивките	Марка и диаметър на проводника, мм	Вид на намотката
МЧ филтър	L_1		440	ПЕЛ 7×0,05	накуп
Входни КВ	L_2 L_3	3—4 1—2—4	35 21+2	ПЕЛКЕ 0,13 ПЕЛКЕ 0,31	универсална еднослояна
Входни СВ	L_4 L_5	2—3 4—1—3	600 134+10	ПЕЛ 0,10 ЛК 7×0,05	накуп накуп
Хетеродинни КВ	L_6 L_7	1—4 2—3—4	1 15+6	ПЕЛКЕ 0,20 ПЕЛКЕ 0,31	върху L_7 еднослояна
Хетеродинни СВ	L_8 L_9	4—2 3—1—2	2 94+16	ПЕЛКЕ 0,20 ЛК 7×0,05	върху L_9 накуп
I МЧ трансформатор	L_{10}	1—2—3	45+45	ПЕЛ 0,10	накуп
II МЧ трансформатор	L_{11}	1—5	90	ПЕЛ 0,10	накуп
III МЧ трансформатор	L_{12}	1—4—5	76+14	ПЕЛ 0,10	накуп
IV МЧ трансформатор	L_{13} L_{14}	2—3 4—5	60 60	ПЕЛ 0,10 ПЕЛ 0,10	накуп върху L_{13}

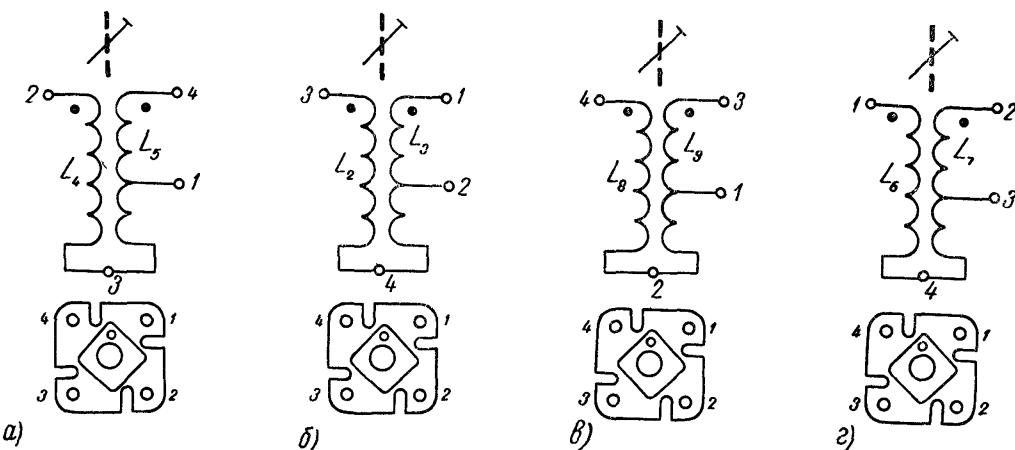

Фиг. 3.15.2. Разположение на изводите на входните и хетеродинните бобини на радиоприемника „АБ 71 Т“

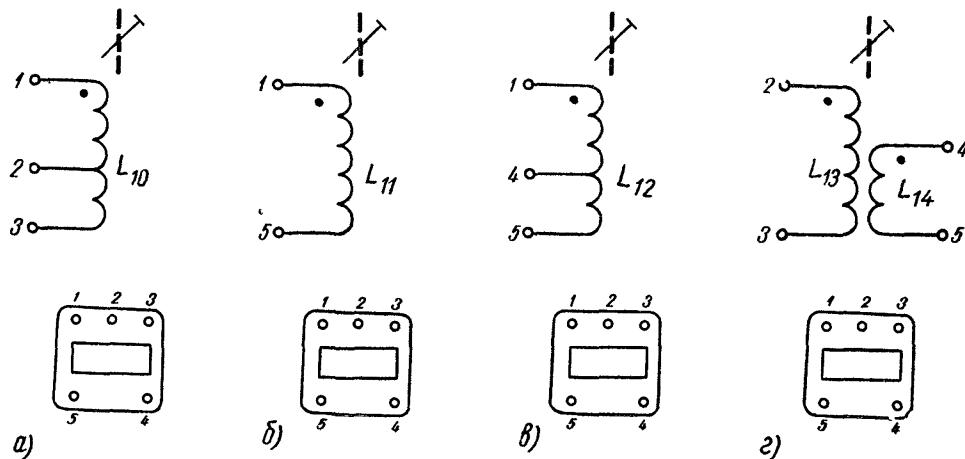


Фиг. 3.15.3. Разположение на изводите на междиночестотните трансформатори на радиоприемника „АБ 71 Т“

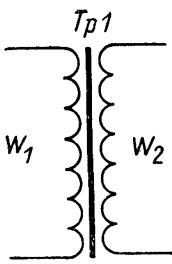


Фиг. 3.15.4. Данни за изходния трансформатор на радиоприемника „АБ 71 Т“.

W_1 — 240 навивки проводник ПЕЛ 0,44
 W_2 — 90 навивки проводник ПЕЛ 0,64

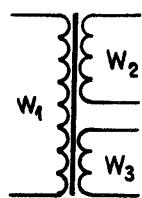


Фиг. 3.15.5. Данни за мрежовия трансформатор на радиоприемника „АБ 71 Т“:

W_1 — 1380 навивки проводник ПЕЛ 0,18
 W_2 — 70 навивки проводник ПЕЛ 0,57
 W_3 — 44 навивки проводник ПЕЛ 0,69

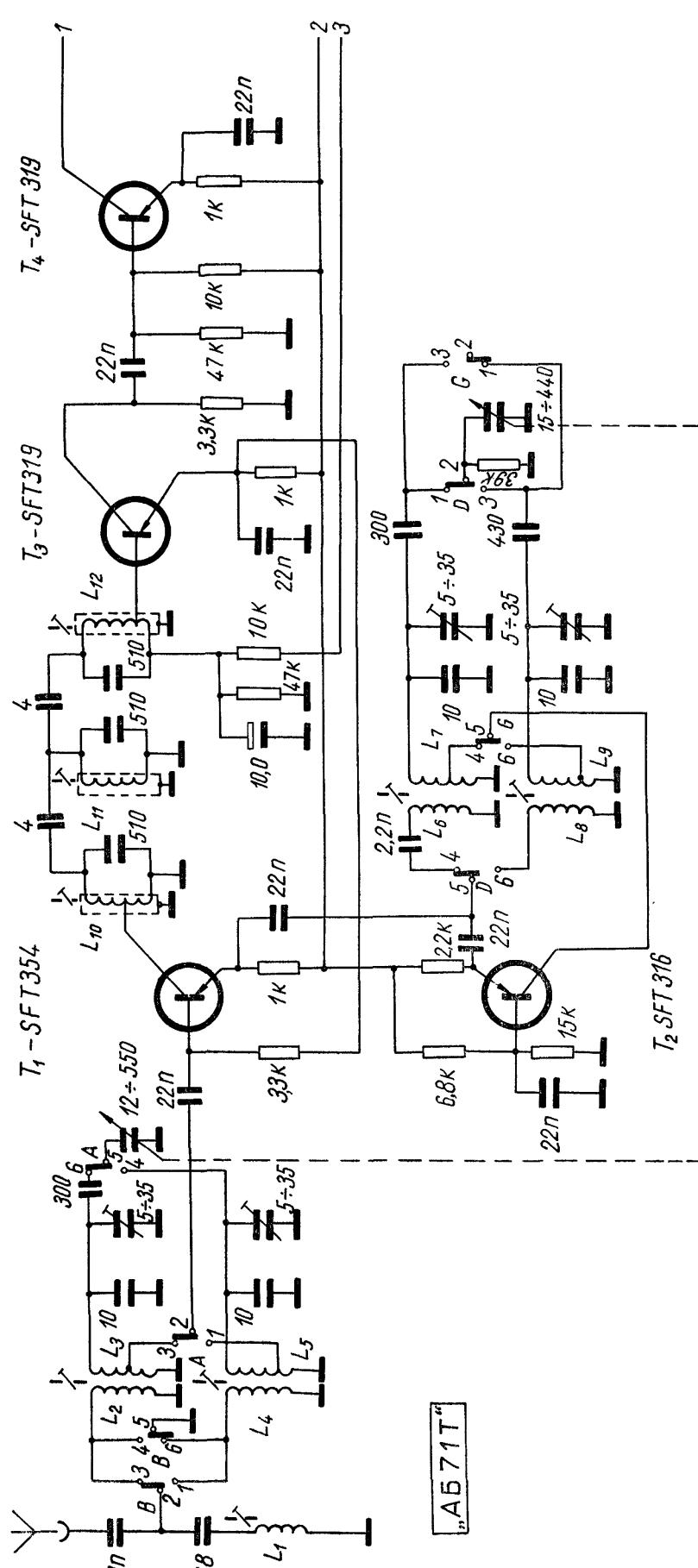

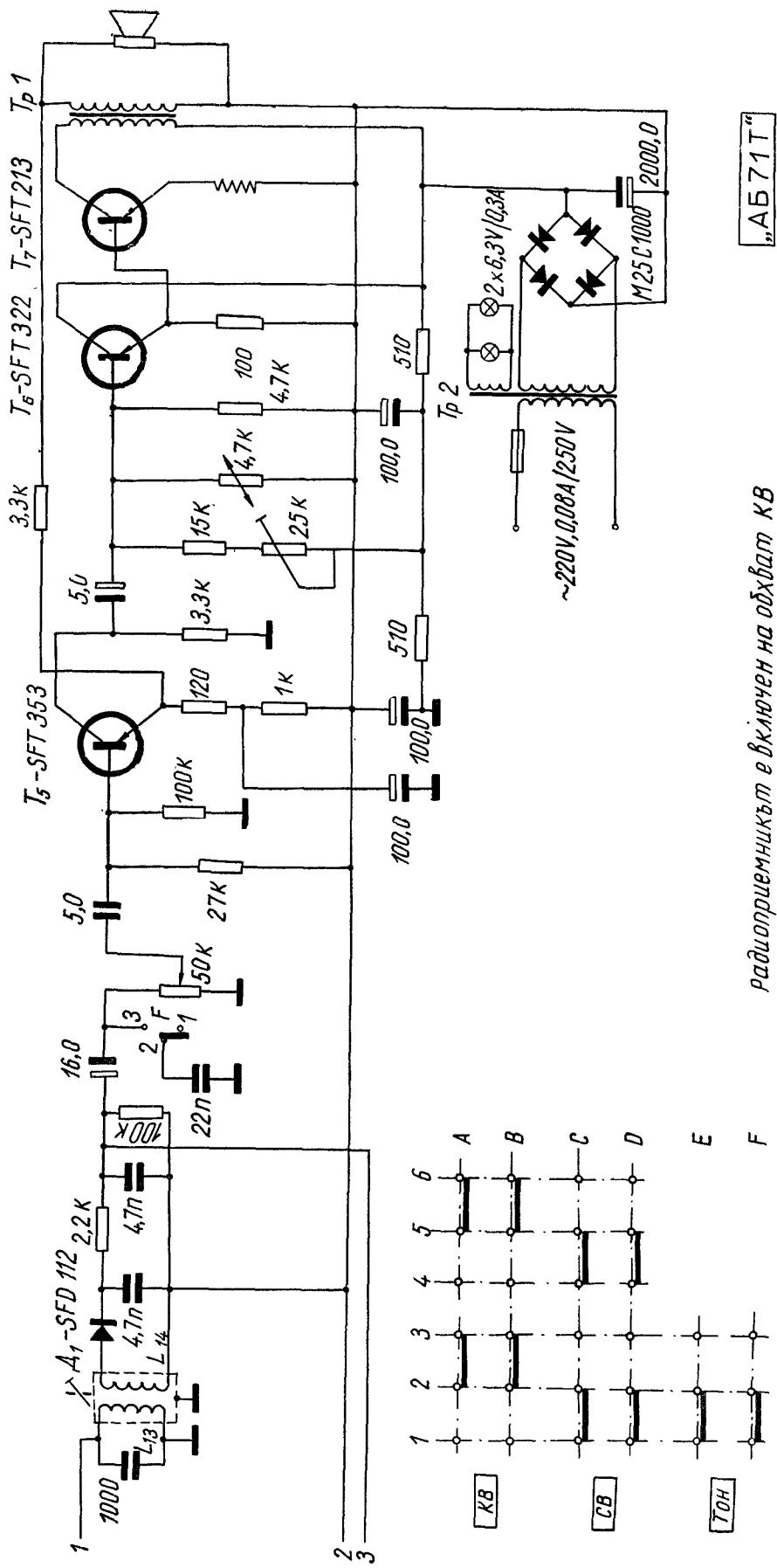Фиг. 3.5.6. Схема на радиоприемника „АБ 71 Т“ (част).



Радиоприемникът е включчен на обхват KB

Фиг. 3.15.6. Схема на радиоприемника „АБ 71 Т“ (II част)

„АБ 71Т“